

Amatérské RADI

NOSITEL
VYZNAMENÁNÍ
ZA BRANNOU
VÝCHOVU
II. STUPNĚ

CASOPIS PRO ELEKTRONIKU
A AMATEŘSKÉ VYSÍLÁNÍ
ROČNÍK XXXIII. (LXII) 1984 • ČÍSLO 11

V TOMTO SEŠITĚ

Náš Interview	401
AMA84 v hornickém Mostě	402
Za mír a přátelství	403
AR svazarmovským ZO	404
AR mládeži	406
R15 (Letní soustředění; Přístroj na ověření postřehu)	407
Jak na to?	409
AR seznamuje (BK 124 a BK 125 TESLA)	411
Absorpční vlnoměr 4,5 až 300 MHz s velkou citlivostí	412
Světelný had	416
AR k závěrům XVI. sjezdu KSC – mikroelektronika (Monitor PMI 80; Olivetti M 10; FORTH)	417
Princip digitálního záznamu zvuku (dokončení)	425
Stereofonní tuner 66 až 100 MHz (dokončení)	427
Ještě jedno poplachové zařízení	428
Souprava pro dálkové ovládání s kmitočtovou modulací (dokončení)	429
Úprava napájenia magnetofonu B 113	431
CW-ní klíčovač pro velké rychlosti	432
Koncový zesilovač s komplementárními tranzistory	433
Zopraváckého sejtu	435
ARbranné výchově	436
Cetí jsem!	438
Inzerce	439

AMATÉRSKÉ RÁDIO ŘADA A

Vydává ÚV Svazarmu, Opletalova 29, 116 31 Praha 1, tel. 22 25 49, ve Vydatelství NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 05 1-7. Šéfredaktor ing. Jan Klábal, zástupce Luboš Kalousek, OK1FAC. Redakční rada: Předseda: Ing. J. T. Hyán, členové: RNDr. V. Brunhofer, OK1HAQ, V. Brzák, OK1DDK, K. Donáti, OK1DV, ing. O. Filipi, V. Gazda, A. Gianc, OK1GW, M. Háša, Z. Hradíšky, P. Horák, J. Hušec, OK1RE, ing. J. Jaros, ing. F. Králik, RNDr. L. Kryška, J. Kroupa, V. Němec, ing. O. Petrášek, OK1NB, ing. F. Smolík, OK1ASF, ing. E. Smutný, ing. M. Šredl, OK1NL, doc. ing. J. Vacká, CSc., laureát ceny KG, J. Vorlíček. Redakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, ing. Klábal, 354. Kalousek, OK1FAC, ing. Engel, Hofhans I. 533, ing. Mysík, OK1AMY, Havlíček, OK1PFM, I. 348, sekretář, I. 355. Ročně výdele 12 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, polotělo plného 30 Kčs. Rozšířuje PNS. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, pošta a doručovatel. Objednávky do zahraničí vyfizuje PNS - úřadní expedice a dovoz tisku Praha, závod 01, administrace výroby tisku, Kekafka 9, 160 00 Praha 6. V jednotkách ozbrojených sil Vydavatelství NAŠE VOJSKO, administrace, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. Tiskne NAŠE VOJSKO, n. p. závod 8, 162 00 Praha 6-Ruzyně, Vlastina 889/23. Inzerci přijímá Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, I. 294. Za původnost a správnost příspěvku ručí autor. Redaktek rukopis vrátí, bude-li vyzádán a bude-li připojena frankovaná obálka se zpětnou adresou. Návštěvy v redakci a telefonické dotazy po 14. hodině. C. indexu 46 043.

Rukopisy čísla odevzdávány tiskárna 3. 9. 1984
Číslo má podle plánu výjít 22. 10. 1984

© Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Praha

NÁŠ INTERVIEW



s Ing. Josefem Pernicou, generálním ředitelem VHJ TESLA – Měřicí a laboratorní přístroje, koncern Brno.

Jak je základní poslání vašeho koncernu v československém elektrotechnickém průmyslu při realizaci zpracovávaného programu elektronizace národního hospodářství?

Výrobní program koncernu TESLA – Měřicí a laboratorní přístroje je zaměřený na elektronické měřicí přístroje pro všeobecné použití, elektronové mikroskopy a spektrometry jaderné magnetické rezonance, na elektrické měřicí přístroje, elektronické měřicí a řídící systémy, na lasery k měření délek, na měřicí přístroje pro medicínu a biologii.

Ve výrobním programu je výroba reproduktorů, jazykových laboratoří a dalších akustických zařízení zejména pro drátový rozhlas, pro ozvučení velkých prostor a objektů a pro hudební soubory. Nás koncern vyrábí také základní vybavení a příslušenství pro měřicí systémy, zejména terminály, tiskárny a souřadnicové zapisovací. Pro měření v chemii jsme v ČSSR jedinými výrobci chromatografů a polarografů. Významnou oblastí naší výroby jsou přístroje a systémy využívající jaderné zařízení, zejména dozimetrické přístroje pro měření na jiných objektech k získání přesné diagnózy pomocí radioizotopů a další měřicí systémy z jednotek mezinárodního systému CAMAC.

Tento náš výrobní program přispívá v celém svém rozsahu k elektronizaci národního hospodářství. Naše výrobky jsou nutné k tomu, aby pracovníci výzkumu, vývoje i výroby mohli pracovat s elektronickými obvody a zařízeními. Základním cílem programu elektronizace národního hospodářství je urychlit využívání elektronických systémů ve všech oblastech a tím zvýšit produktivitu práce a úspory surovin, materiálu a energie. Bez měřicí techniky nelze s těmito elektronickými systémy pracovat a dosáhnout stanovených cílů, a to ať jde o rozvoj oboru v průmyslu, dopravě či v zemědělství nebo zdravotnictví. Každý obor, který ve svém rozvoji využívá elektronických prvků a systémů je jimi ovlivňován a podmínován úrovní a dostupnosti potřebné měřicí techniky.

Jaký je podle Vašeho názoru současný stav vašeho vývoje a výroby v této oblasti a které jsou jeho největší nedostatky a problémy?

Elektronické řízení se stává takřka pravidlem např. u textilních strojů, strojů na zpracování plastů, polygrafických strojů, chemických zařízení a lékařských přístrojů. Je obsaženo ve výrobkách těžkého strojírenství. Často se na nás koncern obracejí strojírenské podniky s požadavky vyvinout a vyrábět kompletní řídící systémy pro inovované stroje a strojírenská zařízení. Nemůžeme využít. Veškeré své technické kapacity soustředujeme ve svých organizacích na výzkum a vývoj do oblasti měřicí techniky.

Své technické a výrobní kapacity poslujeme zapojením naší VHJ do mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, ze-



Ing. Josef Pernica


jména se SSSR, NDR, MLR a PLR. Významná je naše spolupráce se SSSR a NDR v oblasti automatizace měření v elektronické výrobě, kde řešíme automatické systémy kontroly funkčních parametrů zařízení k testování součástek. Rozšíření našich vývojových kapacit se však hlavně opírá o spolupráci s ústavy ČSAV.

Konkrétním příkladem jsou ultravakuové rastrovací elektronové mikroskopy, lazerová zařízení pro přesné měření délek a spektrometry jaderné magnetické rezonance, vyvážené ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky ČSAV Brno. Také naše společné úspěchy v oblasti analytických chemických metod a přístrojů nám zabezpečují rozvoj výroby potřebných měřicích přístrojů pro naše hospodářství. Za největší nedostatek pro rozvoj měřicí techniky považují stále ještě nedostatečné dodávky potřebných kvalitních součástek a integrovaných obvodů a současně nevhodné ekonomické podmínky pro jejich užívání. Také cenové relace u dovážených výrobků v této oblasti jsou značnou brzdou pro rozvoj měřicí techniky.

V současné době existuje v ČSSR již několik výrobců tzv. malé výpočetní techniky. Domníváte se, že je určitá tím vzniklá konkurence prospěšná, nebo že známená tlžení sít a nejednotnost užívaných systémů?

Myslím, že není závadou určitá konkurence výrobních podniků v oblasti malé výpočetní techniky. Pro sjednocení jejího rozvoje je v rezortu FMEP zpracována koncepce rozvoje malé výpočetní techniky. Zde jsou pro naš koncern TESLA MLP uloženy úkoly k zabezpečení výroby zařízení jak v oblasti školních mikropočítačů, tak v oblasti malých stavebnicových systémů.

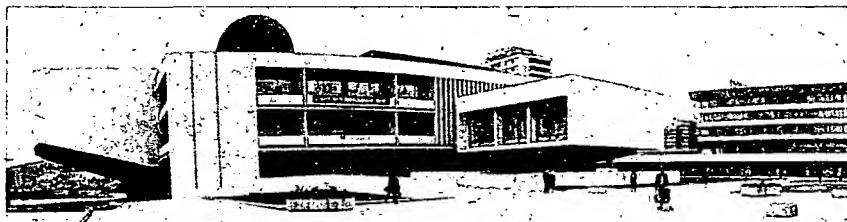Školní mikropočítač TEMS 80-03, který vyrábí v koncernu TESLA MLP k. p. TESLA Vráble a který je určen pro výuku a demonstraci vlastností mikroprocesorového systému 8080, bude v příštím roce nahrazen výrobkem dalšího našeho koncernového podniku, TESLA Liberec,



AMA '84 v hornickém Mostě

Mostecko. Okres, kde našlo svůj domov již 120 tisíc lidí. Většina produktivního obyvatelstva pracuje v hornictví, další tisíce jsou zaměstnanci chemického kombinátu, spotřebního průmyslu a služeb. Velkostroje ukrajují z bývalých vesnic i z okresního města, jinde zase raší z rukou stavbařů objekty komplexní bytové výstavby, která dnes umožňuje 46 tisícům rodin bydlet v bytech I. kategorie. Nový Most se stal moderním, čistým, dá se říci růžovým městem. Získává nové dominanty, dotváří vzhled především svého centra i sídlišť ke spokojenosti všech, kteří se rozhodli žít na dříve nehostinném severu.

Zlepšují se nejen pracovní podmínky, ale ke stabilizaci obyvatelstva přispívá i řada objektů, umožňujících využití volného času. Mnohé z nich slouží i svazarmovským účelům a jsou vlastně dílem svazarmovských rukou – v poslední době populární autodrom, vodní nádrž Benedikt, cvičiště a prostory pro činnost jednotlivých svazarmovských odborností. Spousta jich na realizaci či rekonstrukci ještě čeká.

Seznámit se s mosteckou okresní organizací Svazarmu, ale zároveň srovnat její činnost se svazarmovskou prací v ostatních krajích naši vlasti umožní všem návštěvníkům ve dnech 19. až 26. listopadu 1984 XVI. celostátní přehlídku technické tvořivosti Svazarmu v elektronice –

AMÁ'84. Ústřední výbor Svazarmu pověřil jejím uspořádáním právě zdejší okresní výbor. Místem konání přehlídky je Oblastní dům kultury horníků a energetiků v srdci Severočeského hnědouhelného revíru – v Mostě.

Od samotného počátku příprava přehlídky není jen záležitostí svazarmovské organizace. Význam, zvláště pro rozvoj elektroniky v podmírkách revíru, v ní vidí i okresní stranické a státní orgány a celý koncern SHR, které se staly garnty a záštítou celostátní přehlídky.

AMA'84 bude uspořádána na počest 40. výročí SNP a 40. výročí Karpatko-dukelšké operace, jako součást oslav Měsíce československo-sovětského přátelství a jako příklad naplňování závěrů VII. sjezdu Svazarmu. Jejím cílem bude dokumentovat úroveň tvořivé technické práce svazarmovců v elektronice a její aplikaci jako podklad branné organizace na naplňování branné politiky KSČ a na vědeckotechnickém rozvoji. Bude současně vrcholnou svazarmovskou soutěží a propagací výsledků práce Svazarmu na veřejnosti.

Účast konstruktérů měla výběrové postupový charakter od okresních přes krajské přehlídky AMA'84. V nesoutěžní části přehlídky budou v Mostě vystavovány a předváděny výrobky resortu elektrotechnického průmyslu a dalších organizací, zabývajících se elektronikou a jejími

aplikacemi. Bude v provozu elektrotechnická dílna pro mládež, vysílač středisko se stanicí OK5CSR, televizní studio, poradenské služby pro obyvatelstvo a budou vystavovány výrobky sovětské elektroniky. Rada doprovodných akcí, jako např. kulturní pořady, vystoupení souboru ZUČ, technické přednášky, promítání filmů, předvádění diafónu a další jistě zpříjemní návštěvníkům prohlídku expozice. Pořadatel nezapomněl ani na ukázky z jiných svazarmovských odborností.

Rozsáhlý a pestrý obsah letošní přehlídky AMA'84 umožňuje pořadatelům i vybraný objekt konání přehlídky, který patří právě k dominantám okresního města Most. Oblastní dům kultury horníků a energetiků byl veřejnosti zpřístupněn letos v den Svátku práce. Nákladem více než 120 milionů korun mostecká veřejnost získala nejen náhradu za bývalé prostory ve starém Mostě, ale skutečně moderní, funkční kulturní dům, který ve všech svých prostorách a zařízeních je schopen uspokojovat požadavky dvou tisíc návštěvníků, najednou. Kromě velkého sálu, kde se uskuteční soutěžní část přehlídky, je zde i malý sál, klub mladých, malá scéna, sedmnáct kluboven, kino, fotokomora a laboratoře pro kinoamatéry a fotoamatéry, v suterénu nahrávací studio špičkové úrovně a v kopuli umístěné planetárium. Místo tedy vhodné i důstojné pro celostátní akci, jakou je AMA'84.

Téměř roční práce přípravného výboru přehlídky bude tedy v listopadových dnech snad zúročena úspěchem výstavy. Rátkáme snad, protože úspěch závisí také na práci krajských organizací Svazarmu a na výběru soutěžních i nesoutěžních exponátů, na účasti zástupců našeho elektrotechnického průmyslu i na tom, jak všichni společně dokážeme naši zájmovou činnost v elektronice prezentovat široké veřejnosti.

**Růžena Martinková
Ing. Přemek Rezáč**

► TEMS-84. Tento laboratorní mikropočítač je určen pro potřeby školení techniků a programátorů jednočipových mikropočítačů. Počítač je řízen obvodem 8748, popř. 8035 s vnější pamětí EPROM 2716.

K. p. TESLA Liberec zajistuje současné v oblasti malých stavebnicových systémů pro automatické měření a sběr dat SAPI-1. Základem systému je jednodeskový mikropočítač JPR-1, který je určen pro nejednodušší aplikace. Mikropočítačový systém je schopný komunikace v jazyku Mikro BASIC. Systém je možno rozšiřovat a připojovat k němu periferní zařízení.

Ale vratme se k měřicí technice. Co mohou naši čtenáři, ať již jako zástupci svých organizací nebo jako jednotlivci, očekávat od vašeho koncernu v nejbližší době za novinky?

Domnívám se, že s velkým zájmem je našimi zákazníky očekáván výrobek n. p. METRA Blansko číslicový voltmetr M1T330, který je významnou inovací dosud vyráběného číslicového voltmetru MT100.

Představitelem nové generace indikačních přístrojů bez pohyblivého ústrojí je indikátor se svítivými diodami Mi80. Má malé rozměry (18 x 36 mm) a lze jej použít pro indikaci stejnosměrného napětí do

1 V, např. jako indikátor modulace nebo vyládění.

Pro údržbářské, servisní a montážní práce je určen nový univerzální měřicí přístroj PU500. Nastavení 40 měřicích rozsahů umožňuje jedený přepínač. Přístroj měří s třídou přesnosti 2,5 stejnosemenná a střídavá napětí i proudy a odpory a odpory.

Nova řada přenosních zapisovacích přístrojů VAREG 10, WATTREG 10 a WATTREG 20 slouží k dlouhodobému sledování (registraci) napětí, proudu, činného i jalového výkonu především v energetice. Tyto přístroje využívají záznam na teplocitlivý papír.

Pro měření odpůr roznětových okruhů při trhacích pracech jak na povrchu, tak i v důlním prostředí s nebezpečím výbuchu je určen jiskrově bezpečný ohmetr M x 11, který vyrábí k. p. METRA Blansko.

Výrobní program dalšího významného výrobce měřicí techniky k. p. TESLA Brno je pravidelně obohacován o nové měřicí přístroje. Myslím, že na stránkách vašeho časopisu je nutno znovu představit soubor školních přístrojů, kterým bude postupně obohacován trh spotřebního zboží.

Školní logická sonda BK121 je určena k pohotovému vyhledávání závad v zařízeních s obvodem DTL a TTL s napájecím napětím 5 V. Přístroj indikuje stav log. 1, log. 0 a úzké impulsy šířky alespoň 40 ns. Je určen pro laboratoře škol a zájmových kroužků.

Školní generátor RC typu BK124 slouží jako zdroj signálu v širokém rozsahu

kmitočtů. Výhodou je malé nelineární zkreslení, umožňující použít přístroj při práci na jakostních nízkofrekvenčních zařízeních. Kmitočtový rozsah je 10 Hz až 1 MHz v pěti dekadických rozsazích.

Školní stabilizovaný zdroj BK125 je univerzální zdroj pevných napětí +5 V a symetrických ±15 V. Je určen k napájení zařízení s číslicovými obvody a operačními zesilovači. Lze jej zatítit proudy 1 A při 5 V a 0,3 A při ±15 V. Je vybaven indikací přetížení. Jeho obměnou je typ BK126, který místo ±15 V poskytuje +12 V při odběru do 0,4 A.

Školní stabilizovaný zdroj BK127 je univerzální zdroj plynule nastavitelného napětí 0 až 20 V při odběru do 1 A s plynule nastavitelnou ochranou proti přetížení, omezující výstupní proud na předem nastavenou velikost. Všechny typy zdrojů jsou určeny zejména pro laboratoře škol a pro zájmové kroužky a organizace.

Jakou roli v popularizaci elektroniky a výpočetní techniky hraje podle Vašeho názoru Svazarm a nás časopis?

Myslím, že publicita obou řad AR a klubů Svazarmu přispívá značnou měrou k popularizaci elektroniky, mikroelektroniky a výpočetní techniky a to především v oblasti výchovy mládeže. Uveřejňované stavební návody, ale především teoretické články vašeho časopisu jsou důležitým výchovným prostředkem a popularizátorem v rozvoji elektroniky.

Připravil Ing. Alek Myslk

ZA MÍR A PŘÁTELSTVÍ

KONFERENCE I. REGIONU IARU 1984

Závěry a doporučení konference

Se zprávou o průběhu pravidelné konference 1. oblasti IARU, konané ve dnech 8.–13. dubna 1984 v sicilském Cefalu v Itálii, se čtenáři mohli seznámit v AR 7/1984. Dnes přinášíme závěry a doporučení tzv. komise A (tato komise projednávala obecné a správní problémy 1. oblasti IARU a také všechny otázky související s amatérskými pásmeny do 30 MHz), které byly schváleny závěrečným plenárním zasedáním konference.

Rozdělení pásem: Po zvážení dosavadních zkušeností bylo doporučeno rozšířit úsek pásmata 80 m určený pro DX provoz SSB na 3775 až 3800 kHz; v části CW pásmu zůstává úsek pro DX provoz 3500 až 3510 kHz beze změny. V pásmu 30 m (10 100 až 10 150 kHz) bylo potvrzeno původní rozhodnutí používat i nadále pouze provoz CW a RTTY a neorganizovat žádné závody a soutěže v tomto pásmu; nedoporučuje se vysílat zde ani informační bulletiny pro radioamatéry. Konference dále doporučila vyloučit provoz amatérských stanic na kmitočtu $14\ 100 \pm 0,5$ kHz, aby nebyl rušen příjem světové sítě majáků na tomto kmitočtu. V pásmu 10 m bylo doporučeno rozšířit úsek pro provoz radioamatérských družic na 29 300 až 29 550 kHz.

Závody a soutěže: Konference vzlala na vědomí, že Výkonný výbor schválil podmínky mistrovství 1. oblasti IARU na KV (rámcové podmínky této soutěže byly schváleny na minulé konferenci 1. oblasti v Brightonu); jejich znění bude publikováno v AR a RZ. Konference dále schválila rámcový návrh na uspořádání mistrovství světa na KV (hodnotily by se výsledky dosažené v asi šesti největších závodech na KV – např. IARU Radio Sport Championship, CQ MIR, CQ WW DX Contest atd.); stálá komise KV 1. oblasti IARU byla pověřena zpracováním podmínek tohoto mistrovství světa na KV.

Byly schváleny úseky pásem určené pro provoz v závodech:

**Pásmo 80 m
ve velkých DX závodech:**

3500 až 3560 kHz CW
3600 až 3650 kHz SSB
a 3700 až 3800 kHz SSB

V závodech, u nichž se nenavazují DX spojení, je třeba vyloučit závodní provoz v úsecích 3500 až 3510 a 3775 až 3800 kHz.

Pásmo 20 m:

14 000 až 14 060 kHz CW
14 125 až 14 300 kHz SSB

V pásmu 15 m bude toto rozdělení upřesněno až po diskusi ve stálé komisi KV.

Na podporu provozu QRP bylo doporučeno členským organizacím zařadit do svých závodů kategorie QRP. Příkon by mohl být omezen na 10 W a 1 W (kategorie QRP a QRPP).

Vzhledem k současné „inflaci“ velmi různorodých závodů na KV doporučila konference členským organizacím rationalizovat podmínky svých mezinárodních závodů s těmito cíli:

1. zkrátit tyto KV závody z 48 hod. na maximálně 24 hod.;
2. CW a fone části závodů spojit do jednoho víkendu;
3. zvážit spojení několika menších závodů do jednoho většího.

Různé: Konference doporučila, aby QSL listky, vyměňované prostřednictvím QSL služeb, mely standardní rozměr 90×140 mm (tolerance ± 5 mm); doporučila omezit používání zvláštních prefixů a přednostně používat vhodných suffixů pro přiležitostné stanice (viz např. použití suffixu „WCY“ v lohském roce). Po diskusi byl zřízen jednorocní Studijní program pro šíření vln, který v období mezi 1. 5. 1984 a 30. 4. 1985 bude koordinován RSGB; na základě zhodnocení tohoto programu zváží příští konference 1. oblasti IARU zřízení stálé pracovní skupiny pro otázky šíření.

Z provolání konference

Výkonný výbor 1. oblasti IARU připravil provolání, které bylo po schválení konference publikováno pod názvem „The Case for Amateur Radio“. Z něho vymíráme:

Radioamatérství – stimulus k prohlubování odborných znalostí

Radioamatérství je učebním a výcvikovým prostředkem dříve prokázané účinnosti; nabízí příležitosti ke studiu elektrotechniky a sdělovací techniky, přičemž zároveň umožňuje spojení a styk se zkušenými učiteli ve všech oblastech elektroniky.

Znalosti získané radioamatérskou činností doplňují a rozšiřují formální výuku a studium elektroniky, matematiky a fyziky.

Nejdůležitější ze všeho však asi je, že radioamatérství nabízí mladým lidem stimulující, obohacující, produktivní a společensky prospěšnou činnost.

Radioamatérství přispívá k inovacím v elektronice

Přístroje dnes navrhované, konstruované a prodávané patří velmi často k těm, které byly poprvé vyzkoušeny a testovány v různých formách radioamatéry.

Radioamatérství poskytuje téměř neomezené možnosti k experimentování v různých oborech sdělovací techniky a přispělo k rozvoji a novým objevům v mnoha specializovaných oblastech, např.:

- ve výzkumu šíření elektromagnetických vln (pod 30 MHz),
- při konstrukci levných, vysokovýkonné vých satelitních transpondérů a pozemních stanic,
- v oboru pomalou rastrových dálkových televizních systémů,
- při návrzích, konstrukcích a použití směrových antén,
- při dálkových spojeních s využitím nízkovýkonného zařízení atd.

Radioamatérství – badatelé a experimentátoři v oboru šíření vln

Ze všech světových rádiových služeb se radioamatérská služba stala nejefektivnějším uživatelem svých přidělených kmitočtů. Jako rádiová služba s největším počtem stanic vyuvinula jedinečné techniky sdílení času a kmitočtů, využití směrových antén, vhodných výkonových úrovní a vlnových délek a objevila a k praktickému užití přizpůsobila nové možnosti a cesty šíření rádiových signálů.

I po osmdesáti letech užívání zůstalo ještě mnoho nepoznaného o ionosféře a o mechanismech šíření. Radioamatérství

experimentuje 24 hodin denně s typickým nadšením a nasazením dobrovolníků. Protože jich je hodně a jsou rozptýleni ve všech částech světa, mají možnost pozorovat, měřit a zaznamenávat jevy a anomálie šíření, které by jinak zůstaly nepoznané.

Projekt „Mezinárodní maják“ (The International Beacon Project), navržený a vypracovaný 1. oblastí IARU, zahrnuje celosvětovou síť majákových stanic v pásmu 28 MHz využívanou jak profesionálními vědci, tak radioamatérskou službou.

Radioamatéři prokázali vhodnost využití různých netradičních způsobů šíření včetně odrazu vln od měsíčního povrchu, od meteorů, od polární záře, využití troposférických kanálů, sporadické vrstvy E a nízkovýkonného dnu.

Radioamatéři zajišťují spojení v naléhavých a krizových situacích

Čím víc se moderní společnost stává závislou na spojovacích službách, tím bolestivěji a citelněji jsou tyto služby poškozeny, jestliže dojde k jejich přerušení. Radioamatéři tak mnohokrát plnili funkci životně důležitého článku tím, že jako první zprostředkovávali zprávy a informace při pohromách, jako jsou povodně, hurikány, zemětřesení, požáry, mořské bouře nebo sopečné erupce. Protože jsou radioamatéři rozšířeni ve většině zemí světa, jsou zpravidla přímo na místě nebo alespoň v blízkosti, kdykoli dojde k vážné krizové situaci.

Radioamatéři jsou hrdi na svou schopnost poskytovat veřejnosti tuto jedinečnou službu, a proto různými formami výcviku a školení usilují o udržení stálého stavu pohotovosti. Kromě toho radioamatérské organizace udržují těsné styky se zástupci státních a záchranných organizací, aby zajistili okamžitou použitelnost své spojovací techniky pro naléhavé případy, ať už se jedná o velkou katastrofu, ohrožující životy stovek tisíců lidí, nebo jde-li o zaslání speciálního léku pro nemocné dítě na nějakém odlehém místě světa.

A jde o absolutně dobrovolnou službu, která společnost nic nestojí.

Radioamatérství upovídá mezinárodní přátelství

V dnešním světě rychlé dopravy a bleskových spojů, který má zároveň prostředky k svému totálnímu zničení, neexistuje větší potřeba, než aby si lidé na celém světě začali lépe rozumět a více si navzájem pomáhali. V tomto směru je radioamatérství jedinečným nástrojem a prostředkem mezinárodního porozumění, protože umožňuje přímé a pravidelné mezinárodní kontakty mezi lidmi na celém světě. Radioamatérství překonává zemepisné, politické, náboženské, ekonomické, profesionální, etnické, kulturní a věkové bariéry způsobem, který v lidské praxi nemá obdobu.

Radioamatérství je dostupné lidem ze všech oblastí společenského života. Radioamatéři jsou dělníci i králové, prezidenti, lékaři, právníci, ženy v domácnosti, úředníci, spisovatelé, zemědělci, umělci, hudebníci a studenti.

Bez vnějšího zasahování a usměrňování funguje radioamatérská služba jako soudržné společenství, které denně slouží k posilování svazků porozumění a dobré vůle mezi lidmi na celém světě.

OK1ADM, OK1FSI



AMATÉRSKÉ RADIO SVAZARMOVSKÝM ZÓ

Pod značkou OK5UHF z Černé hory v Krkonoších

Letošní první soustředění reprezentačního družstva ČSSR na VKV proběhlo na Černé hoře – QTH HK29d. Tato kóta svým umístěním ve východní části Krkonoš umožňuje dobrou práci na VKV ve směrech jihovýchod až jihozápad, naopak velice špatné jsou podmínky pro směry sever – severozápad, kde tuto kótou převyšuje hřeben Krkonoš. V rámci soustředění se reprezentační družstvo zúčastnilo II. subregionálního závodu na VKV v pásmech 145, 433 a 1296 MHz. Pracoviště pro všechna pásmá byla vybudována v objektu Sokolské boudy, která se nachází blízko vrcholu Černé hory. Cílem soustředění bylo prověření techniky a vyzkoušení různých provozních variant jak pro soutěž VKV39, tak pro plánovanou účast reprezentačního družstva ve VHF contestu I. regionu IARU. Soustředění se tentokrát zúčastnil pouze výběr družstva ve složení OK1CA, OK1MDK, OK1FM, OK1AXH, OK3LQ, OK3YFT, OK3YCM, OK3TJI. Všichni operátoři se střídali pravidelně ve všech soutěžních pásmech.



B. Kiša, OK3YFT, u zařízení pro pásmo 1296 MHz

proměnlivé. Přesto se podařilo navázat několik kvalitních spojení. Ve vyšších pásmech se nejvíce projevila nevýhodná poloha kóty, která znemožnila navazování spojení na severozápad, kde je velká hustota stanic.

Práce v pásmu 145 MHz byla poznamenána atmosférickými poruchami, tzv. „elektrickým deštěm“, který v některých okamžicích znemožňoval úplně provoz. Jako příznivý poznamek lze konstatovat, že až na malé výjimky nedocházelo během závodu k rušení od ostatních stanic nekvalitním signálem. Škoda, že účast OK stanic nebyla ještě větší, zvláště ve vyšších pásmech.

II. subregionální závod je svým terminem konání dobrou prověrkou před vrcholními závody sezóny jakými jsou Polní den, VKV39 a VHF contest. Účast zahraničních stanic stoupala, zvyšuje se jak kvalita, tak kvantity návázaných spojení, což úplně potvrdil i letošní ročník.

OK1CA



Část tímu OK5UHF na Černé Hoře (HK29d). Zleva OK1AXH, OK1FM, OK3TJI, OK3YCM, OK3YFT, OK3LQ a OK1MDK

Letošní dlouhá zima způsobila, že v době soustředění bylo na vrcholu Černé hory ještě asi 50 cm sněhu a nesjízdný byl i poslední úsek jediné přístupové cesty. Proto bylo pro dopravu materiálu a účastníků soustředění použito lanové dráhy z Janských lázní. Posledních 500 m od horní stanice lanové dráhy byl materiál přemístěn ručně, což dokonale prověřilo fyzickou zdatnost členů družstva. Hezké počasí, které bylo v týdnu před závodem, se během závodu pokazilo, a hlavně silné atmosférické poruchy znemožnily na několik hodin práci v pásmu 145 MHz. I přesto se podařilo navázat v pásmu 145 MHz 422 spojení a dosáhnout zisku 121 700 bodů, v pásmu 433 MHz 129 spojení a 38 236 bodů a v pásmu 1296 MHz 17 spojení a 2789 bodů. Zvláště výsledek dosažený v pásmu 433 MHz je velmi dobrý; odpovídá tomu i průměr 300 km na jedno spojení. Ze zajímavých spojení v tomto pásmu: 3 spojení s Itálií, spojení se Švýcarskem a řada spojení na vzdálost okolo 600 km při vcelku průměrných podmínek šíření během závodu. V pásmu 433 MHz bylo použito zařízení o výkonu 100 wattů a antény 2 × 21 prvků Yagi, typ F9FT. Dosažený výsledek dává předpoklad k vítězství v kategorii.

V pásmu 1296 MHz byla malá aktivita a podmínky šíření během závodu velice

Vydáno pro mládež

Recenze i zamýšlení

První polovina letošního roku byla neobvykle úrodná na publikace pro radioamatéry, které jsou postupně distribuovány cestou obvodních a okresních výborů do radioklubů SVAZARMU. Jde všechno o příručky pro radioamatéry – začátečníky, tedy v podstatě pro mládež. Především jsme uvítali velmi dlouho očekávané tři sešity 3. dílu Přednášek z amatérské radiotechniky a to „Radioamatérské dnužice“ od OK1BMW, „Měření v radioamatérské praxi I.“ od OK1BI a „Zapojení FM techniky“ od OK1WPN. Dále neméně dlouho očekávané „Radioamatérské diplom“ od OK2QX, a milým překvapením byly prvé dva svazky Stavebných návodů pro radiotechniku: „Nízkofrekvenční zesilovače“ a „Přijímače s přímým směšováním“ od OK2BNG a OK1AOU.

„Radioamatérské dnužice“ jsou velice výtvarným uvodem do radioamatérské techniky kosmických komunikací, kde jsme byli doposud nuteni potřebné informace útržkovitě a pracně vyhledávat v časopisech. Kniha je velmi dobrě napsána, text je jasný a srozumitelný, obrázky a tabulky přispívají rychlé orientaci v problematice.

„Měření v radioamatérské praxi I.“ je stručné a pro radioamatérskou praxi téměř úplně shrnutí měření nejběžnějších veličin v radiotechnice. V některých případech by možná bylo vhodné některá tvrzení blíže vysvětlit či zdůvodnit, ovšem problematika měření je tak rozsáhlá, že

v případě takto stručného přehledu skutečné záleží na úvaze a zkušenosti autora, které partie budou vysvětleny více a které méně do hloubky.

„Zapojení FM techniky“ jsou zjevně shrnutím zkušeností, jichž autor nabyl při konstrukci zařízení pro provoz FM v pásmu VKV 2 m. Z toho plyne, že publikace pojednává pouze o některých otázkách, a není tedy ani zdaleka vyčerpávajícím přehledem otázek vytyčeného okruhu. Název „Vybraná zapojení...“ byl ne-pochybnej výstižnější. Také úplnější pojednání o této technice by – vzhledem k její stále rostoucí oblíbě – bylo určitě vitéz. I tak je text zdrojem velmi vitézáných praktických poznatků.

„Radioamatérské diplomy“ opět částečně vyplnily velmi cítilné vnímané vakuu v oblasti příruček pro radioamatérský provoz. Knize by velmi prospělo uspořádání podmínek jednotlivých diplomů do přehledných tabulek, a to i za cenu poněkud obtížnější výroby. Ne zcela ujasněná transkripce cizích zeměpisných názvů někde způsobuje nepříjemný dojem, když se např. na straně 46 objevuje v téže tabulce vedle sebe „Korziká“ a „Algeria“.

„Nízkofrekvenční zesilovače“ a „Přijímače s přímým směšováním“ jsou v knižní produkci pro radioamatéry novinkou. Jsou totiž soubojem téměř úplných konstrukčních návodů a budou tedy mezi mládeží velmi vitézány. U prvého sešitu by nebylo chybou zařadit také aktivní filtry, které právě u nenáročných zařízení mají své opodstatnění. U druhého sešitu postřídame aplikace již dosti dlouho dostupného (a dnes i levného) IO A244 pro daný účel a v této souvislosti je také třeba poznamenat, že právě tento obvod, obsahující prakticky úplný VHF díl superhetu, umožňuje nenáročnou konstrukci velmi dobrého přijímače (viz TCVR M160), s jakým se snad setkáme v některém z dalších sešitů Stavebních návodů pro radiotechniku.

Oba posledně jmenované sešity jsou názorným dokladem toho, co se nám na jinak pěkně provedených publikacích nelíbí a líbit ani nemůže. Máme na mysli jazykovou stránku textu. Pro příklad citujeme z úvodu sešitu „Nízkofrekvenční zesilovače“: „Výkon několika mikrowratů se musí zesílit na jednotky, až desítky miliwattů pro sluchátká a na stovky až jednotky wattů pro reproduktory.“ Nebo třeba na straně 13: „Casto jsou výkonové zesilovače označovány jako koncové stupně. Je to proto, protože se k nim zapojuje reproduktor.“ V prvním sešitu lze takových jazykových a věcných nepřesností i nesprávností najít opravdu velmi mnoho, snad v každé třetí až páté větě, druhý sešit je poněkud lépší; nedostatky jsou pouze asi v každé osmé větě. Někdy vedou přímo k nejasnosti textu, např. na straně 10: „Kondenzátory C2, C6 zapojené mezi kolektorem a bází ... jsou zde z důvodu kmitání zesilovače na vyšších frekvencích.“ Lze odůvodněně pochybovat, zda úplný začátečník pochopí, je-li takové „kmitání zesilovače na vyšších frekvencích“ žádoucí či nikoli. Navíc věty „překypují“ čárkami, velmi často na místech zcela nečekaných (viz citovaná věta v úvodu). Také většina dříve uvedených publikací není takových chyb ve větším počtu prostá; třeba v „Měření v radioamatérské praxi I.“ najdeme na obr. 37 „D1 Shotky“, „D2 Shotky“ a navíc i „ferrit. perle“.

Pouze „Radioamatérské družice“ je kniha téma bez kazu.

Dnes stále více hovoříme o tom, že o kvalitě nebudeme jenom hovorit. To je správné. Vydání jedné takové knížky nestojí málo peněz; přitom právem očekáváme, že investované prostředky přinesou maximální možný efekt. Mohlo by se zdát, že u technických publikací záleží především na obsahu a jazyková stránka je věci vedlejší. To je ovšem opravdu jenom zdání. Právě takové publikace dostane do ruky mládež s ještě čerstvými znalostmi pravopisu a stylistiky. Právě mládež chce k naší práci přitáhnout, a proto se snažíme, aby si o ní vytvořila dobrou představu. Jakou představu si ovšem opravdu vytváří, nabídne-li ji takto zpracované publikace?

Autor není jediným viníkem toho, vyjde-li v nakladu 3000 výtisků text, který se vymyká pravidlům pravopisu, čs. normám, někdy i logice a který je v podstatě psán technickým slangem, v němž jsou pouze slova upravena do spisovních tváru. Odbornost a specifita textu nejsou důvodem k tomu, abychom zcela opomnili redakční úpravu. U autora takového textu jsme – v případě radiotechniky – rádi, umí-li pracovat s páječkou, šroubovákem či Avometem. Jazyková úprava je zase věci někoho jiného:

Co je další setrvávající bolestí knižní produkce pro radioamatérství, je malá dostupnost publikací. Obvyklý náklad 3000 výtisků, který je bezplatně distribuován do organizací, prakticky znamená, že v nejlepším případě připadne na jednu ZO s radio klubem či radiokroužkem 2 až 5 výtisků. Přitom zejména praktické příručky potřebuje každý radioamatér konstruktér i provozář mít opravdu stále k dispozici. „Massovaja RADIO biblioteka. A. V. Bezrukov. Ljubiteljskij sviaznoj prijomnik. Cena 25 k. Tiraž 60 000 ekz.“ Takovéto sešitky s konstrukčními návody pro radioamatéry lze za nepatrnou cenu zakoupit i u nás v prodejně sovětské literatury. Rozdílnost součástkové základny nedovoluje našim zájemcům tyto přístroje běžně zhotovovat, ovšem tyto sešitky jsou pro nás přesto zajímavé, protože ukazují jedno: jde to. Nešlo by to i u nás?

—Jv-

Vysílání pro radioamatéry

Vysílač SURRA Svazarmu — OK3KAB

Informuje o novinkách z KV, VKV i ostatních radioamatérských sportů, přináší aktuální předpovědi šíření elektromagnetických vln. Vysílá každý čtvrtok od 17.30 hod. našeho času provozem SSB na kmitočtu 3765 kHz (+QRM) a souběžně v pásmu 145 MHz přes převáděče OK0R (kanál R6), OK0T (R2) a OK0V (R0) provozem FM. Provozem RTTY (45,45 Bd) vysílá OK3KAB každé pondělí od 17.30 hod. našeho času na kmitočtu 3595 kHz (+ QRM).

Vysílač ČURRA Svazarmu — OK1CRA

Podobně jako slovensky vysílač OK3KAB přináší také OK1CRA zajímavosti a novinky ze všech oblastí radioamatérské činnosti. Vysílá každou středu od 17.00 hod. našeho času na kmitočtu 3768 kHz (+QRM) provozem SSB a souběžně v pásmu 145 MHz přes převáděče OK0C (R4) a OK0E (R2) provozem FM.

OK znamená taky „all correct“

Červnové číslo časopisu CQ přineslo předběžné výsledky největšího radioamatérského telegrafního závodu na KV v loňském roce, CQ WW DX CW contestu 1983. Podrobné definitivní výsledky budou zveřejněny později. Podle předběžných výsledků Československo tentokrát zaznamenalo v nejsilnější celosvětové konkurenci vynikající úspěch: teplická kolektivní stanice OK1KPU (ZO Svazarmu Doubravka) obsadila v kategorii multi-single první místo mezi evropskými stanicemi a sedmé místo v celosvětovém hodnocení (3 501 498 bodů). Za úspěch lze považovat i 13. místo další naší stanice, OK7AA, speciálně zřízené i volací značkou vybavené pro tento závod (2 740 572 b.). Bohužel v předběžné výsledkové listině chybí značka OK1KRG (asi 3 200 000 b.), jejíž deník se cestou k vyhodnocovatelům závodu pravděpodobně někde zatoula.

Teplická stanice OK1KPU porazila i tak sehnáne kolektivy, jakými jsou HG5A, OHOBH nebo UK2RDX. Několikaměsíční přípravu na závod i jeho vlastní průběh v OK1KPU řídil mistr sportu ing. Jiří Hruška. OK1MMW, vynikající telegrafista, vicebojař a závodník na KV, a možno říci, že vítězství OK1KPU je vítězstvím promyšlené organizace, při níž se nezapomnělo snad na nic důležitého – ani na spolupráci s odborníkem v oboru šíření elektromagnetických vln během celého závodu.

Výsledek stanice OK1KPU však – snad také proto, že byl dosti neočekávaný – vyvolal rozhořčený ohlas, který se zmínil až v „hnutí odporu“ u některých našich kolektívů, které se o prvenství v Evropě v této soutěži už léta marně pokoušejí, vytvářejí se považující k roli vítěze za jediné předurčeny. Ze všech „protiopatření“, která byla některými soupeři po skončení závodu podniknuta, aby stanice OK1KPU nezvítězila, případně nebyla hodnocena, jsme sestavili následující recept pro všechny, kteří chtějí mermomoci v mezinárodních závodech triumfovat mezi našimi stanicemi. Ostatním nechť poslouží jako námět k úvahám o etice rádioamatérských závodů na KV.

• • •

Bod 1. Pro opravdového bojovníka závod zásadně nekončí v neděli ve 24.00 UTC. Po závodě totíž ještě stále může dohnat to, co jsi při přípravě na něj zameškal. Proto hned v pondělí musíš zjistit, jak si vedli ti soupeři

(samozřejmě s přátelským úsměvem: „Tak co, kolik toho máte?“).

Bod 2. Sdělí-li ti naivní soupeř svůj skutečný výsledek (bude lepší než tvůj, s tím počítej), ihned podáš stížnost. V ní podrobne vylíčíš, jakým soupeřem používal v závodě úskok. Zejí byl od něho několik set kilometrů vzdálen? Nevadí. Máš přece dobrý přijímač. A ačkoliv jsi „jel na doraz“, stačí jsi všechny soupeře i jejich triky sledovat. Nic jim nebyly platny přeslechy na horních pásmech...

Bod 3. Může se ti však stát, že se svou stížností narazíš na tvrdou bariéru – totíž na radioamatérské a svazarmovské orgány. Sedi, schůzuji, ale k tvému hlasu zůstávají hlusi. Prý dobře znají, jak to chodí... Ani teď jdeště nemáš prohráno. Zbytečně ses sice zdržel s kovářkem, ale stále je dost času jít přímo ke kováři. Ke svému výpisu ze staničního deníku (musíš jej ovšem poslat přímo vyhodnocovatele, nikoliv prostřednictvím naší QSL-služby) přiložíš již ne stížnost, ale přímo striktní požadavek diskvalifikace všech československých stanic, které mají lepší výsledek než ty sám.

Bod 4. Navíti pořadatelů a vyhodnocovatele většiny závodu musíš předpokládat, ale přesto je lépe se pojistit: Zatelefonuj si proto několika dalším stanicím, které mají ještě horší výsledek než ty a u nichž lze tedy očekávat ještě větší vztok na předpokládaného vítěze. Tyto přesvědčíš, aby do svých soutěžních deníku (opět zaslanych ne přes QSL-službu) napsaly v pozemnění znění podobný návrh. Ale pozor! Dbej, aby tyto stanice do navrhovaného seznamu diskvalifikovaných nezahrnuly i tebe! Jaké způsoby při přesvědčování použij, záleží na tobě, počítej však s tím, že opět můžeš narazit na nepochopení, pramenicí tentokráté pro změnu z falešného ham-spiritu a falešné kolegiality.

Bod 5. Po naplnění bodů 1. až 4. vyní trpělivě čekaj na výsledek a v mezidobě dále propracováve zde popsany postup. V příštím ročníku jej totíž opět budete potřebovat.

• • •

Ze skutečnosti, že stanice OK1KPU podle předběžných výsledků zvítězila, je jasné, že ta metoda ještě nutně potřebuje vylepšit. Potom – při jejím důsledném uplatnění – dosáhnete toho, že v mezinárodních soutěžích nebude hodnocena žádná československá stanice.

pfm

Před pulitem a za pulitem

(odposlechnuto v pražských prodejních součástek pro elektroniku)

Zákazník (k pokladni): „Máte fotoodpory?“

Pokladni: „To se, pane, musíte ptát v prodejnách foto-kino. Počkejte... (k prodavačce)... máte náhý fotovodopisy?“

Prodavačka: „Jo.“

Pokladni: „Tak si, pane, stoupněte do fronty. Voni to tu dřív nevedli.“

Zákazník: „Slečno, to je vysokofrekvenční kablík?“ (ukazuje na kabel s tabulkou VCEOY 50-1,5; tedy zákazník zřejmě neznal)

Slečna za pulitem (údajně znala): „Ne, to je stíněnej!“

Zákazník: „Máte nějakou dokumentaci k tomu filtru 465 kHz?“

Prodavač: „O tom víme jenom cenu,

chodí nám to jako náhradní díl.“ (Pravda, filtr by se možná hodil radioamatérovi výborně, ale kupujte zajíce v pytlí za téměř 500 korun...)

Zákazník: „Máte už tranzistory KF907?“

Prodavač: „Ne, ty už se dávají jenom do opraven.“

Něřkáme, které, a něřkáme, že všechny, ale některé prodejny by možná mohly mít nad vchodem velký poutač s nápisem „Amatérům – amatérům“, aby se totíž někdo náhodou nespletli.



AMATÉRSKÉ RADIO MLÁDEŽI

Sto roků GMT-UTC

Nedávno jsme opět přešli v používání z letního času na čas středoevropský – SEČ. Během několika posledních let jsme si v letních měsících zvykli žít podle času letního. A s námi i obyvatelé mnoha jiných zemí. Bez ohledu na to, ve kterém časovém pásmu žijí. Má to svoje výhody – večer je déle vidět, nemusí se totiž svítit, šetří se drahá energie. Existuje však čas, který se nikdy z žádných důvodů tak výrazně neupravuje – systém, od něhož se odvozuje čas na celé zeměkouli. Je to všem radioamatérům známý a denně používaný čas greenwichský, anebo také, jak říkají například astronomové a jak jej nazýváme my radioamatéři, čas světový – UTC.

Měření času podle Greenwicha se rozšířilo po roce 1884. 26. června 1884 se ve Washingtonu sešla mezinárodní konference zástupců 24 zemí, která rozhodla o ustanovení jednotného mezinárodního systému měření času. Tento úkol připadl Královské observatoři v Greenwichi, v městečku na břehu Temže poblíž Londýna, kterým prochází nultý poledník. Hvězdárnu tam založil roku 1675 král Karel II.



GB 0 GMT

Při příležitosti 100 let užívání času GMT vysíala speciální stanice GB0GMT. Muž na QSL-lístku je Inigo Jones, anglický architekt (1573–1652), jehož portrét je umístěn v greenwichském muzeu

Greenwich tedy začal sloužit jako první střed v systému 24 časových pásem, vzdálených od sebe po 15 stupních. Známe-li čas greenwichský, lze snadno určit, jaký je v daném okamžiku čas na kterémkoliv místě zeměkoule – stačí jenom znát změpisné souřadnice.

Dnes však již je pojmen „greenwichský čas“ pouze symbolický. V roce 1948 bylo totiž rozhodnuto přenést observatoř jinam. Městečko, dříve vzdálené od průmyslu hlavního města, začalo být zahalováno smogem tvářen, vyrůstajících v okolí. Greenwich se postupně stal předměstím Londýna. Observatoř vystřídalo muzeum astronomických přístrojů. Vžitý systém odvozování času se však nezměnil – stále se vychází od poledníku, který prochází Greenwiche.

Nové středisko, střežící světový čas, je umístěno asi sto kilometrů od Londýna, na zámku Herstmonce v hrabství Sussex. Časový rozdíl, vzniklý tímto přemístěním, vyrovnali astronomové tím, že k výpočtu přidali 81 sekund. Bylo to výhodnejší, než přejmenovávat celý systém na „herstmonský čas“. Zámek leží v malebné krajině mezi zalesněnými kopečky. Na těchto kopčích stojí několik budov s vědeckými aparaturami – teleskopy, chronometry a počítače. Nejmodernější atomové hodiny ukazují čas s přesností na jednu milioninu sekundy za rok.

Přesný chod času na celém světě však střeží pět atomových hodin, umístěných v USA, Kanadě a NSR. Pracují s maximální chybou 1 sekundu za 400 tisíc let. Z jejich průměru se počítá atomový čas, který se potom srovnává s časem světovým, získaným v Herstmonce. Avšak rotace naší Země a oběh Země kolem Slunce, z nichž nyní světový čas vychází, nejsou rovnomořné. Na britské observatoři tedy měří teleskopem tyto nerovnoměrnosti a údaje posílají do mezinárodního časového úřadu v Paříži, kde jsou zpracovávány. Pokud se to ukáže nezbytné, před novoroční půlnoci přidává nebo ubírá službu konající inženýr v Herstmonce sekundu ke světovému času.

Z vašich dopisů

O tom, že od vás dostávám velké množství dopisů, jsem se již zmíňoval. Mám ze všech vašich dopisů radost, protože mi v nich přiblížujete vaši činnost v radioklubech a kolektivních stanicích i vaši činnost posluchačskou nebo pod vlastní značkou OK a OL.

Začátkem července letošního roku jsem však dostal dopis, z jehož druhé poloviny jsem vůbec žádnou radost neměl.

Napsala mi Alena Schreiterová, OK3-27790 z Kysuckého Nového Mesta, která v poslední době dosahuje pozoruhodných úspěchů v OK-maratonu. V dubnu letošního roku dosáhla 8794 bodů a v květnu se umístila na prvním místě s velkým ziskem 10 230 bodů. V historii OK-maratonu je to první vítězství YL v kategorii posluchačů.

Radioamatérskému sportu se Alena věnuje od roku 1977, kdy se naučila telegrafii, jako operátorka kolektivní stanice OK3KSQ. Jako posluchačka pod vlastním číslem však pracuje až do roku 1982. Zpočátku dávala přednost spojením SSB a FM, ale jejich jednotvárnost ji zlákala k telegrafii a též zůstala věrná.

Nejraději vysílá z kolektivní stanice. Tam se také zapojila do OK-maratonu, který ji zaujal a ve kterém by chtěla pokračovat, protože se jí tato celoroční soutěž velice líbí.

Dalším důvodem, pro který bude i nadále pokračovat v OK-maratonu, je ten, že dostala nepěkný dopis od jednoho posluchače, rovněž účastníka OK-maratonu, který v dopise zpochybňuje skutečnost, že se i ženy dokáží naučit telegrafii. Vyčítá Aleně, že se to ženám soutěží, když si výsledný počet bodů násobí třemi. Jeho dopis byl značně ironický. Dotazoval se například na to, jak Alena dokázala odposlouchat během měsíce takový počet spojení a dosáhla toliku bodů, když on sám získal bodů podstatně méně.

Co k dopisu posluchače dodat? Je nutno mu poradit, aby si znova rádne-

přečetl podmínky OK-maratonu, kde se dozví, že výhodu tří bodů za spojení má bez rozdílu každý účastník OK-maratonu, který odpolouchává spojení telegrafním provozem. Ať si rádne pročte starší číslo AR, ve kterých se dozví o úspěšné Márie Farbiakové, OK1DMF, a dalších žen v mezinárodních soutěžích ve sportovní telegrafii. A pokud má možnost si prolistovat AR z doby před 25 roky, dozví se, že již v té době dosahovala vynikajících úspěchů v reprezentaci naší země ve sportovní telegrafii a v radioamatérském víceboji MS Albina Červeňová, OK2BHY, radioamatérům spíše známá pod přezdívkou „Bambina“.

Alena na tento nelichotivý dopis reagovala po svém. Dopis ji nedeprimoval. Naopak, dodal jí ještě větší sebedůvěru a odhodlání do soutěže a tak je to správné. Dala si závazek v době dovolené odposlouchat každý den alespoň sto radioamatérských spojení:

K poslechu Alenu používá přijímač pro všechna pásmá od 1,8 do 28 MHz. Přijímač je domácí výroby pro provoz CW a SSB do OK3ZWX. V červnu k němu získala externí VFO s digitální stupnicí pro pásmá 3,5 až 14 MHz, kterým věnuje největší pozornost pro množství stanic, které v těchto pásmech pracují. K anténě LW a inv. vee přibyla ještě nová anténa GP.

Zajímavým stanicím posílá Alena QSL-lístky a nejvíce ji potěší dopisy od vzdálených stanic s nabídkou k dopisování.

Nezapomeňte, že ...

OK-DX contest, který je započítáván do letošního mistrovství republiky v práci na KV, bude uspořádán v neděli 11. listopadu od 00.00 UTC do 24.00 UTC ve všech pásmech KV provozem CW i SSB. Posluchači mohou zaznamenat kód každé zahraniční stanice v každém pásmu jedenkrát.

Telegrafní část CQ WW DX contestu je posledním závodem, který je započítáván do letošního mistrovství CSSR v práci na KV v kategoriích kolektivních stanic a jednotlivců. Kategorie posluchačů v tomto závodě není výhodnocována. Závod bude zahájen v sobotu 24. listopadu v 00.00 a potrvá do neděle 25. listopadu do 24.00 UTC. Závod probíhá v všech pásmech KV od 1,8 do 28 MHz (samořejmě s výjimkou nových pásem WARC '79).

Další ročník Soutěže MČSP bude probíhat ve dnech 1. až 15. listopadu ve všech pásmech KV provozem CW i SSB. Upozorňuji vás, že body za spojení se sovětskými stanicemi, která navážete nebo odpoloucháváte v závodě OK-DX contest, se připočítávají k bodům, které získáte v Soutěži MČSP. Věnujte patřičnou pozornost podmínek soutěže, aby znova nedocházelo ke zbytečným a nepříjemným omylům a protestům. Soutěž MČSP je dlouhodobá a je bylo by škoda vynaložené úsilí a čas zmařit odesláním deníku k výhodnocení na nesprávnou adresu.

731 Josef, OK2-4857

Máte zájem o amatérské využití?

Pražský radioklub OK1KZD opětne zahajuje kurs rádiiových operátorů, který bude probíhat od listopadu 1984 do června 1985 v klubovně radioklubu v Českomaďarské ulici č. 27, Praha 6, a to každou středu od 17 do 20 hodin. Informace a přihlášky v uvedenou dobu na uvedené adresu, případně na pražském telefonním čísle 32 55 53.

PRO NEJMLADŠÍ ČTENÁŘE



LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AR - UDPM JF

Každoroční letní tábor redakce pro mladé elektroniky se konal letos pod názvem „letní soustředění“, což lépe vystihuje podstatu této akce – je to vyvrcholení celoroční činnosti příslušníků oddělení techniky Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučka a pro redakci příležitost přímé konfrontace mezi materiály pro mládež, které uveřejňuje a jejich ohlasem u těch, jimž jsou určeny.

A tak se poslední týden v červenci a první týden v srpnu sešlo 19 vybraných účastníků soustředění na základně Okresního domu pionýrů a mládeže v Zátoňských dvorech jižně od Českého Krumlova, aby složili účet ze své dosavadní činnosti. (A v nepošlední řadě i z činnosti svých vedoucích.) Program jako vždy sledoval dva základní cíle: zvýšit jak fyzickou, tak odbornou zdatnost účastníků. A tak po každodenní ranní rozsvícce následoval dopolední program, po obědě pak odpolední program s bohatou náplní. Ani večer však účastníci soustředění neodpočívali – večerní program začínal besedou „pod vrbovou“, na níž se hodnotil průběh celého dne a po ní se táborskí rozdělili do odborných skupin podle svého zájmu a až do večerky (a někdy i po ní) bylo rušno jak u počítače, tak u vysílačích zařízení (KV a VKV) a neutichalo cvakání spínačů pistolových pájek.

A co bylo náplní tábora? To je zřejmě především z tabulky táborové soutěže,

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AR / UDPM JF *** L 16 *** ZATON 1984																
ETAP TŘÍDROVÉ SOUTĚZE KE DNI 4. 8. 1984																
FOR.	ZNEHO	TER	ZRY	ROB	NBM	SPO	ALC	TEO	BH1	BH2	TES	PEX	TST	TRB	BRG	CELKEM
4. FRÝČEK MARTIN	9	24	0	18	29	19	38	45	23	4	20	21	0	29	271	
5. ZELENÝ ZDENĚK	10	22	0	18	10	11	58	24	12	9	15	29	0	34	241	
6. TAKI JIŘÍ	10	28	0	8	23	19	25	48	23	14	0	33	0	33	241	
7. VOGL MICHAEL	10	21	0	6	28	14	35	41	36	14	17	0	35	0	23	231
8. FRAZ JAN	10	29	0	16	17	7	46	14	26	14	18	22	-15	43	226	
9. HRADECKÝ VLADIMÍR	10	19	0	16	16	11	40	39	21	18	0	16	0	16	193	
10. FIEDLER DAVID	6	17	0	16	16	23	42	1	22	17	0	15	0	15	156	
11. ZUCHOV FILIP	10	19	0	16	16	15	42	24	16	14	15	0	15	0	15	156
12. ČEDERÝ ROBIN	10	19	0	16	16	15	42	26	22	17	15	0	15	0	15	156
13. PLECHÁČEK RADIM	10	11	0	16	14	15	42	1	8	19	0	20	0	20	187	
14. FOŘÍK PETR	10	21	0	16	11	21	42	1	8	19	0	21	0	21	173	
15. HEDVÁČEK VLADIMÍR	10	21	0	16	11	21	42	1	8	19	0	21	0	21	173	
16. KUCERA JAH	7	21	0	16	24	12	37	19	22	9	0	16	0	16	156	
17. Hrdlomář PETR	8	19	0	16	19	15	42	27	21	9	10	14	0	13	156	
18. KELBÍČEK JAN	8	17	0	16	18	7	42	1	22	14	0	7	0	5	152	
19. JANEČEK JAN	8	21	0	16	14	7	23	25	22	9	0	10	0	15	147	
20. VOPĚL JERONÝM	10	13	0	16	7	5	22	18	7	9	0	6	0	6	141	
21. HUKALEČEK SLAVOMÍR	6	12	0	16	4	2	8	1	0	14	0	19	0	19	118	

ELAKOFREJ Martinu Prokopovi k vítězství a rád si poslechnu jeho diktafonový projev

ZA SPRVNOST VYPOCTU JE ZODPOVEDNÝ COMPUTER SP 838 S. R. O. & SPOL.

TER = TEST ENALOSTI O POCITACI SP 838.
 ZRY = ZADANY RADIOTECHNICKÝ VYROBEK
 ROB = RADIODVOROVÝ ORIENTACNÍ BEH
 NEH = NOČNÍ BRANNA HRA
 SPO = SPORTOVNÍ OLIMPÍADA
 ALG = VÝPOČEK ZKOUSECI STROJ Z ALOBALLU
 TEO = TECHNIKA OLIMPÍADA

EH1 = PRVNÍ BRANNA HRA
 EH2 = DRUHÁ BRANNA HRA
 TES = TECHNIKA SAZKA
 PEX = RADIODVOROVÉ PEXESO
 TST = TESTY
 TRB = TRESTNÉ BODY
 RG = DOŠPŘEVLENE SRIGRADY

Tabulka s výsledky celotáborové soutěže o nejlepšího účastníka, zpracovaná počítačem, lepě řečeno, výpočetním střediskem soustředění, které pod vedením Z. Bahenského denně dodávalo tištěné výsledky. Počítač byl vůbec nejfrekventovanějším zařízením, které na soustředění pracovalo. Ve spojení s kazetovým magnetofonem a tiskárnou byl „v permanenci“ od rána do pozdních nočních hodin a tak všichni, kteří měli zájem či potřebu, mohli vyřešit své problémy a naučit se zacházet s moderní technikou a proniknout do tajů programování i technického vybavení.

kterou denně zpracovával počítač a jeho obsluha; kromě uvedených akcí, které byly bodovány, přišlo ke slovu samozřejmě i koupání, míčové hry, společenské hry, návštěva krumlovského zámku a poštovního muzea ve Vyšším Brodu, dva táborové ohně s programem, účast na dvou závodech na VKV atd. V této souvislosti je třeba se zmínit i o tom, že díky jednomu z vedoucích, V. Sirkovi, byli mezi účastníky tábora i mladí radioamatérůvysílači, OL1BJK, OL1BJL, OL1BIP, OL1VFB a OL1VFC, kteří spolu se dvěma RO plně využívali možnosti vysílání na všechny pásmehy a všemi druhy provozu. Všichni účastníci stavěli kromě toho zadání radiotechnický výrobek podle svého vlastního výběru (viz rubriku R 15 v AR A9 a AR A10), zajímavá byla i soutěž v návrhu zapojení o daném počtu součástek na danou desku s plošnými spoji, přednáška ing. Sedláčka o mikropočítacích atd.

Prostředí, v němž se soustředění konalo a některé ze soutěží a činností přiblížují i fotografie na 4. straně obálky. Na fotografiích na této straně AR jsou pak výsledky celotáborové soutěže v době, kdy ještě nebylo zcela jasné, zda skutečně zvítězil (obr. 1), a na obr. 2 druhý v konečném pořadí, Zdeněk Bolard.

Čtrnáct dnů uteklo jako voda a opět zůstala jen vzpomínky na přijemné prostředí, dobrý kolektiv a tvůrčí ovzduší celého soustředění. Na závěr pak nezbývá než poděkovat řediteli ODPM v Č. Krumlově, M. Florianovi za to, že jsme mohli konat soustředění v zařízení ODPM, a vydavatelství Naše vojsko, které poskytlo autobus k dopravě účastníků na soustředění a zpět do Prahy.

Na shledanou na příštím letním soustředění! —OU—



Obr. 1. M. Prokop, vítěz celotáborové soutěže, ve chvíli, kdy se rozhodovalo o tom, zda zvítězí, či nikoli



Obr. 2. Uprostřed v první řadě druhý v celkovém hodnocení, Z. Bolard

PŘÍSTROJ NA OVĚŘENÍ POSTŘEHU

Máte dobrý postřeh? Celkem jedno-
duse lze vaše schopnosti prověřit následujícím zařízením. Představte si svítivou diodu, která se periodicky rozvětí. Vašim úkolem je v době svitu stisknout tlačítko. Počet úspěšných stisknutí tlačítka indikuje čítač sestavený z řady LED. Čím svítí LED s větším číslem, tím lepší postřeh máte. Celá věc má však dva háčky. Stisknete-li tlačítko mimo dobu svitu diody, automaticky vynulujete stav počítadla a můžete svůj postřeh začít zkoušet znova od začátku. A aby hra nebyla tak jednoduchá, je doba svitu diody, která zkoumá váš postřeh, po dosažení stavu 4 na počítadle zkrácena a po dosažení stavu 8 je doba zkrácena ještě jednou.

Popis

Obvod je složen ze čtyř integrovaných obvodů, sedmnácti LED, dvou tranzistorů a dalších pasivních součástek. Schéma zapojení je na obr. 1. První dva invertory (IO1) tvoří astabilní multivibrátor s proměnnou střídou impulsů. Kmitočet je přibližně 1 Hz, jsou-li oba tranzistory nevodivé, tj. jsou-li napětí na vstupech Q_c a Q_b IO3 nízké úrovni (L). Doba trvání napětí vysoké úrovni (H) na výstupu 4 IO1 by v tomto stavu měla být asi 0,7 s. Je-li na Q_c úroveň H, tzn. že byly čítače IO3 načítány 4 impulsy, je tranzistor T1 sepnut a doba trvání úrovni H na výstupu 4 IO1 se zkrátí asi na 0,5 s. Podobně, dosáhne-li se více než 7 načítaných impulsů čítače IO3, na výstupu Q_b bude úroveň H a sepne se tranzistor T2. Tím se podruhé zkrátí délka impulsu na výstupu 4 IO1 na asi 0,3 s. Volbou odporu rezistorů R3, R4 a R5 lze nastavit délku trvání úrovni H na výstupu IO1 a tedy délku svitu zelené svítivé diody D17. Prodlevu mezi jednotlivými záblesky lze nastavit případnou změnou odporu rezistoru R6. Časy uvedené v popisu byly dosaženy s odpory rezistorů podle schématu.

Impulsy z astabilního multivibrátoru jsou přes invertor IO1/3 vedeny na diodu D17, jejíž svit udává, kdy je třeba stisknout tlačítko T1. Dioda D17 svítí, je-li na výstupu 6 IO1 úroveň L. Tento stav zároveň bez ohledu na stav vstupu 13 IO2 způsobí, že na nulovacích vstupech 2,3 IO3 bude též úroveň L. Tím je IO3 nastaven na režim čítání (tentototo stav vždy trvá po dobu svitu diody D17). Je-li dioda zhasnuta, je na výstupu 12 IO2 úroveň H a objeví-li se impuls z tlačítka (tlačítko stisknuto mimo dobu svitu D17), je na vstupech 2,3 IO3 úroveň H, která způsobí vynulování všech výstupů IO3. Chybýný stisk tak vyvolává návrat na počátek hry.

IO1/5 a IO1/6 tvoří klopný obvod R-S, který eliminuje zákmity tlačítka. V klidovém stavu je na výstupu 10 úroveň H a kondenzátor C4 je vybit. Stiskneme-li tlačítko, přenesne se přes C4 úroveň L na vstup 9 IO1 a pomocí

IO1/4 se vytvoří několik set nanosekund trvající kladný impuls na výstupu 8 IO1. Návrat tlačítka do klidové polohy pouze překlopí klopný obvod R-S a vytvoří podmínky pro generování dalšího impulsu při novém stisknutí tlačítka.


Svítivá dioda D17 je na výstupu 2 IO2 úroveň H, která dovolí kladnému impulsu, vytvořenému stiskem tlačítka, projít na hodinový vstup IO3, který jej zaznamená a připočte ke svému dřívějšímu stavu. Je-li však dioda D17 zhasnuta (úroveň H na výstupu 12 IO2), vytvoří se impuls na vstupech 2,3 IO3, který je tím vynulován.

Obvod R8, C3, D18 slouží k vynulování čítače při zapnutí napájecího napětí. Nestiskneme-li tlačítko T1 při svitu diody D17, nic se neděje, neboť vlivem úrovně L z výstupu 8 IO1 bude na hodinovém vstupu i nulovacích vstupech úroveň L a čítač IO3 svůj stav nezmění.


Čítač IO3 registruje impulsy vytvářené tlačítkem a v kódu BCD je předává na výstup. Pomocí převodníku z kódu

BCD na kód 1 z 16 (Integrovaný obvod MH74154) je pak rozsvícena jedna z diod D1 až D16, která udává, kolikrát ještě dokázali zaregistrovat svít diody stisknutím tlačítka. Vynulováním čítače se rozsvítí dioda D1. Z výstupu Q_c a Q_b (8 a 11) IO3 je zároveň odvozeno zkracování doby svitu diody D17, která měří vaši reakci. Nejlepší postřeh má samozřejmě ten, kdo na každý svit diody D17 dokáže správně reagovat stisknutím tlačítka. To se však díky změně doby svitu při načítání čtvrtého a osmého impulsu napoprvé povede málkomu i při dalších pokusech je třeba se velmi dobře na svit diody soustředit.

Rezistory R7 a R13 nastavují správný proud svíticími diodami. Kondenzátory C5 až C8 slouží k filtraci napájecího napětí. Jako tlačítko je nejlépe použít mikrospínač, aby se zbytečně neprodlužovala reakční doba. Celé zařízení se napájí ze zdroje 5 V, pro krátkodobý provoz lze používat i čerstvou baterii 4,5 V. Rozmístění součástek a deska s plošnými spoji je na obr. 2.

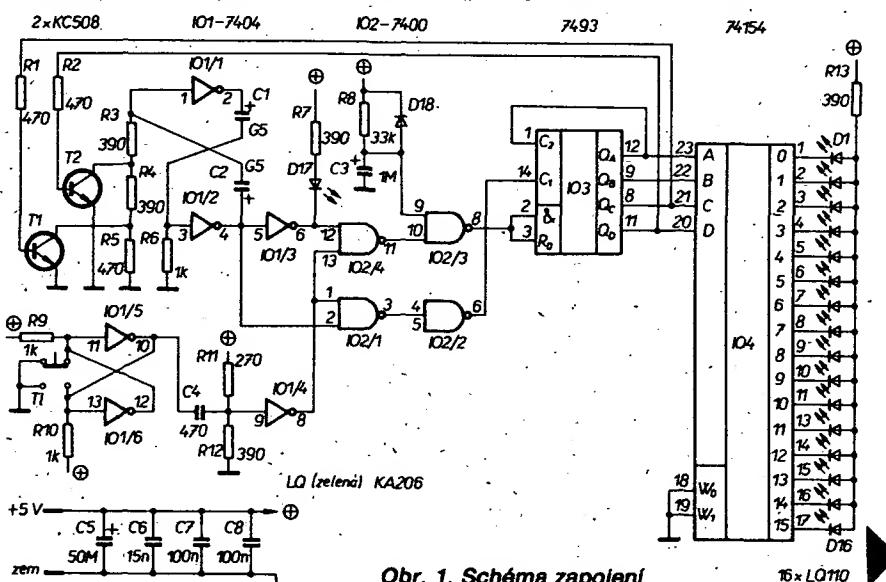

Obr. 1. Schéma zapojení

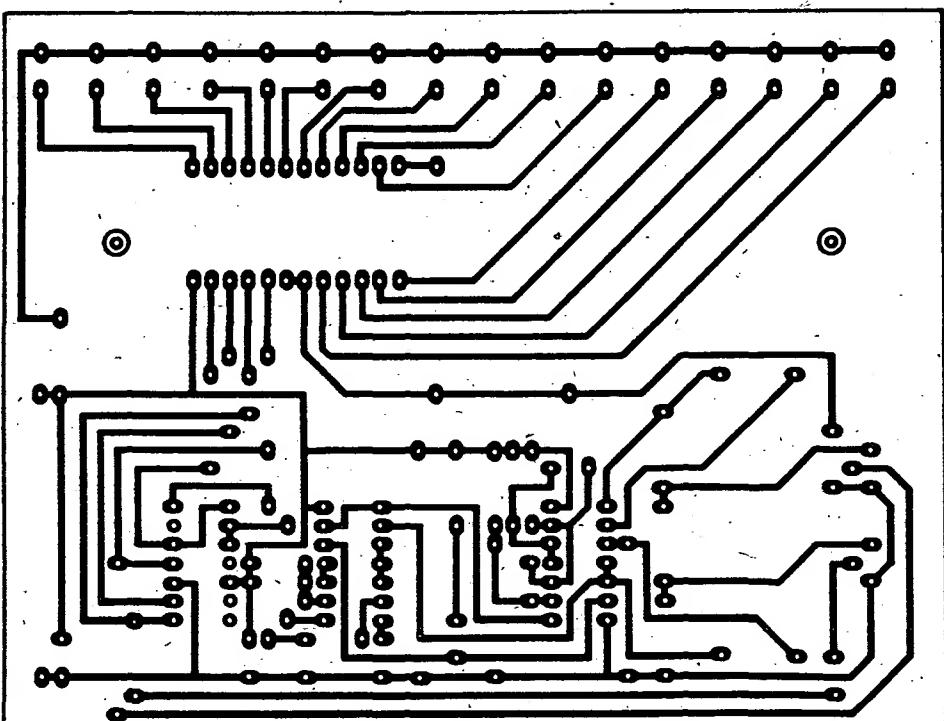

Obr. 2. Deska s plošnými spoji S69

JAK NA TO



LEVÝ MELODICKÝ ZVONEK

Moderní elektronické zvony nebo hrací strojky byly již několikrát popisovány. Většina z nich je řízena integrovanými obvodůmi, které pak omezují možnost různých kombinací podle fantazie amatérů. V mém zapojení se plně uplatňuje pořekadlo: „Za málo peněz, málo hudby“, neboť dobu melodie i kmitočtový rozsah tónů lze libovolně měnit podle finančních možností zájemce. Výhodou je i možnost volit (s omezenými možnostmi) dobu trvání jednotlivých tónů nezávisle na sobě.

Celé zařízení se skládá z multivibrátoru, z jednotlivých spínacích tranzistorů, kterými se volí příslušný tón a z časového řetězce, který udává takto vytvářený kmitočet.

Multivibrátor pracuje pouze v případě, že-li některý z tranzistorů T_{c1} až T_{c2} otevřený. Tyto tranzistory jsou časově spínány tranzistorovým řetězcem.

V klidové poloze jsou T_1 až T_6 otevřené, protože odpory R_B jsou malé. Na kolektorech tranzistorů tedy není proti zemi napětí. Stiskne-li se tlačítka T_1 , první tranzistor se uzavře a na jeho kolektoru se objeví plné napětí -9 V . Kondenzátor C_{V1} se nabije přes kolektorový odpór R_{C1} . Po uvolnění tlačítka se tranzistor T_1 otevře a „spojí“ kondenzátor C_{V1} se zemí. Napětí na C_{V1} se uzavře tranzistor T_2 , který zůstává uzavřen až do výbití náboje na kondenzátoru C_{V1} . Na kolektoru tranzistoru T_2 se zvětší napětí, otevře se tranzistor T_{c1} a rozezní se multivibrátor; pracuje na kmitočtu, který je předem nastaven odporem R_{C1} . Tón zní tak dlouho, dokud se nevybije kondenzátor C_{V1} . Po vybití kondenzátoru se tranzistor T_2 otevře a tón přestane znít. Další kondenzátor C_V , tj. C_{V2} se začne vybíjet a celý děj se opakuje. Kapacitu kondenzátoru řídí délku tónu, popř. délku pomíky. Pomíku můžeme udělat tím, že další tón „připojíme“ až např. na kolektor tranzistoru T_4 (T_3 vynecháme).

Při programování melodie lze využít jednoho nastaveného tónu i několikrát. K tomu slouží oddělovací diody D , zabraňující vzájemnému ovlivňování v takto vytvářeném řetězci. Diody smíme vyněchat pouze tam, kde budeme požadovaný tón používat pouze jednou.


v celém cyklu. Jednotlivé tóny se ladí předem, a to připojením báze tranzistoru T_{c1} nebo jiného laděného tónu přes rezistor $10\text{ k}\Omega$ na napětí -9 V . Po nastavení celé řetězce se připojí báze tranzistorů na vybrané výstupy takto vytvářeného řetězce. Pokud nebude v mezidíli používat některý z nastavených tónů, je vhodné spojit bázi příslušného tranzistoru s emitem, aby velká citlivost tranzistorů nezpůsobila časté samovolné otevření a tím spuštění multivibrátoru.

C1 slouží ke zpoždění prvního impulu v takto vytvářeném řetězci. Každý amatér může svůj takto vytvářený řetězec prodlužovat podle libosti téměř do nekonečna. Hlasitost reprodukovanej melodie lze řídit odporem R_3 .


Zařízení pracuje „na první zapojení“. Použité součástky mohou být ty nejlevnější („bazarové“ jakosti). V takto vytvářeném řetězci jsem použit např.: GC507 až 509; OC72 až 77 a jiné.

Pozor! Pouze spínací tónové tranzistory T_{c1} ; T_{c2} ; T_{c3} atd. musí být křemíkového typu např.: KF517, KSY82, TR15 nebo i jiné křemíkové tranzistory typu p-n-p též „bazarové“ jakosti. Do koncového zesilovače je třeba použít výkonnější typ tranzistoru, např. GC510, GC500.

Oddělovací diody mohou být rovněž z výprodeje, např. GA201 až 203;

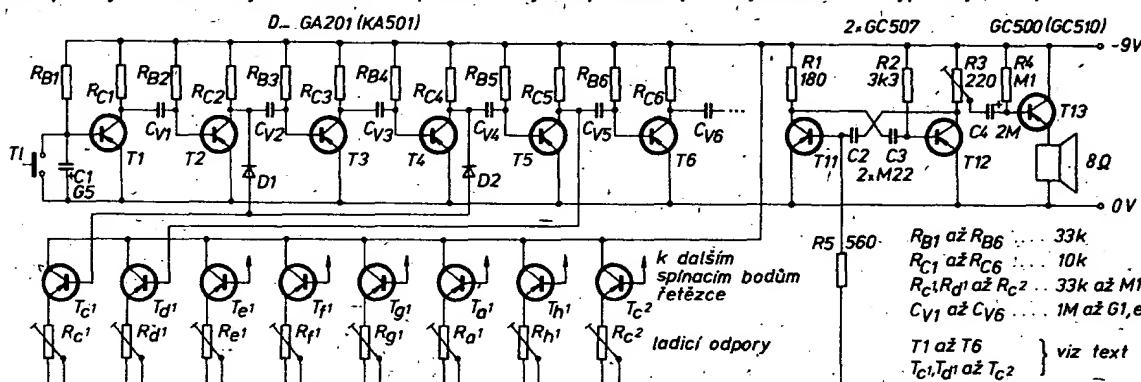

Obr. 1. Schéma zapojení zvonku

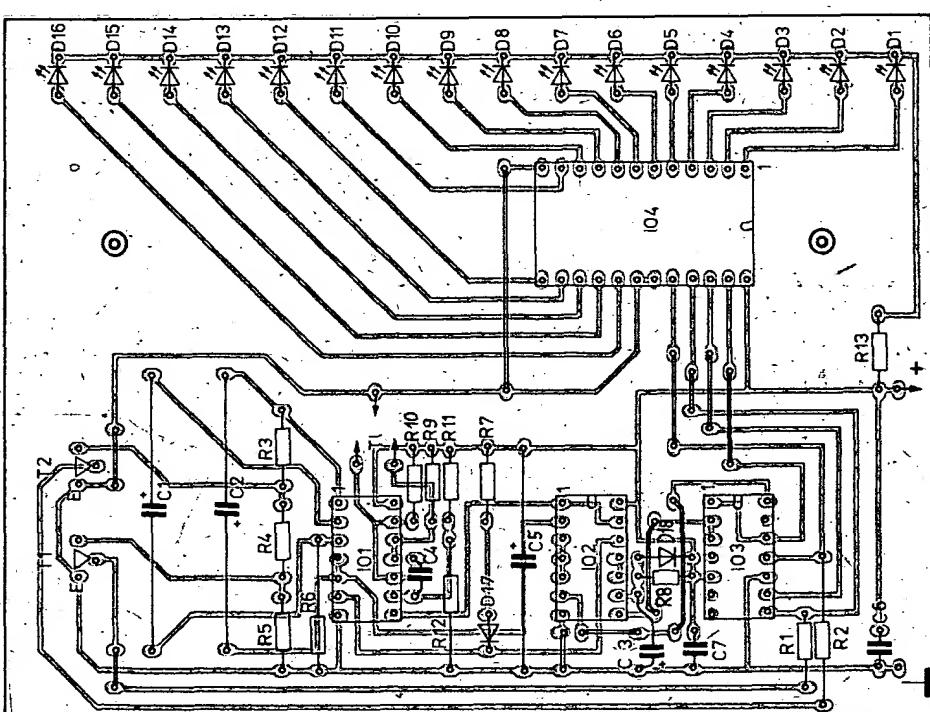

Seznam součástek

Rezistory (TR 151, 191)

$R1, R2, R5$	$470\ \Omega$
$R3, R4, R7$	
$R12, R13$	$390\ \Omega$
$R6, R9, R10$	$1\ k\Omega$
$R8$	$33\ k\Omega$
$R11$	$170\ \Omega$

Kondenzátory

$C1, C2$	$500\ \mu\text{F}, \text{TE 982}$
$C3$	$1\ \mu\text{F}, \text{TE 988}$
$C4$	$470\ \text{pF}, \text{TK 794}$
$C5$	$50\ \mu\text{F}, \text{TE 982}$
$C6$	$15\ \text{nF}, \text{TK 754}$
$C7$	$100\ \text{nF}, \text{TK 781}$

Položdičové součástky

$D1$ až $D16$	LQ110
$D17$	LQ (zelená)
$D18$	KA206
$T1, T2$	KC508
$I01$	7404
$I02$	7400
$I03$	7493
$I04$	74154

Ostatní

TI tlačítko (mikrospínač)
Ing. František Bína, Ing. Petr Hradecký


KA501 až 503. U zařízení jsem použil i měrně protržený reproduktor, což kvalitu tónu výrazně nezměnilo. Maximální proud, odebíraný ze zdroje, je asi 200 mA.

Zapojení jsem vyzkoušel s nařaděnou celou oktávou a s takto upraveným řetězcem o sledu dvaceti tónů.

Jaroslav Kučera

NEJJEDNODUŠŠÍ MĚŘICÍ HROT

Na obr. 1 vidíme sestavu velmi jednoduchého měřicího hrotu. K jeho zhotovení potřebujeme pouze starý vypsaný „fix“, izolovanou zdírku a asi 12 cm měděného nebo bronzového drátu o průměru 1,8 mm.

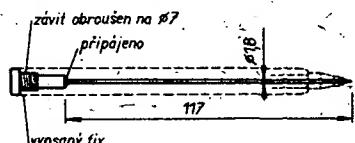

Obr. 1.


Z „fixu“ vytáhneme kleštěmi hrot i zátku, zajišťující náplň. Tu vyjmeme pinzetou. U izolované zdírky opilujeme závit na takový průměr, aby ji bylo možno zasunout do tělesa „fixu“. Pak ke zdířce připájíme měděný nebo bronzový drát, závit zdířky potřebeme vhodným lepidlem (např. Fatracel) a celou sestavu zasuneme do tělesa „fixu“. Když lepidlo zaschné, odštípneme výčnívající drát na vhodnou délku a pak jej zabrousíme do špičky.

Tím je hrot hotový. Použijeme-li měděný drát, bude hrot samozřejmě měkčí, ale z praxe mohu říci, že i tak je ho možno používat velmi dlouhou dobu bez přibrušování.

Zdeněk Kořinek

PRÍPRAVOK K VYPÁJANIU VADNÝCH IO

Vefní často potřebujeme vybrať z dosiek s plošnými spojmi zapájaný zlý integrovaný obvod; bez odsávačky cínu je to takmer nemožné. Prípravok, ktorý používam, som vyrobil z Cu drátu 1,2 mm podľa obr. 1. Prípravok sa dá namontovať na hocítorú pištofovú pájačku namiesto obyčajného hrotu (obr. 2). Pomocou takto upraveného hrotu sa dajú naraz prehriat všetky nožičky integrovaného obvodu, ktoré môžeme ľahko vytiahnuť z dosky pinzetou, ktorá bola publikovaná v AR

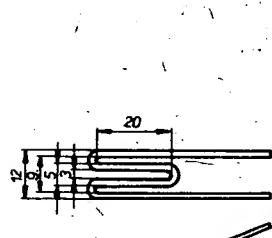

Obr. 1. Prípravok

5/1977 alebo v Technických novinách č. 15/1983.

Ja som pre takto upravený hrot kúpil ešte jednu pištofovú pájačku, ktorá je lacnejšia ako odsávačka cínu, ktorú ani nedostaneme bežne v obchodoch.

Ing. Ivan Horváth


PŘIPOJENÍ KROKOVÝCH HODIN K ČÍSLICOVÝM

Mnozí amatéři vlastní číslcové hodiny, které však mohou být využity i tak, že se k nim připojí hodiny s krokovým motorkem. Takové hodiny se běžně používají ve veřejných institucích a občas je lze levně koupit v partiových prodejnách.

Na obr. 1 je obvod, který umožňuje připojit krokové hodiny k číslicovým bez použití relé a zvláštního napájecího zdroje. Minutová ručka se u krokových hodin pohybuje tak, že se na příslušnou cívkou přivádí střídavé impulsy +24 a -24 V, přičemž každý impuls posune ručku o minutu. Pohyb hodinové ručky je pak od pohybu minutové ručky odvozen mechanickým převodem.

tak, že se kondenzátor C1 nabije na napětí 24 V během několika sekund. Pak se začne otevírat tranzistor T2, protože přes Zenerovy diody D2 a D3 začne protéká proud. Tím, že se T2 otevírá, omezují se proudové impulsy protékající tranzistorem T1, takže se zmenší výstupní napětí z transformátoru a na C1 se udržuje stabilní napětí. V klidu je ze zdroje odebíráno proud menší než 1 mA. Vzhledem k tomu, že se kondenzátor C1 nabije za několik sekund, je průměrný odebírány proud jen o málo větší než 1 mA, což je výhodné při provozu z baterií.

K pochopení činnosti obvodu pro pohon krokového motorku vyjdeme ze stavu, kdy na výstupu Q_A IO2 je log. 0. Tranzistory T5 a T4 jsou zavřené, T3 je otevřený, takže kondenzátor C2 je nabité na stejně napětí, jaké je na C1. V okamžiku, kdy se na výstupu Q_A objeví log. 1, otevře se T5 a T3 se zavře. Protože se otevře i T4, spojí se kladný pól kondenzátoru C2 se zemí a na vývodu 1 krokového motorku se objeví napětí -24 V proti vývodu 2. Náboj kondenzátoru C2 se tedy vybije přes M a minutová ručka se posune

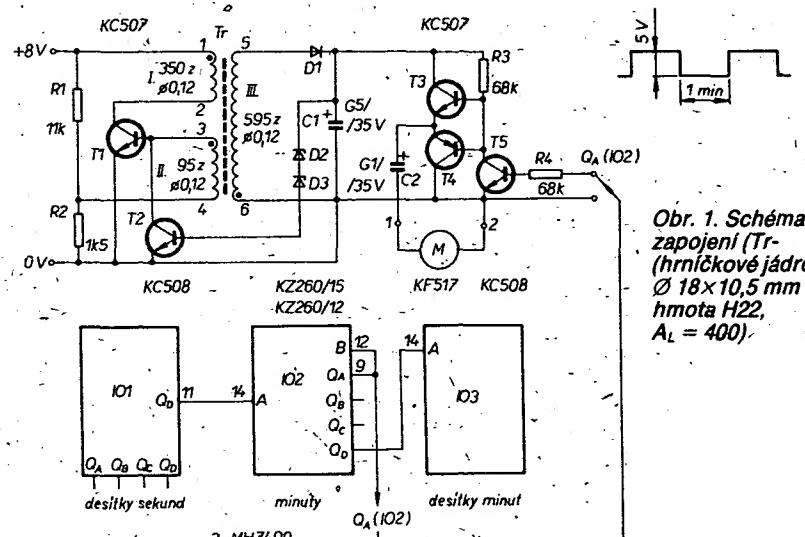

Obr. 1. Schéma zapojení (Tr-hrníkové jádro Ø 18x10,5 mm hmota H22, AL = 400).


Jak je z obr. 1 patrné, je obvod napájen napětím asi 8 V, které je k dispozici v každých číslcových hodinách po usměrnění přetransformovaného síťového napětí, anebo, při výpadku sítě, ze záložního zdroje. Tranzistor T1 je s transformátorem Tr zapojen jako blokovací oscilátor a pracuje v širokém rozsahu napájecích napětí od 5 až do 12 V. Je zapojen

o minutu. Po přechodu výstupu Q_A IO2 zpět na log. 0 se otevře tranzistor T3 a protože je C2 vybitý, objeví se na vývodu 1 proti vývodu 2 motorku M napětí +24 V. Kondenzátor C2 se nabije přes cívku motorku, minutová ručka se opět posune o minutu a celý cyklus se opakuje.

Počet připojených krokových motorů (a tedy i hodin) je závislý na kapacitě kondenzátoru C1 a C2. Pro kapacity, uvedené ve schématu, lze připojit až troje hodiny, což pro běžné potřeby domácnosti stačí. Pokud někomu nevhovuje nepříliš estetické pouzdro výrobenců hodin, nebo pokud tyto hodiny získá poškozené, může použít jenom strojek a čísla vyříznout například z polystyrenu, vhodně je nalakovat a nalepit je na vhodný podklad. Při lepení polystyrenu je třeba používat pouze neagresivní lepidlo.

Po uvedení do chodu se nám může stát, že se po nastavení budou hodiny stále o minutu zpožďovat, nebo předcházet. To je způsobeno tím, že perioda impulsů je dvouminutová. Uvedený nedostatek lze odstranit tak, že minutovou ručku povolíme, žádaným směrem posuneme a opět upevníme.



Ing. Miroslav Chrástina

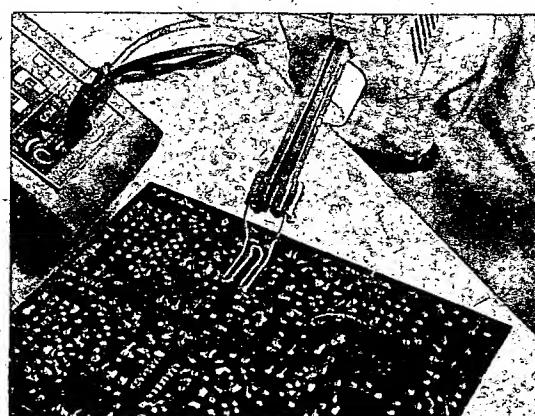

Obr. 2. Použitie prípravku



AMATÉRSKÉ RÁDIO SEZNA MUJE...

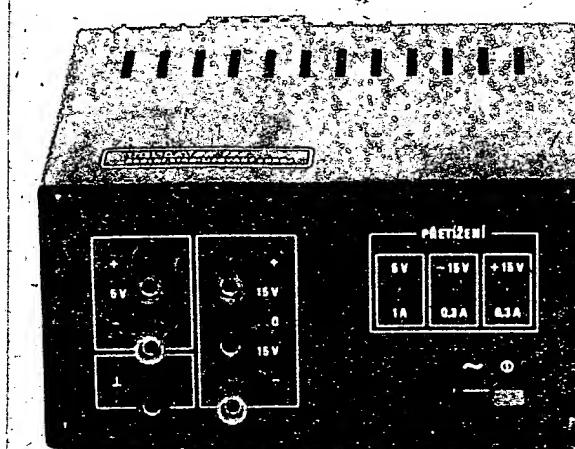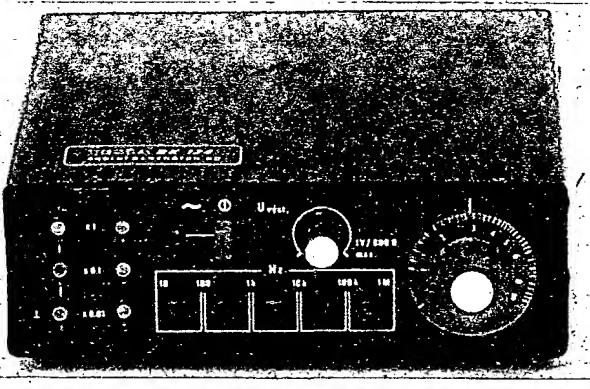

BK 124 a BK 125 • TESLA

Generátor BK 124

Celkový popis

Základní technické údaje podle výrobce

Kmitočtový rozsah:	10 Hz až 1 MHz.
Kmitočtová přesnost:	10 Hz až 100 kHz $\pm 15\%$.
Nelineární zkreslení:	100 Hz až 100 kHz $0,2\%$.
Výstupní napětí:	1 V ($R_i = 600 \Omega$).
Regul. výst. napětí:	skokově $1 \times, 0,1 \times, 0,01 \times$, plynule -20 dB .
Osazení:	8 tranzistorů, 5 diod.
Rozměry:	17 x 6 x 17 cm.
Hmotnost:	1,4 kg.

Všechny ovládací prvky jsou umístěny na čelní stěně přístroje. Vlevo je to šest zdírek, sloužících k volbě rozsahu výstupního napětí, v dekadických skočích, ve středu dole pak pět tlačítek volby kmitočtového rozsahu. Nad nimi je pak síťový spínač, svítivá dioda indikující zapnutý stav a plynulý regulátor výstupního napětí (bez stupnice). Zcela vpravo je velký knoflík se stupnicí, sloužící k nastavení kmitočtu generátoru. Výrobcem přístroje je TESLA Brno.

Funkce přístroje

Zkušený vzhorek splňoval všechny funkce bez nejmenších závad. Jeho funkční vlastnosti odpovídaly též uváděným technickým podmínkám, takže v tomto směru nelze mít žádné námitky. Stupnice kmitočtového údaje je sice poněkud malá, takže neumožňuje příliš přesné čtení, domnívám se však, že pro účely, jímž má tento jednoduchý přístroj sloužit, plně postačuje. Velice dobrá napěťová stabilita přístroje však mohla být lépe využita, kdyby byl výrobce pamatoval na stupnice i na knoflíku pro jemnou regulaci výstupního napětí, neboť pak by bylo možno podle ní nastavovat výstupní napětí s dostatečnou přesností bez nutnosti kontroly vnějším měřicím přístrojem.

Ačkoli na knoflíku jemné regulace je výrazné označení 1 V/600 Ω max., neměřil jsem na výstupu maximální napětí 1,9 V, což je dvojnásobek udávaného údaje. Ještě bych se chtěl zmínit o dvou

pracovních podmínkách, které jsou v návodu k použití. Technické podmínky platí za předpokladu, že tlak vzduchu bude v rozmezí 86 000 až 106 000 pascalů a zkreslení napájecího napětí nepřekročí 5 %. Jsou to podmínky nesporně zajímavé, ale lze si jen obtížně představovat, že by si uživatelé tohoto zařízení pořídili navíc tlakoměr a měřič zkreslení síťového napětí.

Vnější provedení přístroje

Přístroj je řešen naprostě jednoduše a funkčně účelně. Všechny ovládací prvky jsou soustředěny na čelní stěně. Pouze při přepínání rozsahu je nutno přístroj shora podržet, aby nám neujížděl dozadu, protože je na silu pružin přepínačů příliš lehký.

Vnitřní provedení

Protože byl vzorek opatřen originálními plombami, tentokrát výjimečně nebyl demontován.

Závěr

Jak vyplývá z celkové koncepce zapojení i provedení, jde o jednoduchý měřicí přístroj u něhož výrobce celkem účelně vyneschal všechno, co by jej zbytečně prodrožovalo. Z této skutečnosti vyplývá též relativně příznivá cena 1440 Kčs ve srovnání s obdobnými měřicími přístroji ryze profesionálního použití. Přesto je tento generátor použitelný pro většinu elektroakustických měření nastavování nejrůznějších přístrojů a najde jistě uplatnění i v méně náročných profesionálních provozech, jakými jsou například opravny elektroakustických zařízení apod.

Stabilizovaný zdroj BK 125

Celkový popis

Základní technické údaje podle výrobce

Stabilizované napětí:	+5 V $\pm 5\%$ (max. 1 A), ±15 V $\pm 5\%$ (max. 0,3 A).
Stabilita výst. nap.:	3×10^{-3} (při změně napětí o 10 %).
Vnitřní odpor zdroje:	0,2 Ω .
Zvlnění výst. nap.:	10 mV (mezi vrch.).

Indikace přetížení:

Osazení: svít. diodami.
3 integr. obvody,
9 tranzistorů,

17 diod.
Rozměry: 17,5 x 9 x 19 cm.

Hmotnost: 3 kg.

I zde jsou všechna připojena místa na čelní stěně. Vlevo jsou to zdiřky výstupu +5 V a 0 V, pod nimi pak zemníci zdiřka, vedle jsou zdiřky +15 V, 0 V a -15 V. Vpravo tři svítivé diody, signalizující přetížení některé větvě a pod nimi spínač síťového napětí a dioda indikující zapnutý stav. Výrobcem přístroje je rovněž TESLA Brno.

Funkce přístroje

Výstupní napětí i jejich stabilita plně odpovídají údajům výrobce a rovněž indikace přetížení jednotlivých větví pracuje zcela spolehlivě. K funkci přístroje proto nelze mit žádné námitky.

Vnější provedení přístroje

Vnější úprava odpovídá provedení generátoru BK 124. Jedinou připomíinku bych chtěl adresovat na nesprávné označení výstupu napětí 5 V. Na horní zdiřce je označení +5 V, na dolní -5 V a na třetí zdiřce je označení zemníci. Pro jednoznačně správné pochopení funkce by bylo vhodné, namísto značky -5 V použít označení 0 V. Obzvláště proto, že v téměř sousedství je zdiřka s označením -15 V, na níž totiž napětí skutečně je (což je správné).

Vnitřní provedení

Ani tento přístroj nebyl při zkouškách demontován.

Závěr

I v tomto případě jde o jednoduchý přístroj, který, na rozdíl od BK 124, toho příliš neumí. Poskytne uživateli stabilizovaná napětí +5 V a ±15 V a to za cenu 1370 Kčs, což není zrovna málo. Po funkční stránce pracuje tento zdroj ovšem bezchybně.

-Hs-

ABSORPČNÍ VLNOMĚR 4,5 MHz až 300 MHz S VELKOU CITLIVOSTÍ

Zdeněk Šoupa

Při vývoji různých oscilátorů, jak pro pomocné vysílače, konvertory, oscilátory rozhlasových přijímačů, oscilátory TV tunerů, tak pro oscilátory, budíče a koncové stupně vysílačů je absorpční vlnoměr velmi platným a nepostradatelným pomocníkem, usnadňujícím a zrychlujícím práci. Absorpčním vlnoměrem jednoznačně určíme, na jakém kmitočtu oscilátor pracuje (popř. v jakém pásmu jeme); v počáteční etapě vývoje zpravidla tolik nezáleží na velké přesnosti měření, jako spíše na zjištění, jak oscilátor kmitá a přibližně na jakém kmitočtu). V amatérském vysílači pomůže naladit jednotlivé stupně až po koncový stupeň a anténu.


Je samozřejmé, že jediným vlnoměrem neobsahne všechny v úvahu přicházející kmitočty. Zkušenosť ukázala a praxe potvrdila, že lze obsáhnout kmitočtové pásmo 100 kHz až 900 MHz třemi přístroji: 100 kHz až 52 MHz ve dvanácti rozsazích; 4,5 MHz až 300 MHz ve dvanácti rozsazích a konečně 200 MHz až 900 MHz v jednom rozsahu (se speciálním ladicím obvodem). Tuto řadu přístrojů jsem v uplynulých letech realizoval.

Je důležité, aby se jednotlivé rozsahy přístrojů vhodně překrývaly, snadno přepínaly, aby byla přehledná, čitelná a co nejjemnější dělená stupnice (tj. i co nejdelenější). Vlnoměr musí být citlivý a jeho rezonanční obvod minimálně zatlumen; musí být stabilní a pokud možno co nejpřesnější.

Tyto vlastnosti splňuje popisovaný vlnoměr, jehož provedení je zřejmě jednak z obrázku v záhlaví článku, jednak z fotografií na 3. straně obálky (obr. 1 až 5).

Technické údaje

- Rozsah kmitočtu:** 4,5 MHz až 300 MHz ve dvanácti rozsazích:
 - 4,5 MHz až 6,4 MHz,
 - 6,3 MHz až 9,0 MHz,
 - 8,6 MHz až 12,2 MHz,
 - 11,4 MHz až 16,5 MHz,
 - 16,2 MHz až 23,5 MHz,
 - 22 MHz až 31 MHz,
 - 30 MHz až 44 MHz,
 - 42 MHz až 61,5 MHz,
 - 61 MHz až 91 MHz,
 - 90,5 MHz až 135 MHz,
 - 134,5 MHz až 205 MHz,
 - 204,5 MHz až 300 MHz.
- Přesnost cíjechování kmitočtu:** lepší než 1 %, stabilita kmitočtu krátkodobá i dlouhodobá lepší než 0,1 %.
- Vstup:** Panelový konektor BNC 75 Ω.
- Citlivost:**
 - základní – bez zesilovače: min. 100 mV,
 - s tranzistorovým zesilovačem: min. 2 mV.
- Napájení:** vestavná plochá baterie 4,5 V typ 314 – pouze pro tranzistorový zesilovač k indikátoru.

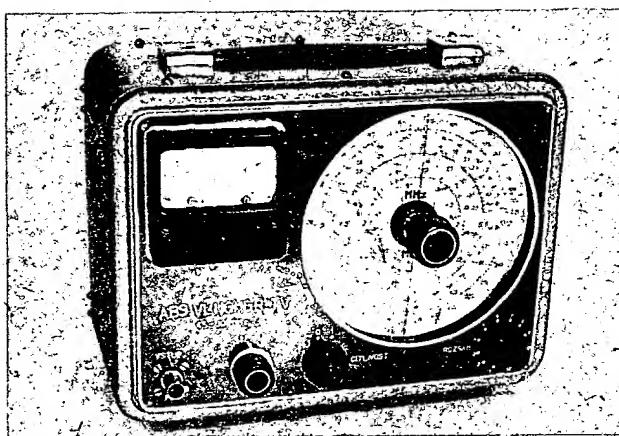

- Měřidlo:** mikroampérmetr 100 μA, DHR5 (MP80).
- Osazení polovodičovými součástkami:**
 - 1 křemíková vý dioda 33NQ50,
 - 2 křemíkové tranzistory KC508.
- Rozměry:** Šířka: 260 mm, výška: 215 mm, hloubka: 150 mm.
- Hmotnost:** bez baterie: 3,77 kg, s baterií: 3,85 kg.
- Příslušenství:**
 - měřicí výměnné smyčky o Ø 31 mm podle rozsahu a kmitočtu s panelovým konektorem BNC 75 Ω:
 - ... rozsah 1 až 5 (4,5 MHz až 23 MHz),
 - ... rozsah 6 až 9 (22 MHz až 91 MHz),
 - ... rozsah 10 až 12 (91 MHz až 300 MHz).
 - Souosý kabel VFKV 630 (VFKP250, VFKP251) 75 Ω o průměru 6 mm a délce 100 cm, zakončený z obou stran kabelovým konektorem BNC.


Popis činnosti a zapojení

Paralelní rezonanční obvod: složený z čívky a kondenzátoru, volně vázaný s měřeným kmitajícím obvodem oscilátoru, odsaje (absorbuje) část energie z oscilátoru a sám se rozkmitá na měřeném

kmitočtu, bude-li na něj naladěn. Amplituda kmitů na absorpčním obvodu bude maximální, bude-li soudit jeho rezonanční kmitočet s kmitočtem měřeného oscilátoru. Citlivost je dána především úrovni napětí, nakmitaného za daných podmínek na rezonančním obvodu našeho vlnoměru, která je dána jakostí Q celého obvodu, především však jakostí Q čívky. Přesnost bude záležet zejména na tom, jak se nám podaří naladit a zjistovat nakmitaná maxima napětí, což je ovlivňováno tvarem rezonanční čívky obvodu.

Stupnice ladícího prvku (čívky nebo častěji kondenzátoru) ocejchujeme v jednotkách kmitočtu (kHz, MHz) a k indikaci maxima můžeme použít žárovku (Z – obr. 6a); na obr. 6b vidíme, že žárovka Z značně zatlumí celý obvod – její odpór je malý, asi 25 Ω; obvod má velkou šířku pásmá, vrchol čívky je plochý; tím se naladění stává nepřesné a amplituda kmitů je malá. Tento způsob indikace používá k předběžnému naladění svého vysílače ještě mnoho amatérů.

Mnohem lepším způsobem indikace, nejvíce používaným (viz lit. [1] až [8]), je detekce (usměrnění) sériovým detektorem D (obr. 6c) a ručkovým měřidlem M. Na obr. 6d vidíme, že rezonanční obvod LC je zatluměn diodou D a měřidlem M. Jedná se vlastně o jednocestné usměrnění a proto se odporník měřidla uplatní přes diodu D jednou polovinou. Vnitřní odpór R1 měřidla je mnohem větší než odpór žárovky (stovky ohmů), rezonanční obvod

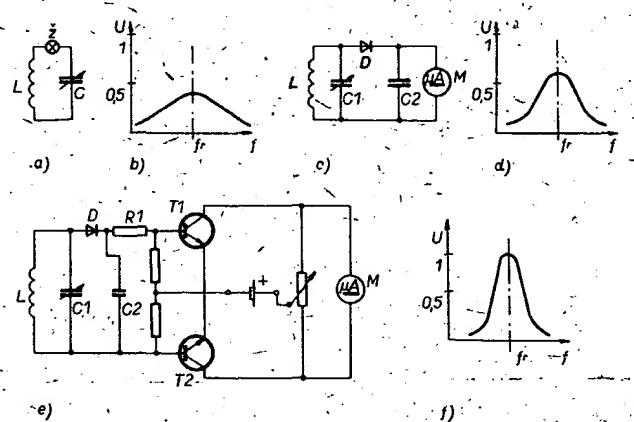

Obr. 6. Základní zapojení a vlastnosti detekčních obvodů: paralelní rezonanční obvod LC se žárovkou (a) a závislost nakmitaného napětí na kmitočtu (b); obvod LC se sériovým detektorem a měřidlem (c) a příslušná závislost napětí (d); stejný obvod jako podle (c), je-li použit zesilovač (e), a příslušná závislost (f).

je méně zatlumen, amplituda kmitů bude mnohem větší a naladění ostřejší – tedy přesnější.

Chceme-li dále zlepšit citlivost a osrost naladění, musíme především změnit tlumení rezonančního obvodu a nepatrné, usměrněné napětí pro indikaci zesílení. K tomu je nejvhodnější použít tranzistorový zesilovač v můstkovém zapojení podle obr. 6e, zapojený mezi diodu D (obr. 6c) a měřidlo M. Vstupní odpor zesilovače je rádu desítek kilohmů, vstupní stopek ohmu, proudové zesílení asi stonásobné. Na obr. 6f vidíme, že rezonanční obvod LC je tlumen zanedbatelně; má úzkou rezonanční křivku, čímž se zvětší přesnost i citlivost.

Z porovnání tvarů rezonančních křivek v obr. 6b, 6d a 6f jednoznačně vyplyná, že je třeba použít jakostní obvody s velkou jakostí Q, co nejméně tlumené indikačním obvodem.

Vyhovující Q se dá udržet u navrhovaných obvodů asi do kmitočtu 250 MHz. Porovnejme si pro názornost jednoduchými vypočty obvody LC a jejich tlumení podle obr. 6c a 6a pro nejnižší kmitočet (4,5 MHz) a nejvyšší kmitočet (300 MHz):

$$\text{Rezonanční odpor obvodu } R_i = \frac{1}{2\pi f C}.$$

Předpokládáme-li, že $Q = 100$; $f_{\min} = 4,5 \text{ MHz}$ pro $C_{\max} = 18 \text{ pF}$, pak

pro $f_{\max} = 300 \text{ MHz}$ a pro ladící $C_{\min} = 8 \text{ pF}$ je

$$R_i = \frac{100}{6,28 \cdot 4,5 \cdot 10^6 \cdot 18 \cdot 10^{-12}} = 197 \text{ k}\Omega.$$

$$R_i = \frac{100}{6,28 \cdot 300 \cdot 10^6 \cdot 8 \cdot 10^{-12}} = 7 \text{ k}\Omega.$$

Použijeme-li pro případ podle obr. 6c měřidlo s vnitřním odporem $R_1 = 500 \Omega$, bude rezonanční obvod zatlumen vstupní impedanci detektoru

$$Z_v = \frac{R_1}{2} = \frac{500}{2} = 250 \Omega.$$

Použijeme-li pro případ podle obr. 6e tranzistorový zesilovač, jehož vstupní impedance bude $100 \text{ k}\Omega$, bude rezonanční obvod zatlumen vstupní impedanci detektoru

$$Z_v = \frac{R_{\text{vst}}}{{2}} = \frac{100 \text{ k}\Omega}{{2}} = 50 \text{ k}\Omega.$$

Seznam součástek

Odpory

R1	8,2 kΩ, TR 191
R2, R5	120 kΩ, TR 191
R3, R4	150 kΩ, TR 191
R6, R7	200 Ω, TR 191
R8, R10	1 kΩ, TR 191
R9	10 kΩ lin. TP 280b (TP 280c, 80A)
R11	75 Ω, TR 191 (TR 161)
R12	20 kΩ, TR 191

Kromě R9 jsou všechny odpory s tolerancí 5 %.

Kondenzátory

C1	6 až 16 pF, viz text
C2, C3	100 pF ± 20 %, TK-417 (4TK417, TK 754)
C4	1 nF ± 20 %, terylénový, TC 276 (TC 277, WK 71413)
C5	0,5 pF, viz text

Položdičové součástky

D1	34NQ50 (33NQ52, 34NQ52)
T1, T2	KC508 (509, 148, 149)

Cívky

L1 až L12	viz text, obr. 26 a tab. 4
L13	vf tlumivka 3,6 μH ± 20 %

Ostatní

M	mikroampérmetr 100 μA, Metra DHR5 (MP80)
---	---

Z této jednoduchých výpočtů vidíme, že nepříznivý stav, kdy obvod podle obr. 6e je ještě teoreticky tlumen, je u nejnižších rozsahů, u kterých je ale naopak jakost Q obvodu větší (uvažovali jsme pouze 100) a kde vypočítaný rezonanční odpor je zbytečně příliš velký. Praktický stav vyhovuje po všech stránkách.

Celkové schéma zapojení absorpčního vlnoměru 4,5 MHz až 300 MHz je na obr. 7.

Na vstupní panelový konektor BNC „VSTUP“ přivedeme měřený vf signál, bud jednoduchým vodičem, který tvoří „anténu“, nebo souosým kabelem 75 Ω s konektory BNC, zakončeným jednou z měřicích sacích smyček A, B, C (podle rozsahu), popř. souosým kabelem na jeden konci bez konektoru, pouze s oddělovacím kondenzátorem 1 nF, který je připojen přímo ke zdroji kmitočtu. Ten signál je přiveden na vazební vinutí L'1 (až L'11) a transformován do rezonančního vinutí L1 (až L11), laděného otočným kondenzátorem C1. Celkový měřicí rozsah vlnoměru je vhodně rozdělen do dvanácti rozsahů. Prvních jedenáct rozsahů, tj. 1 až 11 má vazební vinutí L, pouze poslední rozsah je vázán kapacitně přes C5 na rezonanční vinutí L12. Jelikož kondenzátor s kapacitou 0,5 pF se nyní již nevyrábí, podíváme se do zásob, nebo jej musíme vytvořit vhodně tvarovaným spojem na příslušné liště. Takto vytvořený kondenzátor musí být stabilní.

Vazební a rezonanční vinutí příslušných rozsahů spolu s přepínačem P1 jsou uspořádána v karuselu, který má po obvodu dvanáct lišt, každou s pěti kontakty. Každá lišta nese vazební a rezonanční cívku příslušného rozsahu. Na obr. 25, obr. 26 a tab. 4 jsou příslušné údaje cívek a uspořádání karusu. Ve vhodném místě (tak, aby byly co nejkraťší spoje) je umístěna sběrací lišta přepínače a ladící kondenzátor C1 typu „splitstator“ (nezemněný rotor mezi dvěma statory – jako dva kondenzátory v sérii). Takto uspořádaný kondenzátor nemá žádný třetí kontakt rotoru. Na sběrací liště je také spolu s ladícím kondenzátorem C1 uchycen držák křemíkové hrotové diody s diodou D1. Zvolený typ má velkou detekční účinnost a citlivost v širokém rozmezí kmitočtů.

Je-li rezonanční obvod vlnoměru na příslušném rozsahu vyláden kondenzátorem C1 do rezonance, objeví se na něm vf




napětí, jehož úroveň závisí na Q obvodu, zatlumení obvodu a vazbě s měřeným objektem. Detekční dioda D1 totiž v napětí usměrnění a v půlperiodě nabije kondenzátor C2. Usměrněné a na C2 vyhlazené ss napětí je přes vf tlumivku L13, která spolu s kondenzátorem C3 oddělí poslední zbytky vf signálu, přivedeno přes přepínač P1 „CITLIVOST“ v prvé poloze „0“ – „VYP“ (kontakty 2 – 1) přímo na měřidlo M (kontakty 4 – 5 a 7 – 8) a v druhé poloze „1“ (kontakty 2 – 3, 5 – 6, 8 – 9) přes tranzistorový zesilovač, který nepatrny ss proudový signál patřičně (zhruba stonásobně) zesílí a zesílený signál je opět indikován měřidlem. Použitím zesilovače se zvětšuje vstupní impedance detektoru a její vliv na rezonanční obvod z 250 Ω asi na 30 kΩ. Měřidlo je překlenuto kondenzátorem C4, kterým se zkratují případné zbytky vf signálu.

Před měřením je třeba kontrolovat, popř. nastavit „NULU“ měřidla potenciometrem R9, zapojeným spolu s rezistory R8 a R10 v obou větvích můstku.

Přepínač P1 slouží také jako vypínač, který v první poloze „0“ – „VYP“ odpoji vestavěnou plochou baterii 4,5 V (kontakty 10 – 11) a v druhé poloze „1“ zapojí baterii (kontakty 11 – 12). Rezistor R12 v sérii s měřidlem při první poloze P1, zvětšuje vstupní impedance detektoru zhruba z 250 Ω asi na 10 kΩ, ale naproti tomu značně zhorší citlivost, což ale pro orientační indikaci vyhovuje.

Tranzistorový můstkový zesilovač



Zapojení symetrického proudového můstkového zesilovače [9] s tranzistory T1, T2 je na obr. 7. V tomto můstku dvě větve tvoří stejně tranzistorové zesilovače T1, T2 a další dvě větve rezistory R8 a R10. Potenciometrem R9 nastavujeme přesný střed uhlopříčky napájení. V jedné uhlopříčce můstku je měřidlo M, v druhé napájecí baterie 4,5 V.

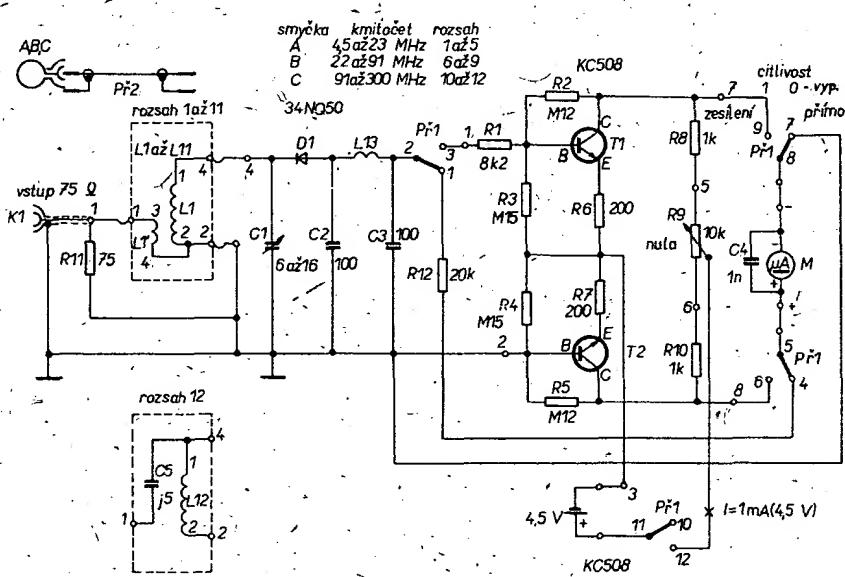

Obr. 7. Schéma zapojení vlnoměru


Proudový můstkový zesilovač podle obr. 7 má několik přednosti:

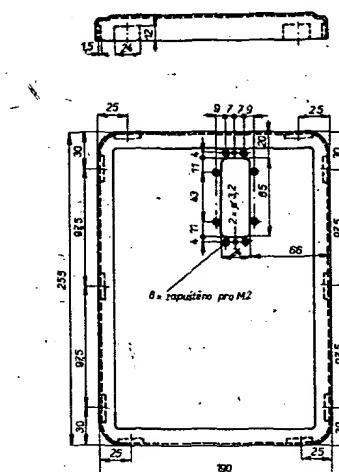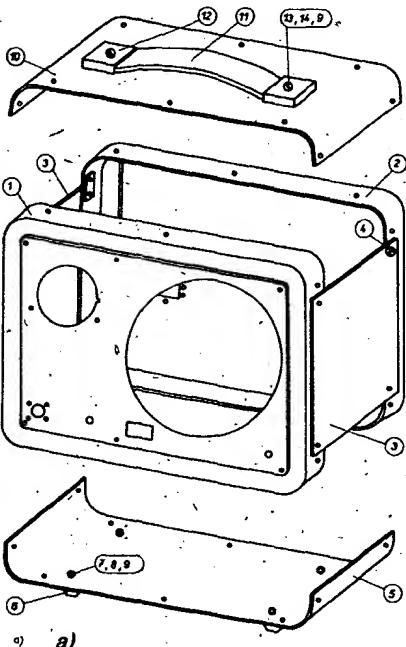1. V tomto zapojení je zbytkový proud jednoho tranzistoru kompenzován zbytkovým proudem druhého tranzistoru. Použijeme-li vybraných tranzistorů – s co největším zesilovacím činitelem h_{21E} , musíme při výběru kontrolovat i zbytkové proudy a snažit se, aby i tyto byly shodné. Pak je naděje, že budou-li se proudy měnit souhlasně, bude můstek stále v rovnováze a měřidlo bude ukazovat nulu. V praxi však zpravidla nebude teplotní závislost zbytkových proudů stejná, proto bude nezbytné čas od času nastavovat „nulu“ měřidla.
2. Vhodné zapojení obvod tranzistor T1, T2 (s teplotní kompenzací pracovních bodů rezistory R2, R3, R6; R4, R5, R7) má velkou vstupní impedanci – desítky kiloohmů.
3. Vstupní impedanci dobře „transformuje“ na malou výstupní impedanci, odpovídající impedancii měřidla M.
4. Stačí mu malé napájecí napětí 4,5 V, odebíraný proud je 1 mA.
5. Velké proudové zesilení při optimální vstupní impedanci. Pro použité „vstupní“ rezistory R3 (R4) s odporem 150 kΩ a při emitorových rezistorech R6 (R7) 200 Ω je proudové zesilení pro měřidlo



c) Pos. 2 mat.: viz obr. 8

c)

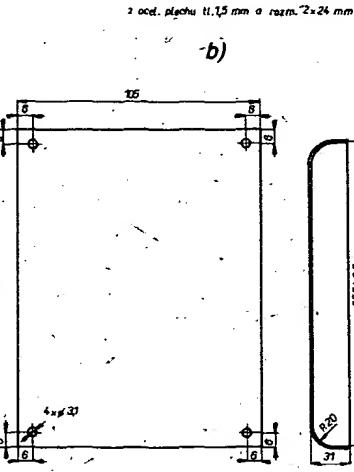

d) Pos. 3 mat.: ocel. plech tl. 1 mm


d)

b) Pos. 1 mat.: ocel. 1AA 150/15; po obvodu nabodováno 10 podložek
2 ocel. plášť tl. 1,5 mm a rozm. 2x24 mm


b)

b)

b)

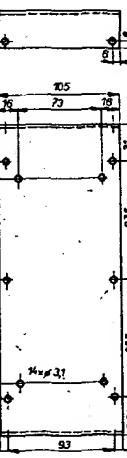

e)

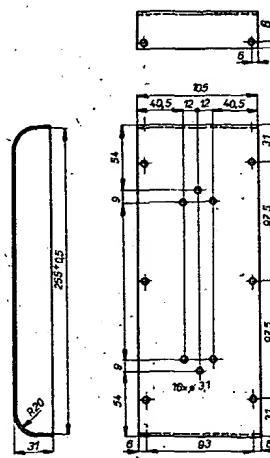

f) Pos. 10 mat.: ocel. plech tl. 1 mm

f)

s proudem pro plinou výchylku 200 μA asi 100 a vstupní impedance je asi 60 kΩ; při odporech emitorových rezistorů R6 (R7) 20 Ω je proudové zesilení asi 200 a vstupní impedance poloviční, asi 30 kΩ.

6. Výborná linearita – i když v tomto případě není nutná. Rezistor R1 na vstupu zesilovače slouží k oddělení tohoto zesilovače od detektčního obvodu a k měření proudového zesilovacího činitele můstku.

Pokud byly v zapojení z obr. 7 použity germaniové tranzistory typu 103 až 106NU70, byly určité obtíže se stabilitou nastavené nuly. Křemíkové tranzistory, u kterých jsou zbytkové proudy zanedbatelné, a které mají velký zesilovací činitel h_{21E} , jsou pro nás účel nejlepší, a to především typy KC508, které mají podle katalogu h_{21E} v rozmezí 125 až 900. Při výběru nebyly potíže; snadno byly spárovány dva s $h_{21E} = 500$, přičemž nebylo možno naměřit/ceo ani/ceo. Pozoruhodná byla krátkodobá i dlouhodobá stabilita nuly, která by umožnila i využití nastavovacího prvku. Stejně dobré výsledky byly s tranzistory KC509 i s KC148 a KC149, pro které je nutno nepatrně upravit plošné spoje. Údaje rezistorů uvedené ve schématu na obr. 7 platí pro napájecí napětí z ploché baterie 4,5 V. Při poklesu napětí baterie na 3 V se nepatrně změní nula (proto bude vhodné regulační prvek R9 ponechat) a citlivost se zhorší asi o 20 %.

Výpočet rozsahu z dané kapacity ladícího kondenzátoru C1 při dvanácti polohách karouselového přepínače Př2

Otočný kondenzátor C1 má $C_{\min} = 6 \text{ pF}$, $C_{\max} = 16 \text{ pF}$. Rozptylové kapacity – kapacita sběračů a kontaktů karouselového přepínače Př2, diody D1, jejichho držáku a spojů – byla změřena; je 2 pF!

Celková kapacita v obvodu tedy bude:

$$C_{\min} = 6 + 2 = 8 \text{ pF}$$

$$C_{\max} = 16 + 2 = 18 \text{ pF}$$

Poměr kapacit je

$$\frac{C_{\max}}{C_{\min}} = \frac{18}{8} = 2,25;$$

z toho potřebný poměr kmitočtu

$$\frac{f_{\max}}{f_{\min}} = \sqrt{\frac{C_{\max}}{C_{\min}}} = \sqrt{2,25} = 1,5.$$

Známe-li tyto údaje, pak si lehce přeypočítáme jednotlivé rozsahy s příslušným mřížním překrytím.

Výpočet začínáme převážně od nejvyššího kmitočtu, který na našem vlnometru požadujeme, tj. $f_{\max} = 300 \text{ MHz}$, jako konec dvanáctého rozsahu. Na „překrytí“

Tab. 1. Mechanická rozpiska dílů skřínky vlnometru (k obr. 8)

Díl	ks	Název	Číslo obrázku Číslo normy
1	1	Přední čelo skřínky	Obr. 8 - díl 1
2	1	Zadní čelo skřínky	Obr. 8 - díl 2
3	2	Bočnice	Obr. 8 - díl 3
4	28	Šroub M3 x 6	ČSN 02 1131
5	1	Spodní kryt	Obr. 8 - díl 5
6	4	Pryžová nožka	AP 230 02
7	4	Šroub M3 x 8	ČSN 02 1131
8	4	Podložka 3,2	ČSN 02 1702
9	6	Matici M3	ČSN 02 1401
10	1	Vrchní kryt	Obr. 8 - díl 10
11	1	Kožená rukojet 200 mm	X A 178 00
12	2	Držák rukojeti chromovaný	IAA 683 07
13	2	Šroub M3 x 10 (zápustný)	ČSN 02 1155
14	2	Ozubená podložka 3,2	ČSN 02 1744

Obr. 8. Skřínka vlnometru: sestava (a); přední čelo (b); zadní čelo (c); bočnice (d); spodní kryt (e); vrchní kryt (f);

počítáme asi s pásmem 2 MHz. Pak tedy $f_{\min 12}$ bude:

$$\frac{f_{\max}}{1,5} = \frac{302}{1,5} = 201,3 \text{ MHz.}$$

Nejprve předběžně spočítáme všechny rozsahy (z výsledků můžeme sestavit tabulku), potom si uděláme vhodnou „korekci“ v tabulce tak, aby bylo překrytí vyhovující a rovnoramenné. Přesné meze rozsahu zjistíme při cejchování, při němž se mohou vyskytnout mírné odchyly oproti předpokládaným kmitočtům. Známe-li příslušné kapacity a kmitočty, můžeme spočítat potřebnou indukčnost ze vztahu

$$L = \frac{25,330}{fC} \quad (\mu\text{H; MHz; pF}).$$

Všechny vypočítané a „korigované“ údaje uvidíte tab. 4 (u obr. 26) i s údaji pro výrobu cívek.

Máme-li k dispozici jiný ladící kondenzátor, musíme postupovat při návrhu rozsahu stejným způsobem. Známe již změnu rozptylovou kapacitu, danou konstrukcí, kterou můžeme jen nepatrně ovlivnit; tuto kapacitu přičteme k C_{\min} a k C_{\max} použitého kondenzátoru. Chceme-li udržet požadovaný kmitočtový rozsah 4,5 až 300 MHz, musí být potřebný poměr kapacit ladícího kondenzátoru C_{\max}/C_{\min} (včetně rozptylové kapacity 2 pF) stejný, tj. 2,25, aby zůstal zachován potřebný poměr kmitočtů 1,5. Je-li poměr kapacit větší, lze jej paralelně připojeným kondenzátorem změnit na požadovaný; nesmí však být menší. Použijeme-li kondenzátor s jinou kapacitou, změní se potřebné indukčnosti. Pro názornost uvedme příklad, jehož výsledek můžeme porovnat s tab. 4:

Bude-li C_1 mít $C_{\min} = 10 \text{ pF}$ a $C_{\max} = 30 \text{ pF}$ (poměr 3), s rozptylovou kapacitou 2 pF pak bude $C_{\min} = 12 \text{ pF}$ a $C_{\max} = 32 \text{ pF}$; jejich poměr je 2,66. Přidáme-li paralelně k rozptylové kapacitě a C_1 právě 4 pF, bude $C_{\min} = 16 \text{ pF}$ a $C_{\max} = 36 \text{ pF}$, poměr bude právě 2,25, a tím poměr kmitočtů $f_{\max}/f_{\min} = 1,5$. Rozsahy budou zachovány, změní se však L ;

v tomto případě bude L pro 1. rozsah 38 μH ! Pro názornost můžeme ještě uvést: Při poměru $C_{\max}/C_{\min} = 2,00$ (tj. poměr $f_{\max}/f_{\min} = 1,414$) bude první rozsah začínat kmitočtem 5,6 MHz (při horním mezním kmitočtu 300 MHz). Při poměru $C_{\max}/C_{\min} = 2,4$ (tj. poměr $f_{\max}/f_{\min} = 1,549$) bude první rozsah začínat kmitočtem 2,2 MHz (při horním mezním kmitočtu 300 MHz).



Mechanická konstrukce

Osvědčená konstrukce skřínky (viz [10]) byla zvolena s ohledem na požadavek přehledné dvanáctirozsahové stupnice a rozmištění dalších prvků na panelu, na kterém musí být místo i pro ručkové měřidlo. Na konstrukci jsou použity tuzemské součástky, popř. i inkurantní, o nichž lze předpokládat, že je amatérů ve svých „šuplíčích“ mohou mít (především kvalitní ladící kondenzátor). Z vyřazených televizních přijímačů starých typů (např. Astra, Narcis, aj.) pak získáme základní díly pro přepínač rozsahů.


Sestava skřínky

Na obr. 8 je rozkreslena sestava celé skřínky, v tab. 1 je rozpiska jednotlivých dílů. Bočnice – díl 3, spodní kryt – díl 5, vrchní kryt – díl 10 jsou s předním čelem – díl 1 a zadním čelem – díl 2 svrtány a sešroubovány M3 x 6 – díl 4. Při svrtávání nejdříve předvrťte otvory vrtátkem o průměru 2 mm podle úhelníku, prevrtáme na Ø 2,4 mm; pak vyřízneme závit M3 a zvětšíme předvrty otvor v bočnici či krytu na Ø 3,2 mm. Díl přišroubujeme ve zvoleném místě šroubem M3 a postupujeme v protější části stejně, za současnou kontrolu měřítkem a úhelníkem, až máme celou skříňku sešroubovanou. Pak ji rozebereme a necháme všechny plochy povrchově upravit zinkováním a chromátováním a poté nastříkat vypalovacím lakem. Doporučují světle šedý hladký lak. Do celkové sestavy přistoupíme montáž panelového štítku (obr. 9) s krycím panelem (obr. 10) a sestavené šasi vínoměru. Doporučují tyto díly svrtat spo-

lečně z důvodu větší přesnosti: Současně doporučují obkreslit příslušné otvory a kóty pro panelový štítek. Dále také doporučují společně svrtat otvory o Ø 2 mm a otvory o Ø 3,2 mm v zadním čele s krabičkou baterie (obr. 11). Po nalakování namontujeme do krabičky dva kontaktní šrouby obr. 12a – díl 76 s izolační vložkou – díl 77, izolační podložkou 3,2 – díl 78, pájecí očko 3,2 – díl 28, podložkou 3,2 – díl 43 a matkou M3 – díl 33. Pak krabičku připevníme osmi záplastními šrouby M2 – díl 74 s matičkou M2 – díl 75 na zadní čelo skřínky. Krabičku zkusíme uzavřít vícem baterie dvěma šrouby M3 – díl 29. Potom označíme sámolepicím štítkem polaritu vývodů. Šroub směrem k bočnici má polaritu kladnou. Abyste možno baterii snadno vyměnit, použijeme asi 19 cm textilní tkanice šíře asi 14 mm (lemovka), kterou sešíjeme a opásáme ji vkládanou baterii. (Pokračování)

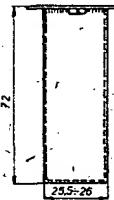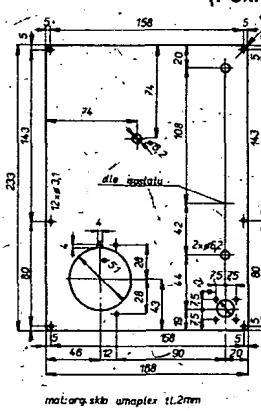


Obr. 10. Krycí panel z organického skla

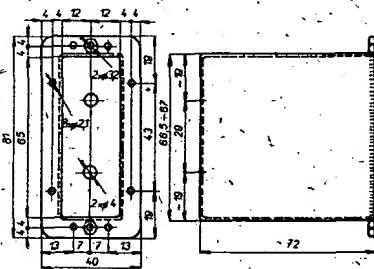


a) malorozdílný plech Ø 0,7 mm
úprava: dýmo Sn nebo Ag; do osýpací otvor 2xØ32
zadní matice M3 CSN 02 1401.

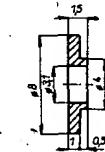b) Po 70, mal. ocel. plech Ø 0,7 mm
úprava: bezprostřední náklebové, skleněno



c) Po 77 mal. textilního sílu, tloušťka Ø 8 mm

Obr. 11. Krabička baterie (a), víčko (b) a izolační vložka (c)

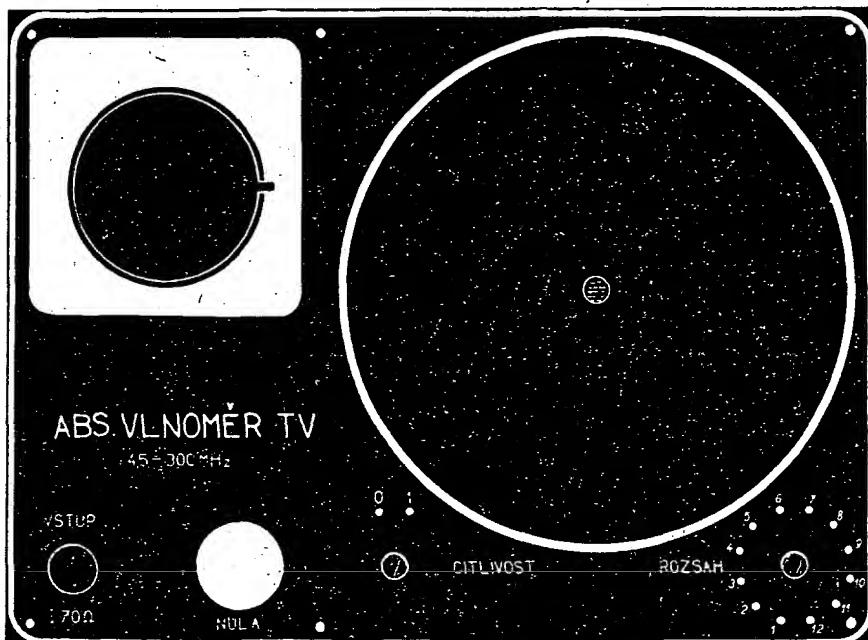

Obr. 9. Panelový štítek; v místě upevnění Př1 se bude lišit pro provedení s tlačítkem Isostat

SVĚTELNÝ HAD

Světelný had se stal módním prvkem při různých diskotékách, lze ho však použít i pro jiné, například reklamní účely. Zapojení, které popisují, umožňuje řídit rychlosť krokování i jeho směr. Hlavním funkčním prvkem je integrovaný obvod MAS562, pracující jako dotykový spínač a původně určený pro bezkontaktní volbu televizních kanálů. Připomínám, že tento obvod je vyrobén technologií MNOS a proto je vhodné při manipulaci s ním dodržovat známá pravidla.

Základní částí obvodu MAS562 je osmibitový vratný sériový posuvný registr, skládající se z osmi klopých obvodů. Vazba mezi jednotlivými klopými obvody pro kruhový přenos v obou směrech je zajištěna vazebním obvodem. Výstupy klopých obvodů ovládají tranzistory s otevřeným kolektorem, přičemž společný emitor těchto tranzistorů je veden na vývod 1. Změna stavu posuvného registru se řídí spinacím napětím, přiváděným na vývody 5 a 7 synchronně s hodinovými impulsy, které generuje taktovací obvod. Hodinové impulsy jsou na vývodu 4 a jejich kmitočet určuje časová konstanta obvodu RC zapojeného mezi vývod 3 a substrát. Generátor je v činnosti, pokud je na vývodech 5 nebo 7 spinací napětí. Obvod je napájen mezi vývody 1 a 8.


Schéma zapojení je ná obr. 1, deska s plošnými spoji na obr. 2. Řídící napětí z osmi výstupů (vývody 9 až 16) je přes

diodovou matici přivedeno na báze tranzistorů T1 až T4 a dále pak na řídící elektrody tyristorů Ty1 až Ty4. Rychlosť krokování lze ovládat potenciometrem P na vývodu 3, integrovaného obvodu. Vývody 5 nebo 7 jsou trvale spojeny se zemí přepínačem P1, který ovládá směr krokování. Pokud vývody 5 a 7 zůstanou neuzemněné, krokování se zastaví.


Celé zařízení je napájeno ze zdroje střídavého napětí asi 30 V, napětí pro napájení žárovek je odebíráno za diodami D2 a D4, je tedy usměrněné, ale nefiltrované. V méém případě jsem ke každému tyristoru připojil osm žárovek 6 V/0,3 A v sérii. Žárovky svítí sice méně, avšak více vydrží a jas přitom zcela postačuje. Odběr ze zdroje (bez žárovek) je asi 10 mA, celkový odběr tedy asi 310 mA, takže pro napájení využívá i poměrně malý transformátor.

Vzhled i tvar „hadu“ si každý jistě upraví podle svého, případně vhodným zapojením žárovek vytvoří i jiné efekty.

Ladislav Kutík

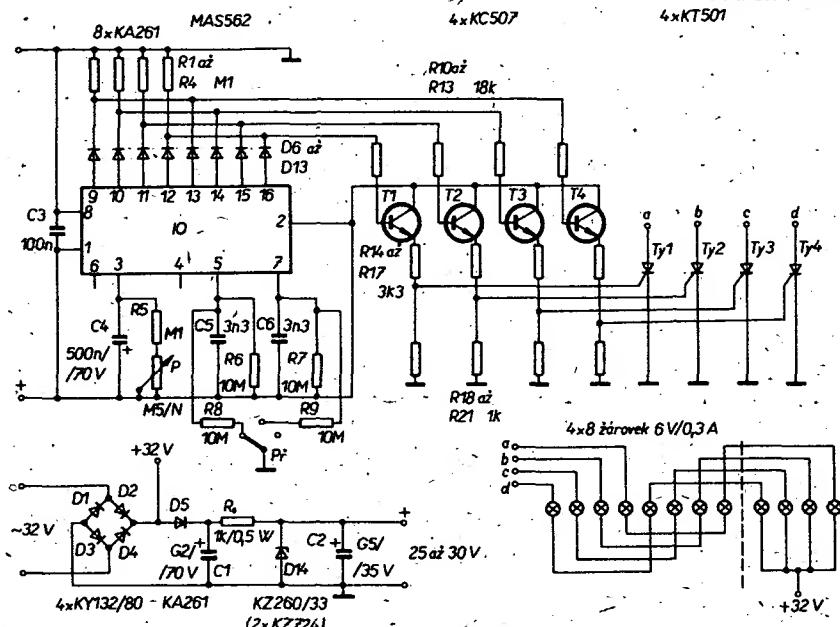

Obr. 1.
▲ Schéma zapojení

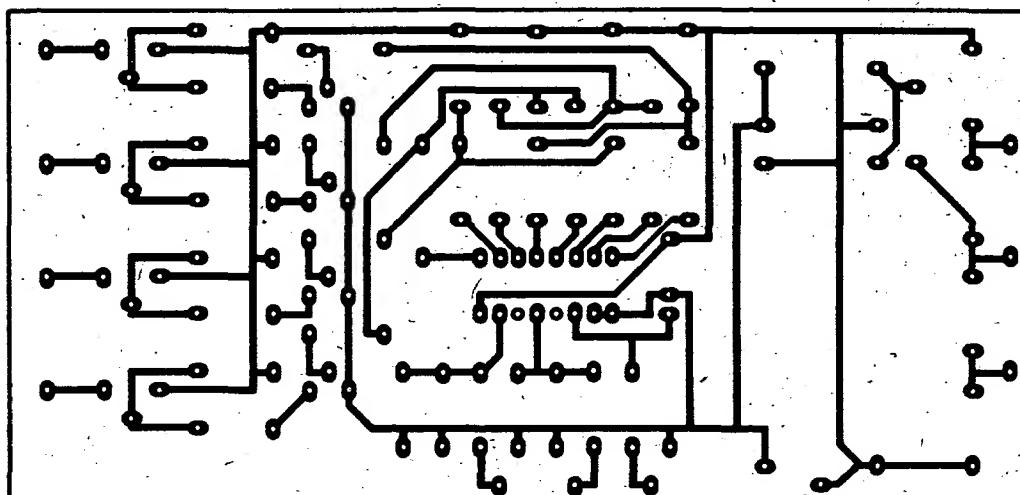


Obr. 2.
Deska
s plošnými spoji
S70

Spodní konec
potenciometru P
musí být zapojen
na kladný pól
C2

PŘIPRAVUJEME
PRO VÁS



Univerzální
poplašné zařízení

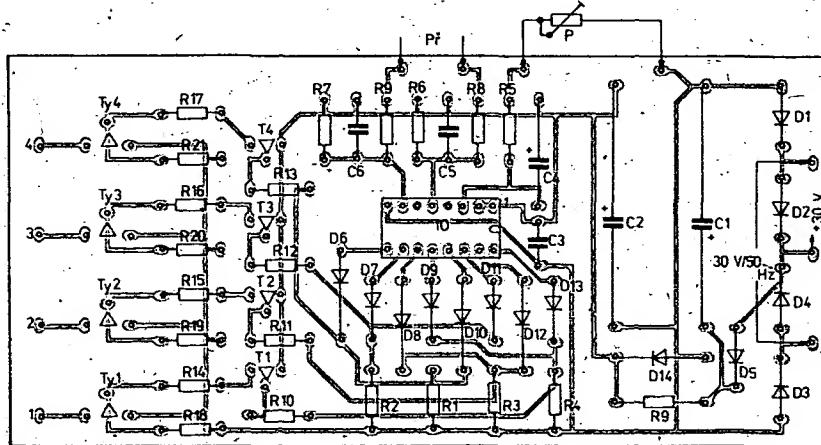

AMATÉRSKÉ RADIO K ZÁVĚRŮM XVI. SJEZDU KSČ



mikroelektronika

0000	36 8A D3 FB 00 C3 2E 00 22 DF 1F E1 22 E2 1F 21	0200	10 0A 1E 19 0E 12 12 11 12 19 1E 92 72 00 91 29
0010	00 00 39 22 E4 1F 21 DD 1F F9 C5 D5 F5 E1 22 DD	0210	02 97 5A 02 9A 7E 02 94 4C 03 93 8C 03 FF FF FF
0020	1F 2A EC 1F 3A EE 1F 77 21 20 02 C3 40 00 21 D9	0220	1E 0B 12 1F 05 10 11 13 1E 3E 20 CD AB 00 2A E2
0030	1F 22 E4 1F C3 3D 00 FF C3 E6 1F FF FF 21 E7 01	0230	1F 22 F8 1F CD D7 00 2A F8 1F 22 E2 1F 3E 06 D3
0040	31 D9 1F 22 FC 1F CD 16 01 21 EF 1F 22 FC 1F 3E	0240	F8 00 3E 0F D3 FA 00 21 D9 1F F9 D1 C1 F1 2A E4
0050	1D CD AB 00 CD 16 01 21 0B 02 06 06 BE 23 CA 6D	0250	1F F9 2A E2 1F E5 2A DF 1F C9 3E 0B CD AB 00 2A
0060	00 23 23 05 C2 5C 00 21 02 02 C3 40 00 4E 23 66	0260	EC 1F 22 F8 1F CD D7 00 2A F8 1F 22 EC 1F 7E 32
0070	69 E9 3E 16 CD AB 00 CD D7 00 7E 32 FA 1F 3E 18	0270	EE 1F 36 CF 2A E2 1F 2B 22 E2 1F C3 29 02 3E 12
0080	02 CD FB 00 2A F8 1F 3A FA 1F 77 23 22 F8 1F CD	0280	CD AB 00 CD 16 01 D2 67 00 E6 0F 01 06 00 21 2A
0090	BB 00 C3 7A 00 1E 16 20 19 19 12 15 1B 1E 1E 16	0290	01 0B 09 0C 0D CA 4F 00 BE C2 8E 02 21 2F 01 CD
00A0	20 19 05 10 11 13 1E FF FF FF FF 11 08 00 2A FC	02A0	CD 02 5D 21 34 01 CD CD 02 63 22 F6 1F C5 CD CA
00B0	1F 19 36 19 1D C2 AE 00 2B 77 C9 01 F1 1F 2A F8	02B0	02 E5 4E 23 66 69 22 F8 1F CD D7 00 D1 7D 12 13
00C0	1F 7C CD C6 00 7D D5 57 0F 0F 0F E6 0F 02 03	02C0	7C 12 C1 0D C2 9C 02 C3 4F 00 21 39 01 06 00 09
00D0	7A E6 0F 02 03 D1 C9 CD BB 00 CD 16 01 C8 D2 97	02D0	6E 26 1F C9 06 09 3E C7 CD EE 02 79 1F 4F 3E 8F
00E0	01 2A F8 1F E6 0F 29 29 29 85 6F 22 F8 1F C3	02E0	1F CD EE 02 3E 47 CD EE 02 05 C2 D6 02 C9 16 20
00F0	D7 00 01 F6 1F 2A FA 1F C3 C5 00 CD F2 00 CD 16	02F0	D3 F8 1E 04 1D C2 F4 02 EE 40 15 C2 F0 02 C9 FF
0100	01 C8 D2 9D 01 00 00 00 E6 0F 29 29 29 85 6F	0300	06 08 16 00 CD 42 03 DA 04 03 CD 42 03 DA 04 03
0110	22 FA 1F C3 FB 00 CD 40 01 D2 16 01 0F 4F CD 40	0310	CD 42 03 D2 10 03 CD 42 03 D2 10 03 15 CD 42 03
0120	01 DA 1E 01 CD 40 01 79 FE 90 C9 08 09 0D 0B 0A	0320	DA 1C 03 CD 42 03 DA 1C 03 14 CD 42 03 D2 29 03
0130	13 14 0E 0C 0F 05 1A 0D 0B 0A E4 DF D9 DB DD FF	0330	CD 42 03 D2 29 03 7A 17 79 1F 4F 16 00 05 C2 1C
0140	E5 C5 D5 11 00 00 42 7A 32 FE 1F 3E 7F D3 F8 00	0340	03 C9 1E 02 1D C2 44 03 DB FA 17 C9 3E 05 CD AB
0150	7B 2F D3 FA 00 2A FC 1F 19 4E 21 BE 01 09 7E D3	0350	00 CD D7 00 CD FB 00 21 95 00 22 FC 1F CD 16 01
0160	F8 00 3A FE 1F B7 C2 88 01 0E 09 21 9A 01 DB FA	0360	3E 23 D3 F8 3E 0F D3 FA 16 F0 3E C7 CD F0 02 3A
0170	00 E6 70 07 07 D2 82 01 07 D2 81 01 07 DA 88 01	0370	FA 1F 4F CD D4 02 3E 10 CD AB 00 2A F8 1F 4E CD
0180	09 09 09 19 7E 32 FE 1F 1C 3E 0A BB C2 4B 01 3A	0380	D4 02 2C C2 7E 03 21 9E 00 C3 43 00 3E 14 CD AB
0190	FE 1F 07 D1 C1 E1 C9 21 F0 01 C3 40 00 21 F9 01	0390	00 CD D7 00 CD FB 00 21 95 00 22 FC 1F CD 16 01
01A0	C3 40 00 80 84 88 91 8D 8C 89 85 81 82 86 8A 9A	03A0	2A F8 1F 3E 07 D3 F8 3E 0F D3 FA 16 A0 CD 42 03
01B0	8F 8E 8B 87 83 FF 94 93 FF 97 92 FF FF 90 40 79	03B0	DA AB 03 15 C2 AD 03 CD 00 03 3A FA 1F B9 C2 CC
01C0	24 30 19 12 02 78 00 18 08 03 46 21 06 0E 07 23	03C0	03 CD 00 03 71 2C C2 C1 03 C3 86 03 DA E7 03 3E
01D0	2F 0C 47 63 48 71 37 7F 09 2B 0B 2C 5D 3F 42 61	03D0	0F CD AB 00 79 01 F6 1F CD C6 00 21 EF 1F 22 FC
01E0	7B 11 FF FF FF FF FF 1E 13 16 01 19 1F 08 00 1E	03E0	1F CD 16 01 C3 A0 03 21 ED 03 C3 9A 03 1E 16 20,
01F0	OE 12 12 18 0A 0D 12 OE 05 OE 12 12 18 19 0D 0A	03F0	19 05 13 0A 10 1E FF

Výpis programu MONITOR

MONITOR PMI-80

Štruktúra a popis základného riadiaceho programu

Ing. Kišš Roman

Monitor PMI-80 verzia V1 je základný rezidentný riadiaci program, umiestnený v pevnej pamäti PROM typu MHB 8608, určený k riadeniu a obsluhe školského mikropočítača PMI-80.

Monitor zaisťuje tieto základné funkcie systému:

- inicializáciu systému,
- možnosť spracovania vonkajšieho preroštenia,
- prehľadávanie a zmenu obsahov registrov,
- prehľadávanie a zmenu obsahu pamäti,
- štart užívateľského programu,
- trasovanie programu (break point),
- čítanie a zápis údajov na kazetový magnetofón.

Okrem uvedených základných funkcií monitor poskytuje užívateľovi radu vedľajších funkcií tým, že zahrňuje väčší počet vnútorných programov dostupných užívateľovi, napríklad: vstup z klávesnice, výstup na segmentový displej atď.

Všetky funkcie mikropočítačového systému sú implementované programovo okrem funkcií **RESET** a **INTERRUPT**, ktoré sú vyvolané hardwarovo priamo z príslušnej klávesy.

Ako základné operátorské zariadenie používa monitor 25 prvkovú klávesnicu a deväťmiestny sedemsegmentový displej, ktoré sú riadené prostredníctvom paralelného interfejsového obvodu MH 8255A. Pre užívateľa zostáva k dispozícii jeden osembitový kanál PB, ktorý je inicializovaný ako vstupný.

Cinnosť MONITORu školského mikropočítača PMI-80 si vysvetlíme na vývojom diagrame (obr. 1a):

Po pripojení napájacích zdrojov alebo stlačení tlačítka **[RE]** dôjde k tzv. „studenému štartu“ (COLD START), kedy sa prevádzka inicializácia systému tj. obvodu PPI, zásobníka a zápisníka MONITORu, kde si odkladá pre svoju činnosť potrebné údaje. Bezprostredne potom sa zobrazí text PMI-80. Pretože zobrazovanie

v PMI-80 je prevádzkané dynamicky spolu so súčasným zisťovaním stavu tlačítiek, program je v slučke, tak ako je to zobrazené v čiarkovanom bloku vývojového diagramu. Takto treba chápať každý ďalší blok vo vývojovom diagrame, keď sa má zobrazovať na displeji. Po zatlačení tlačítka sa prihlási MONITOR s návodným znakom „?“, kde si žiada zvolenie žiadanej funkcie. V prípade, že sa zvolí tlačítko, ktoré nepatriá žiadnej funkcií, odpovie MONITOR textom „Error“. Pri správnej voľbe dojde k vyhľadaniu prislúchajúcej štartovacej adresy danej exekutívky a mikroprosesoru ju začne interpretovať. Východ z exekutívky do vstupnej časti MONITORu je možný zatlačením klávesy nepatriacej k hexadecimálnym číslam. Vtedy po oznamení správy a jej potvrdení sa opäť dostávame na začiatok výbodu funkcie MONITORa.


Avšak pri niektorých exekutívach je východ odlišný. Sú to:

- exekutíva L; táto procedúra komunikuje s kazetovým magnetofónom, od ktorého žiada požadovaný blok. Pokiaľ ho nenайдie, je len jediný spôsob výstupu z tejto exekutívky, a to funkciou **RESET**.

- exekutíva G; táto exekutíva opúšťa riadiaci program MONITOR a prechádza na interpretovanie užívateľského programu. Prv však prevedie znovu nastavenie všetkých registrov CPU, ktoré boli uložené v zápisníku MONITORa.

Vstup do MONITORa, ako bolo už spomínané, je možný pomocou „COLD ENTER POINT“ alebo ešte ďalším bodom. Tento bod sa nazýva „teplý vstupný bod“ (WARM ENTER POINT). Je charakteristický tým, že najprv sa prevedie blok funkcií, pri ktorých si uloží MONITOR do svojho zápisníka celý stav procesora (registre A, F, B, C, D, E, H, L, SP, PC). Tento bod je daný adresou 0008H tj. RST 1.

Najdôležitejšia procedúra v MONITORe PMI – 80 je rutina pre zobrazenie obsahu výstupného registra (deväťmiestneho) a pre zosnímanie klávesy (DISP). Jej činnosť je charakterizovaná tým, že pri dynamickom zobrazovaní údaja (výstupný register daný ukazovateľom UKBVF) na displeji (podľa tabuľky kódov výstupných znakov TPREG) v čítacej smyčke sa zosníma stav klávesnice, a tento sa uchová (STATUS). Klávesnica je zapojená v matici, takže k určeniu príslušného tlačítka sa najprv určí patričný riadok tabuľky klávesnice (TAB KEY) a k začiatku sa pripočítava príslušné miesto zobrazovania.

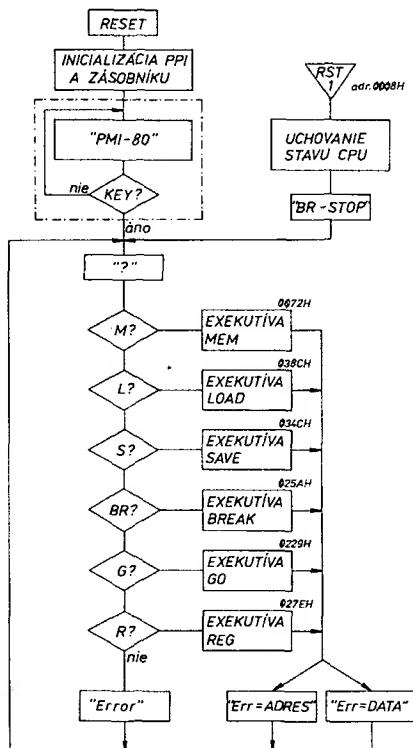


Obr. 1a). Vývojový diagram

2. ADRESOVANIE VNÚTORNÝCH PAMÄTI A INTERFEJSU

Táto kapitola obsahuje stručné informácie nutné pre programátora; popisuje vlastnosti hardware systému.

Na obr. 1b) je znázornená mapa pamäti. Časti vybraté CS 0, 1 a CS 7 sa nachádzajú v konfigurácii systému. Ostatné časti

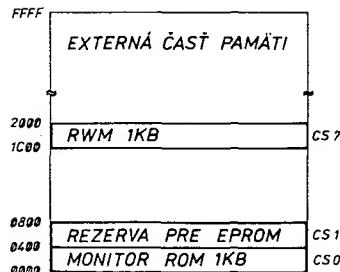

Obr. 1b)

pamäti sú externé. Operačná časť RWM je rozdelená nasledovne:


1C00 až 1FD8 je k dispozícii užívateľovi.
1FD9 až 1FFF – rezervované pre monitor.
Časť RWM rezervovaná pre monitor tvorí zápisník monitora, ktorý sa používa pri interpretovaní prebiehajúcej funkcie.

Z užívateľského hľadiska najdôležitejšie miesta zápisníka monitora sú zhŕnute v tab. 1.

Tab. 1. Najdôležitejšie miesta v zápisníkovej pamäti monitora

Adresa	Význam
1FD9	Vrchol ukazovateľa zásobníka (STACK)
1FE6 až 1FE8	Miesto pre uloženie JMP od RST 7
1FEF až 1FFF	Výstupný register údajov pre zobrazenie na displeji
1FF8 až 1FF9	Bežná vstupná adresa
1FFA	Bežné vstupné data
1FFC až 1FFD	Ukazovateľ výstup. registra pre zobrazenie (od pozície 0)

Výstupné údaje sa zobrazujú na deväťmiestnom sedemsegmentovom displeji. Ľavá krajná pozícia displeja je označená ako pozícia 0, pravá krajná ako pozícia 8. Pre zobrazenie adresy sú vymedzené pozície 2, 3, 4 a 5 zľava a pre dátu posledné pozície 7, 8. Na pozícii 0 sa zobrazuje znak informujúci o druhu prebiehajúcej monitorovej funkcie. Na displeji možno zobraziť libovoľnú konfiguráciu segmentov v daných pozíciiach. Obr. 2

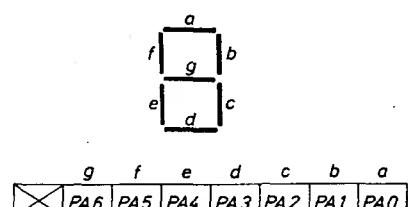

Obr. 2

zobrazuje priradenie výstupných liniek interfejsového obvodu MHB 8255A kanálu PA k jednotlivým segmentom displeja.


Monitor obsahuje tabuľku znakov, ktoré možno zobraziť na displeji – vid tab. 2. Pre zobrazenie žiadaneho znaku na

danú pozíciu displeja postačuje vložiť jeho poradovú adresu v tabuľke do príslušnej adresy výstupného registra.

Priklad: Je žiaduce zobraziť znak „H“ na nultú pozíciu displeja. V tabuľke znakov (tab. 2) sa znak „H“ nachádza na adrese 1A, preto bude výstupný register obsahovať na svojom prveom mieste (adresa 1FEF) údaj 1A.

Zápisník monitora obsahuje ukazateľ výstupného registra údajov, a tým je možné dynamicky meniť zobrazené údaje bud' ako konštantné refazce, alebo ako premenlivé modifikovateľné údaje (adresa, data a pod.).

Pre vstupy údajov je systém vybavený 25 prvkovou klávesnicou. Konfigurácia kláves je znázornená na obr. 3. V podstate možno rozdeľiť klávesy do dvoch skupín. V prvej skupine (farba modrá) sú to klávesy s riadiacou funkciou, pričom dve z nich sú, ako bolo spomínané, zabudované do systému (RE, I). Druhá skupina kláves reprezentuje množinu hexadecimálnych znakov, pričom klávesy 8, 9, A, B a D pri činnosti výpisu vnútorných registrov CPU reprezentujú jednotlivé páry registrov. Funkcia kláves a im priradené dátá sú znázornené v tab. 3.

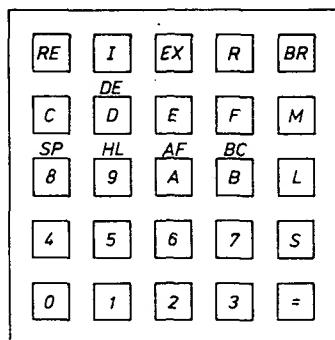

Obr. 3. Pohľad na klávesnicu.

Tab. 3. Funkcie kláves

dáta	klávesa	význam
80 až 8F	Ø až F	hexadecimálne znaky Ø až 9, A, B, C, D, E, F
90	=	ukončenie činnosti (NEXT)
91	EX	štart užívateľského programu
92	M	modifikovanie obsahu pamäte
93	L	čítanie údajov z MG
94	S	zápis údajov na MG
97	BR	trasovanie programu (break point)
9A	R	modifikovanie registrov CPU
-	RE	reset systému
-	1	vývolanie prerušenia

Mikropočítačový systém PMI-80 obsahuje v základnej zostave jeden interfejsový obvod MHB 8255A. Jeho adresovanie je nasledovne:

adresa F8

adresa F9

adresa FA

adresa FB

Tab. 2. Znaky, ktoré sú uložené v monitore pre zobrazenie na displej.

adr.	znak	adr.	znak	adr.	znak	adr.	znak	adr.	znak
00	.	07	!	0E	E	15	u	1C	h
01	!	08	§	0F	F	16	ñ	1D	p
02	£	09	¤	10	£	17	¡	1E	“
03	¤	0A	¤	11	o	18	-	1F	-
04	¶	0B	¸	12	¸	19	blank	20	ç
05	5	0C	ç	13	®	1A	H	21	ü
06	6	0D	đ	14	Ł	1B	n	22	ı

Pretože má užívateľ k dispozícii v základnej zostave len jeden kanál PB, ktorý môže byť vo funkcií vstupu alebo výstupu, riadiace slovo môže byť pre tento kanál len:

- a) kanál PB ako vstupný – riadiace slovo je 8A
- b) kanál PB ako výstupný – riadiace slovo je 88

Pre rozšírený systém, tj. pri použití aj druhého PPI obvodu, sú adresy jeho jednotlivých kanálov nasledovné:

kanál PA	adresa F4
kanál PB	adresa F5
kanál PC	adresa F6
riadiaci reg.	adresa F7

Tieto kanály sú plne k dispozícii užívateľa a môžu pracovať v režimoch 0, 1 a 2.

3. POPIS PRÍKAZOV MONITORU

Jednotlivé príkazy pre monitor sa zadávajú stisknutím príslušnej klávesy. Klávesy **[RE]** a **[I]** negenerujú žiadenský kód, ale vyvolávajú príslušné signály v hardware. Ostatné klávesy generujú kód, ktorý je spracovaný monitorom ako príkaz.

Použitá symbolika v definícii príkazov:

- parametre uvedené v špičatých zátvorkách **< >** sú povinné,
- parametre (adresa) popr. (dáta) predstavujú adresu, t.j. 2 bajty = 4 znaky, popr. dátu, t.j. 1 bajt = 2 znaky hexadecimálnych čísel,
- parametre uvedené v špičatých i gufátkach zátvorkách sú nepovinné.

Príkaz monitoru, ktorý je otvorený, možno ukončiť stlačením klávesy, ktorá ne-patrí do množiny hexadecimálnych kláves mimo klávesy **[RE]** a **[I]**. (Býva značené **[X]**). Monitor vydá na tento úkon správu o chybe týkajúcej sa adresného poľa alebo dátového poľa displeja. (Vid kapitola č. 4). Každá správa vydaná monitorom sa akceptuje ťubovoňm stiskom klávesy (okrem **[RE]** a **[I]**). Tento úkon je označovaný znakom **[X]**.

3.1 RE – inicializácia systému (RESET)

Stisknutím klávesy **[RE]** sa vydáva hardwarový signál, ktorý uvedie systém do počiaťočného stavu. To sa týka nielen procesoru 8080A, ale i ostatných obvodov. Riadenie sa odovzdá na inštrukciu umiestnenú na adresu 0000, čím sa spustí riadiaci program monitora. Monitor provedie svoju vlastnú inicializáciu, nastaví ukazovateľ zásobníka na vrchol a vypíše správu:

"P A I - 8 0 "

Potvrdenie správy (ako i každej inej) je zatlačením ťubovoňej klávesy. Po tomto úkone sa objaví len v ľavej časti displeja sprievodný znak „P“, čím monitor dáva nájavo, že je pripravený prijať niektorý z jeho príkazov.

3.2 INT – vonkajšie prerušenie (Interrupt)

Stlačením klávesy **[I]** sa vydáva požiadavka na vonkajšie prerušenie procesora. Prerušenie je akceptované len v prípade jeho povolenia. Ak k nemu došlo, odovzdá procesor riadenie na adresu 38 a uloží návratovú adresu do zásobníka ako u inštrukcie RST 7.

Aby mal užívateľ možnosť prerušenie programovo obslužiť, je na adrese 38 umiestnený skok do zápisníka monitora na adresu 1FE6. Na túto adresu musí teda užívateľ umiestniť svoj vektor obslužnej rutiny. Pre tento účel má k dispozícii 3 bajty.

1C02	22	LXI D, 33 00
1C03	11	
1C04	00	
1C05	33	
1C06	76	HLT

Vkládanie dát od adresy 1C06:

krok kláv. displej

1. M	<table border="1"><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	P						
P								
2. I	<table border="1"><tr><td>A</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr></table>	A	x	x	x	x		
A	x	x	x	x				
3. C	<table border="1"><tr><td>A</td><td>x</td><td>x</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>	A	x	x	1	0		
A	x	x	1	0				
4. O	<table border="1"><tr><td>A</td><td>x</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>	A	x	1	0	0		
A	x	1	0	0				
5. O	<table border="1"><tr><td>A</td><td>1</td><td>C</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>*</td></tr></table>	A	1	C	0	0		*
A	1	C	0	0		*		
6. =	<table border="1"><tr><td>A</td><td>1</td><td>C</td><td>0</td><td>0</td><td>=</td><td>x</td></tr></table>	A	1	C	0	0	=	x
A	1	C	0	0	=	x		
7. 2	<table border="1"><tr><td>A</td><td>1</td><td>C</td><td>0</td><td>0</td><td>=</td><td>x</td></tr></table>	A	1	C	0	0	=	x
A	1	C	0	0	=	x		
8. 1	<table border="1"><tr><td>A</td><td>1</td><td>C</td><td>0</td><td>0</td><td>=</td><td>2</td></tr></table>	A	1	C	0	0	=	2
A	1	C	0	0	=	2		
9. =	<table border="1"><tr><td>A</td><td>1</td><td>C</td><td>0</td><td>1</td><td>=</td><td>x</td></tr></table>	A	1	C	0	1	=	x
A	1	C	0	1	=	x		
10. O	<table border="1"><tr><td>A</td><td>1</td><td>C</td><td>0</td><td>1</td><td>=</td><td>x</td></tr></table>	A	1	C	0	1	=	x
A	1	C	0	1	=	x		
11. O	<table border="1"><tr><td>A</td><td>1</td><td>C</td><td>0</td><td>1</td><td>=</td><td>0</td></tr></table>	A	1	C	0	1	=	0
A	1	C	0	1	=	0		
12. =	<table border="1"><tr><td>A</td><td>1</td><td>C</td><td>0</td><td>2</td><td>=</td><td>x</td></tr></table>	A	1	C	0	2	=	x
A	1	C	0	2	=	x		

Ďalšie úkony sa opakujú podľa krokov 10, 11, 12 až do požadovanej adresy.

3.5 GO – štart programu

tvar príkazu:

[EX] <(adresa)> [=]

Stisknutím klávesy **[EX]** je možné spustiť program v pevnej pamäti, alebo v RWM, do ktorej bol zavedený ručne alebo s **[MG]**. Bezprostredne po stisknutí klávesy **[EX]** sa zobrazí názovakový symbol **[=]** a v adresnom poli displeja stávajúci obsah čítača adres PC. Teraz je možné modifikovať adresu spôsobom ako je uvedené v príklade č. 2, krokmi 2, 3, 4 a 5 a klávesou **[=]** ukončiť príkaz GO, alebo ponechať zobrazovanú adresu a akceptovať ju klávesou **[=]**.

Po tomto deje sa vynuluje displej a v ľavej krajnej pozícii sa zobrazuje silnejším svetom znak **[=]**.

Riadenie opustilo monitor a je pod užívateľským ovľadaním. Z toho stavu môže byť návrat späť do monitora len stiskom **[RE]** reset systému, alebo ak je povolené

klávesnica	displej							
R	<table border="1"><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	P						
P								
A	<table border="1"><tr><td>r</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	r						
r								
=	<table border="1"><tr><td>r</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>=</td><td>b</td></tr></table>	r	x	x	x	x	=	b
r	x	x	x	x	=	b		
2	<table border="1"><tr><td>r</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>2</td><td>=</td><td>b</td></tr></table>	r	x	x	x	2	=	b
r	x	x	x	2	=	b		
2	<table border="1"><tr><td>r</td><td>x</td><td>x</td><td>2</td><td>2</td><td>=</td><td>b</td></tr></table>	r	x	x	2	2	=	b
r	x	x	2	2	=	b		
3	<table border="1"><tr><td>r</td><td>x</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>=</td><td>b</td></tr></table>	r	x	2	2	3	=	b
r	x	2	2	3	=	b		
3	<table border="1"><tr><td>r</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>=</td><td>b</td></tr></table>	r	2	2	3	3	=	b
r	2	2	3	3	=	b		
=	<table border="1"><tr><td>r</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>=</td><td>d</td></tr></table>	r	x	x	x	x	=	d
r	x	x	x	x	=	d		
=	<table border="1"><tr><td>r</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>=</td><td>H</td></tr></table>	r	x	x	x	x	=	H
r	x	x	x	x	=	H		
=	<table border="1"><tr><td>r</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>=</td><td>S</td></tr></table>	r	x	x	x	x	=	S
r	x	x	x	x	=	S		
=	<table border="1"><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	P						
P								

Poznámka: Znak v displejovej časti reprezentuje momentálny obsah – údaj

3.4 MEM – modifikácia obsahu pamäťového miesta


Tvar príkazu:

[M] <(adresa)> [=] <(dáta)> [=] ...

Stisknutím klávesy **[M]** sa zahajuje prevedenie príkazu pre prehľadávanie a zmenu obsahu pamäti, čo monitor potvrdzuje názovakovým symbolom „=“ v ľavej krajnej pozícii displeja. Bezprostredne po tom sa zobrazí v adresnej časti displeja posledná (bežná) adresa, ktorú možno ponechať alebo modifikovať. Stiskom klávesy **[=]** sa ukončuje časť týkajúca sa vloženia adresy a prechádza sa k modifikácii už len dát na tejto adrese poprične nasledujúcich vzostupných adres. Potvrdenie platnosti dát je opäť klávesou **[=]**.

Príklad č. 2. Vložte na príslušné miesto nasledovný programový fragment:

adresa	data	symbolický zápis
1C00	21	LXI H, 22 00
1C01	00	

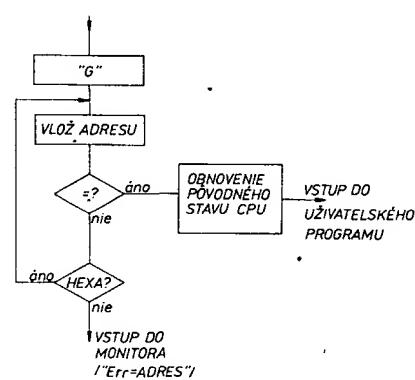

Obr. 4. Procedura GO

prerušenie a uložený prerušovací vektor stiskom klávesy **[I]** – interrupt.

Priklad č. 3 Štart programu od adresy 1C00H, ktorá sa nachádza v PC.

klávesnica	display
P	P
EX	G 1 C 0 0
=	E

3.6 BREAK – zastavenie programu (Break point)

Tvar príkazu:

BR <(adresa> = <(adresa> =

Tento príkaz monitora slúži na odlaďovanie programov umiestnených v pamäti RWM. Filozofia spôsobu odlaďovania programov týmto spôsobom spočíva vložením „zarážky“ (break point) – zastavovacieho bodu reprezentujúci adresu inštrukcie. Pri interpretovaní programu a nabehnutím na tento programový bod, preovieď sa skok do monitora s uchováním vnútorného stavu procesora. Tento stav možno monitorovým príkazom modifikovať. Posúvaním tohto zastavovacieho programového bodu možno previeť trasovanie programu a tým odlaďovať jednotlivé stavy programu. Treba však upozorniť na tú skutočnosť, že vkladanie „zarážky“ musí byť uskutočnené na tú adresu inštrukcie, ktorá bude interpretovaná.

Bezprostredne po stisku klávesy BR a akceptovaní danej adresy „zarážky“ klávesou = sa zobrazí štartovacia adresa, ktorú možno modifikovať. Pri trasovaní programom je táto adresou „zarážky“, čo uľahčuje odlaďovanie programu.

Priklad č. 4 Je požadované zistiť, či v programovom fragmente uvedeném v príklade č. 2 sa prevedia inštrukcia LXI H, 22 00.

Riešenie: – Štartovacia adresa = 1C00
– zarážka (break point) = 1C03
Po zadaní týchto parametrov sa program odštartuje (krok č. 10). Po vykonaní programu sa objavi na displeji návesť o zastavení (krok č. 11) s provedením skoku do monitora (krok č. 12) s uchováním vnútorného stavu procesoru. Obsah registru H, L sa zistí interpretovaním monitorového príkazu REG (kroky č. 13, 14).

krok	kláv.	display
1.	BR	b x x x x
2.	I	b x x x I
3.	C	b x x I C
4.	O	b x I C 0
5.	3	b I C 0 3
6.	=	G x x x x
7.	I	G x x x I
8.	C	G x x I C
9.	O	E x I C 0

10.	0	G I C 0 0
11.	=	" b r - S E O P "
12.	X	P
13.	R	r
14.	9	r 2 2 0 0 = H L
15.	X	E r r - A d r E S
16.	X	P

3.7 LOAD – čítanie dát z kazetového magnetofónu do pamäti

Tvar príkazu:

L <(adresa> = <dáta> = =

Stisknutím klávesy L sa vyvolá obslužný program monitora pre čítanie bloku dát z magnetofónu do pamäti mikropočítača. Bezprostredne po stisknutí L je možné explicitne zadat adresu, od ktorej sa budú ukladať dátu do pamäti. Pokiaľ adresa nebola zadaná, budú sa dátu ukladať do pamäti od adresy dané stavom čítača adres PC. Po akceptovaní adresy stiskom klávesy = je nutné zadat do dátového poľa displeja adresu bloku, ktorý sa bude čítať z magnetofónu. Po jeho vložení a potvrdení klávesou = sa zobrazí na displeji žiadosť pre zapnutie magnetofónu. Monitor očakáva potvrdenie tejto žiadosti stiskom ľubovoľnej klávesy (okrem RE a I). Od toho okamžiku sa vyhľadáva príslušný blok a prenesie sa do pamäti mikropočítača.

Po ukončení prenosu monitor vypíše správu pre ukončenie činnosti magnetofónu a po jej potvrdení sa vracia do svojho vstupného bodu („ “). V prípade, že by sa k žadanému bloku nepriblížovalo, obslužný program túto udalosť rozpoznáva a vydáva žiadosť o spätné previnutie magnetofónu, ktoré treba taktiež akceptovať klávesou =. Po tejto činnosti sa vracia obslužný program do bodu, kde vydáva žiadosť o spustenie magnetofónu a činnosť sa opakuje.

Treba pripomínať, že prenos dát z magnetofónu do operačnej pamäti mikropočítača končí zapisaním posledného bajtu stránky. Stránkou sa rozumie súvislý úsek maximálne 256 bajtov pamäti, adresovaný adresou H, pričom dĺžka stránky – adresa L – nemusí začínať nulou.

Pri priblížovaní sa k žadanému bloku dát na pásku magnetofónu, MONITOR vypíše adresu bloku (MARK). Obsluha počas tohto zobrazovania môže manipulovať s magnetofónom (vpred, vzad) a kvitovaním ľubovoľnou klávesou (okrem RE a I) sa vracia späť do režimu snímania dát z magnetofónu. Týmto spôsobom je umožnená obsluhe rýchla orientácia v blokoch na páiske magnetofónu.

Priklad č. 5 Je požadované čítanie dát z magnetofónu od bloku s adresou 10. Dáta sa majú ukladať do stránky operačnej pamäti 1D20 (čiže začiatok stránky bude od 20).

krok	kláv.	display
0.		P
1.	L	L x x x x
2.	I	L x x x I
3.	D	L x x I d

4.	2	L x I d 2
5.	0	L I d 2 0
6.	=	L I d 2 0 x x
7.	I	L I d 2 0 x I
8.	0	L I d 2 0 I H
9.	=	" A G r u n "
10.	I	I
11.	X	" A G S E O P "

V kroku 10 dochádza k vyhľadávaniu a prenosu dát z magnetofónu a po jeho prenose vypisuje monitor správu o zastavení magnetofónu, čo obsluhu akceptuje v kroku 11 zatlačením klávesy a návrat do kroku 4.

3.8 SAVE – zápis dát z operačnej pamäte na magnetofón

Tvar príkazu:

S <(adresa> = <dáta> = =

Stisknutím klávesy S sa vyvolá obslužný program monitora pre zápis bloku dát z pamäte na magnetofón. Činnosť obsluhy je podobná ako pri príkaze LOAD až na to, že je nutné predom nastaviť kazetu magnetofónu na požadované miesto. Vzhľadom na to, že monitor neobsahuje knižnicu blokov umiestnených na kazete, je nutné dodržať vzostupnosť číslovania (adresovania) blokov na páske a uchovať ich písomne aj s približným fyzickým umiestnením.

Pri žiadosti zápisu bloku dát na pásku magnetofónu za posledný blok dát je možno postupovať tak, že sa prečíta posledný blok dát z magnetofónu do pamäti ROM napríklad na adresu 0000 a tým sa zaistí fyzické miesto pásky pre zápis ďalšieho bloku. Takýmto spôsobom je možné i prepisovanie blokov dát na pásku magnetofónu, ale je tu určité nebezpečenstvo zničenia nasledujúceho bloku. Toto riziko možno vylúčiť vhodným odstupom blokov na pásku magnetofónu.

4. SPRÁVY HLÁSENÉ MONITOROM

Správy v tabuľke č. 4 signalizuje monitor na displeji v rámci dialógu s obsluhou. Monitor prijíma akceptovanie tejto správy stiskom ľubovoľnej klávesy (okrem RE a I).

Znak, ktorý monitor vypisuje v ľavej krajinnej pozícii displeja, je daný priebehom príkazu monitoru (názakový symbol).

5. PODPROGRAMY MONITORA DOSTUPNÉ UŽIVATEĽOVI

Monitor obsahuje celú radu podprogramov, ktoré sú dostupné i užívateľovi, tj. môžu byť volené z užívateľského programu. Tým sa šetrí miesto v užívateľskom programe. Všetky podprogramy monitoru sa volajú štandardne inštrukciou CALL (alebo podmienenou inštrukciou CALL). V priebehu svojej práce používajú užívateľský definovaný zásobník pre odkladanie dát alebo návratových adres. Zoznam týchto podprogramov je uvedený v tab. 5. Užívateľ, ak pozná vnútornú skladbu programových fragmentov, môže ich používať s ľubovoľným vstupným bodom, čím môže ovplyvniť vstupné argumenty fragmentu.

Tab. 4. Správy hlásené MONITOROM

"P R I - 8 0 "	Správa sa zobrazuje pri inicializácii systému.
"E r r o r "	Chybny úkon, bez bližšieho určenia, závisí od predošlého riešenia.
E r r = d A T A	Pri vkladaní do dátového poľa bola zatlačená klávesa nepatriaca do množiny hexaznakov.
E r r = A d r E S	Pri vkladaní do adresného poľa bola zatlačená klávesa nepatriaca do množiny hexaznakov.
"b r = S E T P "	Program bol zastavený na programovej „zarázke“ (break point).
"R C r u n "	Žiadosť o spustenie magnetofonu.
"R C S E T P "	Ukončenie činnosti magnetofónu.
"R C S P R E "	Je nutné pretočiť pásku späť.

Tab. 5. Zoznam podprogramov MONITOR pre užívateľa

Meno	adr. (HEX)	Funkcia
CLEAR	00AB	Vymazanie displeja a zápis znaku do nultej pozície
ENTRY	0008	Vstup do MONITORA a uchovanie stavu procesora
TIN	0300	Prečítanie jedného osembitového slova z magnetofónu
TOUT	02D4	Zápis jedného osembitového slova do magnetofónu
OUTDA	00F2	Umiestni 1 bajt do dátového poľa výstupného registra
OUTAD	00BB	Umiestni 2 bajty do adresného poľa výstupného registra
MODDA	00FB	Modifikuj so zobrazením 1 bajt v dátovom poli
MODAD	00D7	Modifikuj so zobrazením 2 bajty v adresnom poli
OUTKE	0116	Zobrazovanie údajov a snímanie znaku z klávesnice
DISP	0140	Zobrazenie údajov z výstupného registra v jednom cykle

5.1 Popis použitia podprogramov

U každého podprogramu je uvedená jeho volacia adresa, popis jeho funkcie, význam vstupných a výstupných argumentov a zoznam registrov, ktoré používa podprogram.

CLEAR adresa 00AB

Slúži k vynulovaniu výstupného registra (dlžky 8 bajtov) a zápis znaku, ktorého údaj je uložený v akumulatore, do nultej pozície výstupného registra. Ukazovateľ výstupného registra je umiestnený na adresu 1FFC.

Vstup: A = znak určený adresou v tabuľke 2.

Adresa výstupného registra daná implicitne ukazovateľom na adresu 1FFC.

Výstup: definovaný výstupný register.

Používa reg.: HL, DE, A

Priklad č. 7. Je žiaduce umiestniť do dátového poľa výstupného registra dátu 89.

Riešenie:
MVI A, 89 ; vstupné dátu
STA 1FFA ; zápis do zápisnika MONITORa
CALL OUTDA; exekutiva

Priklad č. 7. Je žiaduce umiestniť do dátového poľa výstupného registra dátu 89.

Riešenie:
MVI A, 89 ; vstupné dátu
STA 1FFA ; zápis do zápisnika MONITORa
CALL OUTDA; exekutiva

OUTAD adresa 00BB

Podprogram je určený pre uloženie dvoch osembitových slov (2 bajtů) do adresného poľa výstupného registra ako štyri hexadecimálne znaky. Vstupným argumentom je tu obsah adresy 1FF8 (nižší bajt) a 1FF9. Adresné pole výstupného registra MONITORa je dané pevnne reg. párom BC, avšak toto miesto možno zadať užívateľom explicitne do reg. páru BC a vyslovať podprogram s adresou +3 tj. 00BE.

Vstup: Obsah adresy 1FFB, 1FF8
Výstup: adresné pole výstupného registra MONITORa.

Používa reg.: BC, HL, D, A

Priklad č. 8. Umiestniť do výstupného registra MONITORa šestnásťbitový údaj 1C00 počnúc jeho nultou pozíciou.

Riešenie:
LXI H, 1D00 ; Nastavanie výstupného registra
SHLD 1FFC ; Zápis do jeho ukazovateľa
MVI A, 13 ; Argument znaku
CALL CLEAR; Exekutiva

ENTRY adresa 0008

Tento podprogram slúži pre vstup do MONITORa z užívateľského programu a zistenie stavu procesora v danom mieste užívateľského programu. Návrat je možný príkazom monitoru GO.

TIN adresa 0300

Je určený pre zosnímanie jedného osembitového bajtu z pásky magnetofonu a uloženie do registra C. Užívateľ musí zabezpečiť spustenie pásky od zvoleného miesta.

Vstup: Údaje na páiske magnetofonu.

Výstup: Register C.

Používa reg.: BC, DE, A

TOUT adresa 02D4

Tento podprogram zabezpečí zápis obsahu registra C na pásku magnetofonu. Užívateľ musí zabezpečiť spustenie pásky od zvoleného miesta.

Vstup: C – žiadaný údaj pre zápis.

Výstup: Páska magnetofonu.

Používa reg.: BC, DE, A

OUTDA adresa 00F2

Je určený pre uloženie jedného osembitového slova (bajtu) do dátového poľa výstupného registra ako dva hexadecimálne znaky. Vstupným argumentom je tu obsah adresy 1FFA v zápisníku MONITORa, ktorý si uchováva tzv. bežné dátu. Dátové pole výstupného registra MONITORa je pevnne určené registrám BC, avšak toto miesto možno udať explicitne do páru registrov BC a vyslovať podprogram s adresou +3 tj. 00F5.

Vstup: Dáta pre zobrazenie uložené na adrese 1FFA.

Výstup: Dva hexadecimálne znaky umiestnené v dátovom poli výstupného registra MONITORa.

Používa reg.: BC, HL, D, A

MODAD adresa 00D7

Úlohou podprogramu je zobrazať obsah výstupného registra, určeného svojim ukazovateľom, umiestneným na adresách 1FFC, 1FFD a modifikovať obsahu adresného poľa výstupného registra MONITORa. Výstup z podprogramu je stiskom klávesy []. Obsah adresného poľa je uchovávaný v zápisníku MONITORa ako bežné vstupné dátu na adresu 1FFA. V prípade stisku klávesy okrem klávesy [] RE [] a [] az [] dochádza k vypísaniu správy o chybe a návrat do vstupného bodu MONITORa. Tento podprogram volá podprogramy OUTDA a OUTKE.

Vstup: klávesnica, obsah výstupného registra

Výstup: displej, dátu v zápisníku MONITORa na adresu 1FFA

Používa reg.: BC, HL, DE, A

PODPROGRAM PRE ZOBRAZOVANIE OBSAHU VÝST. REGISTRA A PRE ZOSNÍMANIE KLÁVESY

DISP:	PUSH H	0140	E5		NOP	00	
	PUSH B		C5		ANI 70	0171	E6 70 ; MASKA
	PUSH D		D5		RLC	07	
	LXI D,0000		11 00 00	NUL D, E	RLC	07	
	MOV B, D		42	NUL B	JNC PRVA	D2 82 01	ÁNO-PRVÁ RADA
	MOV A, D		7A	NUL A	RLC	07	NIE
LOOP 1:	STA STATUS		32 FE 1F	INIC STATUS	JNC DRUHA	D2 81 01	ÁNO-DRUHÁ RADA
	MVI A, 7F	014B	3E 7F	BLOK SEGMENTY	RLC	07	NIE
	OUT PORT A		D3 F8	DISPLAY	JC NOKEY	DA 88 01	C ≠ 1 ➔ ŽIADNA RADA
	NOP	00			DAD B	0180	PRIPÔČITAJ RADU
	MOV A, E	0150	7B		DAD B	0181	PRIPÔČITAJ RADU
	CMA	2F			DAD B	0182	PRIPÔČITAJ RADU
	OUT PORT CL		D3 FA	NASTAV DIGIT	DAD D	19	PRIPÔČITAJ KEY
	NOP	00		DISPLAY	MOV A, M	7E	VYBER KOD KEY
	LHLD UKBVF		2A FC 1F	NASTAV UKAZATEL	STA STATUS	32 FE 1F	VLOŽ DO STATUS
	DAD D	19		VÝPIŠU	INR E	0188	DALŠÍ DIGIT
	MOV C, M	4E		PRIPOČITAJ DIGIT	MVI A, 0A	3E 0A	POSLEDNÝ DIGIT?
	LXI H, TPREV		21 BE 01	VLOŽ ZOBR. DATA	CMP E	BB	ANO, POSLEDNÝ
	DAD B	09		NASTAV TAB	JNZ LOOP 1	C2 4B 01	NASTAV CARRY
	MOV A, M	7E		PREVODU	LDA STATUS	3A FE 1F	
	OUT PORT A		D3 F8	SEGMENT DATA	RLC	0192	
	NOP	00		SPORT SEGMENT	POP D	D1	
	LDA STATUS	0162	3A FE 1F	PORT SEGMENT	POP B	C1	
	ORA A		B7		POP H	E1	
	JNZ NOKEY		C2 88 01	KEY?	RET	C9	
	MVI C, 09		0E 09	ANO			
	LXI H, TABKEY-9		21 9A 01	NASTAV TAB			
	IN PORT CH		F7 FA	VSTUP KEY KOD			

poli uchovaný na adresách
1FF8, 1FF9.

Používa reg.: BC, HL, DE, A

OUTKE adresa 0116

Tento podprogram je hlavným podprogramom MONITORa. Jeho funkciu je obsah výstupného registra dekódovala na sedemsegmentový deväťmiestny displej a súčasne zisťoval, či je zatlačená v danom stĺpco matickej kláves niektorá klávesa. Pri ukončení týchto zobrazení poslednej pozície výstupného registra sa testuje stavové slovo klávesnice. V prípade, že došlo k stisknutiu niektornej klávesy (okrem

[RE] [I]) a jej uvoľneniu, je uskutočnený výstup z tohto podprogramu. V akumulátore sa nachádza príslušný kód stisknutej klávesy (vid tab. č. 3). Ešte pred spustením podprogramu sa akumulátor porovnáva s hodnotou klávesy [I], t.j. údajom 90. Tým sa súčasne nastavujú testovacie (príznakové) bity.

Výstup: klávesnice, výstupní register
Výstup: kód klávesy v A; nastavenie príznakových bitov

Používa reg.: všetky

Príklad č. 9. Zostavte program pre testovanie klávesy 8.

Riešenie:

LOOP: CALL OUTKE; exekutiva

CPI 88 ; kód 8

JNZ LOOP ; ak nie je, pokračuj na LOOP

DISP adresa 0140

Tento podprogram zabezpečí zobrazenie údajov, ktoré sú vo výstupnom registri (t.j. tie údaje, na ktoré je nastavený ukazateľ výstupného registra) na displeji. Toto zobrazenie trvá len jeden cyklus, počas ktorého sa v dynamickom režime rozsvietia príslušné segmenty.

Výstup: výstupní register

Výstup: displej

Používa registr: všetky

Príklad č. 10. Zostavte program pre zobrazenie údajov výstupného registra po dobu TIME ku prikladu č. 6.

Riešenie:

LXI H, 1D00
SHLD 1FFC } vid priklad č. 6
MVI A, 13
CALL CLEAR

LXI H, TIME ; nastavenie času

LOOP: PUSH H

CALL DISP ; zobrazovacia exekutiva

POP H

DCR L

JNZ LOOP } odpočítavanie času

DCR H

JNZ LOOP

: koniec zobrazenia

OLIVETTI M-10

Malý prenosný osobní počítač M-10 firmy Olivetti má veľkosť formátu A4. Jeho základom je mikroprocesor 80C85 (osmibitový). ROM má kapacitu 32 kB, pripájané moduly bude rozšíritelná až na 64 kB. RAM má maximálne 32 kB. Po vypnutí počítače jsou data i programy uchovány v RAM počítače po dobu 40 dní. Počítač se napájí ze sítě nebo ze čtyř tužkových baterií (asi 20 hodin). Jeho současťí je výklopný displej s grafikou 240 × 64 bodů z tekutých krystalov. Při výpisu programu zobrazuje 8 řádků po 40 znacích. K dispozici je interfejs RS232C s rychlosťí 19 200 baudů, paralelní interfejs na tiskárnu, interfejs ke kazetovému magnetofonu (1500 baudů), čtečka optického kódu a telefonní modem. Z periférií je dále k dispozici čtyřbarevný mikroplotter. Klávesnice svojí kvalitou nezustává pozadu za špičkovými psacími stroji. Programovacím jazykem je Microsoft BASIC s grafikou. M10 lze používat jako textový procesor pro práci se soubory, jako terminál i jako adresář. Umí vést osobní časový harmonogram, porad, schůzky, výročí ap. na řadu let dopředu. Je vybaven tónovým generátorem s proměnnou délkou a kmitočtem tónu v rozsahu 5 oktaf. Lze jej dobře využívat např. i pro trénink telegrafie.

Richard Havlík



Příkladem slova, které bychom mohli nadefinovat pomocí překladače **VARIABLE**, je nám již známé slovo **BASE**.

Definujeme-li nové slovo pomocí překladače **CONSTANT**, vyhradí se ve slovníku také dva bajty, do nichž se uloží hodnota TOS, ale každě vytvoříme takto definovaného slova uloží na TOS ne adresu, ale obsah výše uvedených dvou bajtů. Slovo se tedy dá použít jako konstanta.

Používání slov definovaných jako konstanty nám šetří paměť. Pokud používáme v programu nějaké číslo, uloží se do slovníku adresa slova **LIT** (viz 18. lekce) a za ní hodnota čísla, které chceme použít. Při vykonání uloží slovo **LIT** hodnotu, která za ním následuje, na TOS. Kolikrát nějaké číslo použijeme, kolikrát potřebujeme dva bajty navíc. Proto jsou nejpoužívanejší čísla (0, 1, -1, 2) nadefinována jako slova jazyka FORTH pomocí překladače **CONSTANT**.

Než začnete číst dál, rozmyslete si, jaká bude odpověď počítače na řádek

BIN 1 . 2 . 4 .

Hotovo? Tak zde je řešení. Počítač na obrazovce vytiskne

FORTH 602:

1 10
4 CHYBNE NAPSANE SLOVO
fig-FORTH
1 10 4 ? MSG# 0

Proč? Slovo **BIN** přepnulo vstup a výstup na binární soustavu. Slovo 1 uložilo na TOS hodnotu 1, kterou slovo . vytisklo. Slovo 2 uložilo na TOS hodnotu 2 (slovo 2 je definováno jako konstanta), kterou opět slovo . vytisklo. Slovo 4 překládá ve slovníku nenašel a proto se ho pokusil interpretovat jako číslo. Avšak binární soustava zná pouze číslice 0 a 1 a proto počítač ohlásil chybu.

15. DEFINOVÁNÍ NOVÝCH PŘEKLADAČŮ

Nová slova:

, -(X →) Čárka – uloží (TOS) do slovníku.
<BUILD> -(→) Vytvoří hlavičku nově definovaného slova.

DOES> -(→) Ukončí komplikaci nově definovaného slova a nastaví ukazatel na výkonné část překladače.
C@ -(A → B(A)) Uloží do spodních osmi bitů TOS obsah bajtu na adresu A. Horních osm bitů nuluje.

CI -(B A →) Uloží do bajtu na adresu A obsah spodních osmi bitů NOS.
C, -(B →) Uloží do slovníku spodní bajt TOS.

Slova v lekci nadefinovaná:

CVARIABLE CCONSTANT

Tři základní překladače již známe. Jak ale nadefinovat překladače nové? Zde přicházejí na řadu dvě „magická“ slova **<BUILD>** a **DOES>**. Špičaté závorky na začátku prvního a na konci druhého slova symbolizují, že tato slova musíme vždy použít obě v jedné definici a v uvedeném poradí.

Tato dvě slova teprve dělají FORTH Fortem. Dospod se liší od ostatních programovacích jazyků pouze svým poněkud „divokým“ zápisem. Nyní však odhalíme jeho schopnost kvalitativně rozšiřovat sám sebe.

Způsob implementace těchto dvou slov se v různých verzích jazyka FORTH poněkud liší. V našem výkladu budeme vycházet z přístupu, který použili autoři systému FORTH 602.

FORTH

Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.

Operace kolem nových překladačů můžeme rozdělit do tří fází, které si ilustrujeme na příkladu překladače **CONSTANT**. Pro stručnost budeme v dalším textu nový překladač značit NP a jím nadefinované nové slovo NS.

1. Definice NP pomocí překladače „:“:
: **CONSTANT** <BUILD> , **DOES>** @ ;
2. Použití NP k definici NS:
3 **CONSTANT** **TRI**
3. Použití NS:
DEC **TRI** . BIN **TRI**

Co se stalo? V první fázi jsme nadefinovali překladač **CONSTANT** a tím zařadili jeho definici do slovníku.

adresa	obsah	poznámka
501	8	délka jména
502	C	
503	O	
504	N	
505	S	
506	T	jméno
507	A	
508	N	
509	T	
510	485	SA
511		
512	:	AVCP
513		
514	<BUILD>	
515		
516		
517		
518	<DOES>c.	
519		
520	JMP.<DOES>c.	
521		
522		
523	.@.	
524		
525	.EXIT.	
526		
527	3	délka jména
528	T	
529	R	jméno
530	I	
531	'CONSTANT'=520	SA
532	3	
533		
534		

V druhé fázi jsme pomocí tohoto překladače nadefinovali slovo **TRI**. Činnost, vykonávaná pod bodem 2 bude následující:

- 3 – toto slovo je pochopeno jako číslo a jeho hodnota se uloží na TOS.
- CONSTANT** při vykonávání tohoto slova se postupně provede jeho definice (podle bodu 1)
- <BUILD> – zřídí hlavičku slova se jménem, které je zapsáno za slovem **CONSTANT**, v našem případě se jménem **TRI**. SA bude ukazovat na počátek hlavičky předchozího slova (v našem případě slova **CONSTANT**). Vyhradí se i místo pro AVCP, ale ta se prozatím nenastavuje.
- vezme TOS (=3) a přidá jeho hodnotu na konec slovníku, tedy v našem případě za místo vyhrazené pro AVCP.

DOES> – jak jste si možná všimli slovo **DOES>** se překládá jinak než běžná slova jazyka FORTH. Na rozdíl od nich zabírá ve slovníku dvě položky. První položkou je adresa kompilační části slova **DOES>**, která ukončí fázi komplikace, tedy fázi, v níž definujeme NS (slovo **TRI**) a nastaví jeho AVCP na počátek druhé položky. Tato položka je ve strojovém kódu naprogramovaným skokem na exekuční část slova **DOES>**, což je program ve strojovém kódu, který teprve spustí výkonnou část překladače.

Přtě se, proč tak složité? V minulé kapitole jsme si řekli, že AVCP ukazuje na podprogram ve strojovém kódu, ale výkonná část našeho překladače je psaná v jazyce FORTH. Proto musíme interpret nejprve „přepnout“ ze strojového kódu na FORTH. Na podprogram **DOES>**, realizující toto „přepnutí“, jsme nemohli skočit přímo proto, že bychom pak nevěděli, kde hledat výkonnou část našeho překladače.

Vraťme se ale k našemu příkladu. Ve třetí fázi **NS TRI** použijeme. Činnost bude následující:

DEC – nastaví se desítková soustava,
TRI – začne se vykonávat činnost definovanou překladačem. Na její počátek ukazuje nepřímo AVCP v hlavičce NS. Zde je to adresa skoku na exekuční část slova **DOES>**. Tato část:

- 1) Uloží adresu počátku těla NS na TOS.
- 2) Spustí výkonnou část překladače **CONSTANT**.

Provede se tedy:

@ – vezme obsah na adresu, kterou najde na TOS a uloží jej na TOS místo této adresy. Po jeho vykonání bude tedy (TOS)=3.

EXIT – ukončí provedení výkonné části překladače a tím i slova **TRI**.

– vytiskne (TOS) na obrazovku,
BIN – nastaví vyjadřování čísel ve dvojkové soustavě.

TRI – vykoná se podobně jak bylo již po- psáno, výsledkem je uložení čísla 3 na TOS.

– vytiskne (TOS) ve dvojkové soustavě.

Po vykonání celé sekvence se tedy na obrazovce objeví:

3 11 OK

kde „OK“ oznamuje, že počítač s úspěchem dokončil požadovanou činnost.

Shrňme si tedy probrané:

Pomocí dvojtečkové definice můžeme na- definovat nový překladač. Tato definice se skládá ze tří částí:

1) **Překompilační část** (od jména NP po slovo <BUILD>). V této části je nadefinována činnost, která se má provést předtím, než se vytvoří hlavička tímto překladačem definovaného nového slova (NS). Tato část bývá velmi často prázdná.

2) **Kompilační část překladače** (od slova <BUILD> po slovo **DOES>** včetně).

Slovo <BUILD> vytvoří hlavičku NS, přičemž prozatím nenastavuje AVCP. Za slovem <BUILD> následuje popis čin- nosti, která se má vykonat během defino-

(9)

vání NS pomocí tohoto NP. Je to vlastní postup, jak NP vytváří NS. Nakonec slovo **DOES** nastaví AVCP a ukončí komplikaci.

3) Výkonná část překladače (od slova **DOES** do konce definice)

Tato část se začne vykonávat při použití NS. Začne „výkonnou částí“ slova **DOES**. Ta uloží adresu počátku těla NS na TOS a spustí výkonnou část překladače, tj. činnost popsanou v definici NP za slovem **DOES**.

Pochopení lekce si zkuste ověřit na návrhu překladače **VARIABLE** a překladače **CVARIABLE** a **CCONSTANT**, které definují jednobajtovou promennou a konstantu.

Kontrolní řešení:

```
: VARIABLE <BUILDS      DOES> ;
: CVARIABLE <BUILDS    C, DOES> ;
: CCONSTANT <BUILDS   C, DOES> C@ ;
```

16. ZÁKLADNÍ DATOVÉ STRUKTURY

Nová slova:

ALLOT - (N →)
(VYHRADI VE SLOVNÍKU N BAJTŮ)

Slova v lekci nadefinovaná:

VEKTOR **MATICE** **ARPRV** **ZAPLN**
() () **VEK** **TABULKA**

V této lekci se již odpoutáme od teorie a vysvětlíme si použití slov **<BUILDS** a **DOES** – právě na příkladech. NP jsou nejčastěji používány při definování nových datových struktur. Dejme tomu, že bychom potřebovali, aby nás FORTH uměl pracovat s vektory. Nadefinujeme si proto následující kompilátor:

```
: VEKTOR          ( TOS = POČET POLOŽEK VE VEKTORU )
<BUILDS         ( VYTVOŘENÍ HLAVICKY )
2x +            ( 2BAJTY NA KAŽDOU POLOŽKU )
ALLOT          ( VYHRAZENÍ MÍSTA )
( VÝKONNÁ ČÁST – OČEKÁVÁ NA TOS POŘADÍ POLOŽKY )
DOES >          ( NOS = POŘADÍ POLOŽKY, TOS = PFA )
SWAP           ( NOS = PFA, TOS = POŘADÍ POLOŽKY )
2x             ( TOS = VZDÁLENOST POLOŽKY
                  OD POČÁTKU TĚLA V BAJTECH )
+              ( TOS = ADRESA HLEDANÉ POLOŽKY )
```

Tento překladač očekává při definici NS na TOS počet položek, pro něž se má vyhradit místo ve slovníku. Každá položka zaujímá 2 bajty. Před použitím NS musíme na TOS umístit pořadí položky, které nás zajímá. Po vykonání NS pak na TOS obdržíme adresu této položky (vzhledem k očekávanému použití cyklu budeme položky číslovat od nuly do N-1, kde N je celkový počet položek ve vektoru).

Takto definovaný překladač při definici NS pouze vyhradí pro toto slovo místo. Chceme-li, aby při definici vektoru byla zároveň jeho prvkům přiřazena nulová počáteční hodnota, můžeme definici překladače upravit, např.:

```
: VEKTOR <BUILDS 0 DO 0 ,
LOOP DOES> SWAP 2x + ;
```

Sami si zkuste nadefinovat překladače, který kromě počtu složek v TOS očekává ještě v NOS počáteční hodnotu, kterou má přiřadit všechny prvkům definovaného vektoru.

Takto definované vektory ovšem nekontrolují případná přetečení indexu. Pokud bychom chtěli přidat hlášení chyb při opuštění

FORTH

Ing. Rudolf Pečinovský, CSc.

mezi, museli bychom vektory nadefinovat např. následovně (verze vhodná pro ladění programu):

```
: VEKTOR          ( VYTVOŘENÍ HLAVICKY )
<BUILDS         ( ULOŽENÍ DÉLKY VEKTORU )
DUP             ( NULOVÁ POČÁTEČNÍ HODNOTA )
0 DO 0          ( LOOP )
                  ( TEST: 0 <= INDEX <
                  < HORNÍ MEZ )
2+ SWAP          2x +
                  ( VŠE V POŘÁDKU, ULOŽ NA TOS
                  ADRESU )
```

Každá kontrola je náročná nejen na práci programátora, ale i na kapacitu paměti a operační dobu. Proto se raději většinou žádné havarijní situace (přetečení mezi poli nebo výsledku aritmetických operací, podtečení zásobníku ap.) nehledají a vystříhání se této stavu je věcí programátora. Výhodné je nadefinovat si slova s kontrolami pro ladění programu a pro odladěnou verzi používat slova bez kontrol.

Ukažme si nyní, jak lze vektor podle poslední definice, použít v programu. Definujme:

```
10 VEKTOR VEK
( DEFINOVÁNÍ VEKTORU S 10 PRVKY )
: ARPRV 0 10 0 DO I VEK +
LOOP 10 / ;
( VYPOČTE ARITMETICKÝ PRŮMĚR PRVKŮ VEK-
TORU VEK )
```

Nyní zadáme

```
ARPRV
Systém by měl odpovědět
0 OK
```

V tomto příkladu se již ukázaly některé slabiny naší definice. Slovo **ARPRV** umělo pracovat pouze s vektorem **VEK** a s žádným jiným. Práce s obecným vektorem by se při této definici vektoru programovala těžko. Jednou z možností je postup typu:

```
: ARPRV          ( NOS = PFA,
                  TOS = POČET POLOŽEK )
>R
0 SWAP R@ 0
( NNNOS = PFA, NNO = SUM = 0 )
DO OVER 1
( NNO = SUM, NOS = PFA,
      TOS = POŘADÍ POLOŽKY )
2x +          ( POČÍTEJ ADRESU I-TÉ POLOŽKY )
+             ( PŘIPOČÍTI JI K MEZISOUČTU )
LOOP R@ /
( VYDĚL SOUČTEM PRVKŮ )
```

Takto definované slovo bychom pak mohli použít v posloupnosti

0 VEK 10 ARPRV

Sami jistě vidíte, že toto řešení je poněkud těžkopádné. Pokusme se tedy vydat jinou cestou a upravit přímo definici překladače **VEKTOR**, např.:

```
: VEKTOR <BUILDS DUP , 2x
ALLOT DOES> ;
Nadefinujeme-li ještě slovo
: () SWAP 2x + ;
popř.
: () DDUP @ MEZE SWAP 2x + ;
```

které nám bude sloužit k podobným účelům, k nimž doposud sloužila výkonná část překladače **VEKTOR**, nic nám nebrání pracovat jak s vektorem jako celkem, tak s jeho jednotlivými složkami.

Tuto definici můžeme ještě zobecnit a nadefinovat si překladač **VEKTOR** tak, aby bychom mohli s vektory pracovat jednotně, ať už půjde o vektory bajtů, dvoubajtových čísel nebo vektory vektorů.

```
: VEKTOR          ( NOS = POČET POLOŽEK,
<BUILDS         ( TOS = DÉLKA POLOŽKY )
DUP             ( POČET POLOŽEK I JEJICH DÉL-
0 DO 0          ( KA < 256 )
                  ( TÍM SI UMOŽNÍME, ABYCHOM MOHLI POZDĚJI
                  PRACOVAT S ŘETĚZCI – BUDOU VYSVĚTLENY
                  V 17. LEKCI – JAKO S VEKTORY ZNAKŮ )
* ALLOT          ( VYHRAZENÍ MÍSTA V PAMĚTI )
DOES >
```

Způsob uložení vektoru ve slovníku:

DJ	jmeno	SA	„VEKTOR“	délka	počet pol.
0. položka	1. položka			

```
: ()          ( NOS = POŘADÍ POLOŽKY,
                  TOS = PFA vektoru )
DUP >R        ( USCHOVÁNÍ ADRESY DÉLKY
                  POLOŽKY = PFA )
C@ *          ( TOS = VZDÁLENOST POČÁTKU
                  POLOŽKY OD PFA + 2 )
R > 2+ +      ( ADRESA HLEDANÉ POLOŽKY )
```

Pro inicializaci vektoru bychom si pak mohli nadefinovat slovo, které očekává v TOS adresu počátku těla, tedy adresu položky, v níž je uložena délka vektoru:

```
: NULUJ        ( TOS = PFA )
DUP 2+ >R     ( USCHOVÁNÍ ADRESY NULTÉ
                  POLOŽKY, TOS = PFA )
C@ R@ 1- C@   ( NOS = DÉLKA,
                  TOS = POČET POLOŽEK )
* R@ + R@     ( NOS, TOS – PARAMETRY PRO
                  CYKLUS )
DO 0 1 C! LOOP
( VYNULOVÁNÍ VŠECH BAJTŮ
  VEKTORU OD PFA + 2 )
```

Vektor **VEK** bychom pak definovali a inicializovali takto:

2 10 VEKTOR VEK VEK NULUJ
Výhodou tohoto řešení je, že v případě, kdy nějaká vektoru, nenulují se.

Nás příklad s aritmetickým průměrem složek vektoru pak lze nadefinovat např. takto:

```
: ARPRV        ( TOS = PFA )
>R 0          ( USCHOVÁNÍ PFA, TOS = 0 – INI-
                  CIALIZACE SOUČTU )
R@ 1+ C@ 0    ( CYKLUS OD NULY DO POČTU
                  PRVKŮ )
DO I () + LOOP
R> C@ / ( VYDĚLENÍ SOUČTU POČTEM
                  PRVKŮ )
```

Slovo bychom pak použili v posloupnosti **VEK ARPRV**

Slovo **ARPRV** bude nyní pracovat stejně pro jakýkoli vektor čísel.

Obdobně jako kompilátor vektoru bychom mohli nadefinovat i kompilátor matic. V zájmu obecnosti nadefinujeme matici jako vektor vektorů, čímž si umožníme pracovat jak s celou maticí, tak s jejími jednotlivými prvky, ale také s jejimi jednotlivými sloupci jako celky (= vektory).

(10)

PRINCIPY DIGITÁLNÍHO ZÁZNAMU ZVUKU

M. M. Kulhan

(Dokončení)

Podle informací, které se dosud podařilo získat, vyfoušla jako první tento problém firma Mitsubishi na svých digitálních dvoukanálových strojích tím, že použila zvláštní variantu CRCC, která opraví stříhem porušená slova i tehdy, když mají na sebe navázat tak, že vzniknou slova zkrácená nebo prodloužená. Konstruktér systému, kterého jsem na zasedání AES v Hamburku v roce 1980 žádal o bližší popis, mi odpověděl japonským úsměvem a slovy „top secret“ (přísně tajné).

Délka jednoho pulsu je kratší než 1 μs a proto je logické, že i mechanicky musí být stříh proveden velmi dokonale a že po splnení nesmí být narušen perfektní styk záznamového materiálu s hlavou. Znehodnocení stříhu; ale nejen stříhu, ale i záznamu kdekoliv na pásku, nastane i tehdy, ulpí-li na něm mikroskopická stopa potu nebo nečistoty z prstů. Proto si vše řečený pracovník po našem hovoru navlékl bílé textilní rukavičky a předvedl mi dokonalý stříh. Bohužel při něm chtěl dokázat, že dokonale splynou i zcela rozdílné zvuky, že tedy jejich CRC spojí vše, a tak k sobě slepil zvuk lesního rohu a skupinu smyčců. To by nevyslo ani při analogovém stříhu. V tomto případě však vyšel přechod zcela bez kazu. Věc má ale háček. Jako podmínu stříhu jsme si již položili nutnost stejného způsobu hry, tempa, hlasitosti apod., avšak v praxi to nelze nikdy doslovně dodržet. K drobným rozdílům dojde vždy a ty se v analogovém stříhu překlenou tím, že se spojovaný pásek stříhá šíkmo. Spojované záběry se tak prolínají v době asi 10 až 50 ms (podle šíkosti stříhu) a rozdíl zvuku se tímto způsobem zamaskuje.

Při stříhu digitálního záznamu se však musí vždy stříhat kolmo, jinak nelze kódovaný záznam navázat, a i když se dokonale doplní přestřízená slova, pro spojení hudby je stříh příliš strmý. Stejnou zkušenosť získali i jiní výrobci, kteří později zkonztruovali na stejném principu digitální stroje pro 24 až 48stopý záznam (Sony, BBC, AMPEX, 3M). Stříh nůžkami je tedy sice možný, avšak pro profesionální účely s nejvyššími požadavky na kvalitu se používá elektronický stříh, kterým se budeme zabývat dále.

Elektronický stříh je též jedinou možností pro záznam uskutečněný pomocí videomagnetofonů typu U-matic, protože pásek je v kazetě a není přístupný. Při elektronickém stříhu se vlastně záběry určené ke spojení kopírují za sebou na další stroj. Stroj, který budeme používat k reprodukci originálu, budeme v dalším nazývat přehrávač a stroj použity k záznamu nahrávač. Nejsou to obvyklá označení, ale pomohou nám zpřehlednit výklad.

Opět si musíme uvědomit, že kopírání z přehrávače na nahrávač při PCM nikterak neutrpí kvalita, a že tedy sestříhaný celek bude mít kvalitu zcela shodnou s originálem. Ani při sestříhu záběrů, pořízených na videomagnetofon, se nelze obejít bez prolnutí spojovaných záběrů. Ještě si zopakujme, že digitální záznam je nahrán stejným způsobem jako záznam

obrazový, tedy rotujícími hlavami. Kromě toho jsou k dispozici další stopy pro záznam analogového zvuku z nichž jedná se využívá pro záznam časového kódu, kterým se originální záběry podloží. Tento kód poslouží později pro synchronizaci přehrávače s nahrávačem při stříhu.

Celý postup proběhne takto: na nahrávač se okopíruje první záběr a rovněž se podloží časovým kódem. Tento záběr se z nahrávače reprodukuje prostřednictvím převodníku D/A, je tedy možná zvuková kontrola. V cestě mezi nahrávačem a převodníkem je přitom zařazen posuvný registr, v němž je neustále zaznamenáván digitální záznam posledních šesti sekund hudby. V místě stříhu se reprodukce přeruší ovládacím tlačítkem, přičemž zmíněných šest sekund záznamu kolem místa stříhu zůstává v paměti RAM. Tento záznam lze vybavit knoflíkem a prostřednictvím převodníku slyšet i rektifikovanou rychlosť tak, jak ji tímto knoflíkem ovládáme. Tím si upřesníme místo stříhu. Obdobně upřesníme místo stříhu i na dalším záběru přehrávače, který má po stříhu následovat a pamět si opět zaznamená jeho kódový znak. Také zde zůstane šest sekund digitálního záznamu v paměti.

Ovládaci prvek, kterým se stříh realizuje, spustí po stisknutí celou lavinu automatických operačních kroků. Oba stroje nejprve vrátí záznam o několik sekund zpět před uvažované místo stříhu. Pak za pomocí obou časových kódů zajistí synchronizaci nahrávače s přehrávačem. Podle zvolené doby překrytí obou záběrů vydá přesně v místě stříhu nahrávač pověl „záznam“ a z obou paměti reprodukuje nahrané úseky nutné k prolnutí obou záběrů. Oba záběry digitálně prolne (smíší) a tento prolnutý úsek nahrávač zaznamená. Pak přepne z paměťového výstupu zpět na výstup přehrávače a kopíruje druhý záběr až k místu případného dalšího stříhu.

Jak je vidět, je celý postup velice rafinovaný, komplikovaný a tedy i choulostivý. Praxe však prokázala, že pokud je zařízení v pořádku, poskytuje výborné výsledky a že díky volitelné době prolnutí (1 až 99 ms) i možnosti dynamické úpravy záběrů, jsou možné i stříhy, které by nůžkami nikdy nemohly tak dobře vyjít. Stříh pochopitelně vždy proběhne mezi dvěma digitálními slovy anž by některé z nich bylo narušeno. Možnost volby stříhového místa je dáno konstrukcí stroje a umožňuje zajistit přesnost až 363 μs, což je v toku hudby rytmický interval nejzjištěný lidským sluchem. Při $f_s = 44.1 \text{ kHz}$ je to 16 slov, přičemž je vzato v úvahu i „prokládání“.

V posledních dvou letech se na trhu objevilo několik nových digitálních zařízení od různých výrobců. Některá z nich používají pro záznam videomagnetofony systému VHS, jiná, převážně od firmy Sony, videomagnetofony systému BETA. K posledně uvedenému je dodávan konvertor F 1, který pracuje buď se 14 bitovou, nebo 16 bitovou konverzí. Při 16 bi-

tové konverzi má však tento konvertor malou kapacitu pro CRC, neboť pro ni není na kazetách BETA dostatek místa. Při 14 bitové konverzi je však jeho CRC velmi dobrý.

Tyto systémy se však používají většinou jen pro primární záznam, protože jsou lehké a tudíž i snadno přenosné. Pro stříh se z nich záznam nejprve okopíruje na U-matic, opatří časovým kódem a teprve po sestřihu okopíruje zpět. Pro sestřih digitálního záznamu pořízeného úsporným zařízením F 1 systémem BETA je tedy nutné mít k dispozici úplný řetěz: konvertor PCM 1610, dva videomagnetofony U-matic a editor DAE 1100. Úspora tkví pouze ve snazším transportu na místo nahrávání.

Reprodukce

Při reprodukci digitálního záznamu máme k dispozici řadu pulsů, které obsahují, podle předchozího popisu, jeden nebo více zvukových kanálů, které byly zaznamenány videomagnetofonem; tvoří tedy pseudovideosignál. Každý kanál je digitálně-analogově konvertován vlastním převodníkem a nyní bude třeba ze směsi pulsů oddělit každý budoucí analogový kanál zvlášť a ze zaznamenaného pseudovideosignálu opět uspořádat řadu pulsů tak, jak byly organizovány na výstupu převodníku A/D před záznamem. To současně znamená zpětně zkorigovat funkci prokládace (Interleaving) a pak přistoupit ke konverzi D/A.

Připomeňme si, že pro konverzi A/D i D/A je používán stejný převodník D/A. V obou případech je též základním prvky (kromě převodníku) obvod „Sample and Hold“.

Princip konverze D/A je celkem jednoduchý. V digitálním záznamu máme k dispozici řadu slov, která se skládají z tolik řádů nul a jedniček, kolikabitový je záznam. Analogová úroveň výstupního signálu každého slova se skládá ze součtu napětí, která náleží k jednotlivým řádům. Jen připomenu, že u systému s postupnou approximací reprezentuje každý sousední nižší řád poloviční napětí než řád předcházející. Toto napětí náleží k příslušným řádům v případě jedničky. V případě nuly se za příslušný řád nepřidá nic. Tento postup vytváření výstupních napětí znovu připomínám proto, abychom si uvědomili, že zde vznikne sice již analogová, ale nespojitá funkce, která klade velké nároky na výstupní obvod „Sample and Hold“. Jedná se sice o shodný obvod jako při vstupní konverzi, jeho funkce je však jiná, protože se zde vztahuje výstup z převodníku D/A, který již sám má stupňovitý průběh diskrétních napětí.

Namísto výstupního obvodu „Sample and Hold“ by měl stačit obvod, který by výstup D/A integroval. Konvertor však produkuje klamné výsledky, k jejichž správnému přečtení musíme znát jak vznikaly. Tepřve pak lze dalšími obvody zajistit jejich zpěsnění. Hlavním důvodem nepřesnosti na výstupu konvertoru je, že napětí, která by měla probíhat pravoúhle, mají ve skutečnosti složitý a těžko definovatelný průběh. Vstupní vzorkovač musí být konstruován tak, aby příslušnou úroveň upřesnil tím, že ji ovzorkuje v pravém okamžiku, kdy se na výstupu objeví shodné napětí, jaké bylo digitálně zaznamenáno. Tepřve toto napětí podrží obvod po dobu dalšího pocho-



KONSTRUKTÉŘI SVAZARNU

STEREOFONNÍ TUNER 66 až 100 MHz

Ing. Jan Klabal

(Dokončení)

Stavba a uvedení do chodu

Desku s plošnými spoji (obr. 2) před pájením součástek nejprve prohlédneme, nejlépe proti intenzívnejšímu zdroji světla, zda není někde vlasově přerušený spoj nebo plošná cívka, případně zda někde není nežádoucí zkrat. Všechny součástky pájíme s co nejkratšími plovody. Po zapojení celého tuneru a konečné vizuální kontrole připojíme výstup k mf zesilovači a zapojíme napájecí napětí. Sum nám signalizuje, že, alespoň po vstupu mf zesilovače, je patrně vše v pořádku.

Nyní můžeme připojit vnější anténu a pak zvolna otáčíme potenciometrem P1. Z reprodukovaného signálu by už mělo být patrné, zda kmitá oscilátor. Sum by se měl různě měnit a měl by se také již ozvat místní, případně i vzdálenější silný vysílač. Pokud je sum velmi slabý a při otáčení potenciometrem P1 se nemění, pak je chyba buď v zapojení ladícího napětí, nebo nekmitá oscilátor. Chyba může být

buď ve špatné součástce, nebo v jejím nesprávném zapojení.

Potenciometr P3 pak nastavíme na největší hlasitost šumu v reprodukci. S připojenou vnější anténonou se nejprve snažíme zachytit v pásmu OIRT některý vysílač. Podáme-li se nám to, pak po jeho nalaďení nastavíme znovu potenciometrem P3 největší hlasitost reprodukce přijímaného signálu. Při nalaďení „Hvězdy“ nebo „Vltavy“, které trvale vysílají signál pilotního kmitočtu, nastavíme kmitočet oscilátoru ve stereofonním dekodéru. Pak zvolna otáčíme potenciometrem P4 dokud se nerozsvítí indikační LED. Příjem se projeví i v reprodukci signálu.

Nyní přepneme přijímač na příjem v pásmu CCIR. S připojenou venkovní dobrou anténou nasměrovanou do příslušného směru bychom měli nalaďit žádaný vysílač, jestliže ovšem je intenzita pole v místě příjmu dostatečná. Po nalaďení nastavíme odpovídající trimrem P2 největší hlasitost přijímaného signálu.

V případě potřeby (nepostačuje-li regulační rozsah P2) upravíme kapacitu C1 (2,7 až 3,9 pF). Správné nastavení obvodů přijímače spočívá v tom, aby se střední nosný kmitočet kmitočtově modulovaného signálu 10,7 MHz nachází vždy uprostřed kmitočtové propustnosti vstupní jednotky, keramického filtru a fázovacího obvodu. Při konečném nastavování naladíme slabší vysílač a trimrem P3 ve fázovacím obvodu a P2 ve vstupní jednotce nastavíme největší hlasitost. Nyní začneme mírně odládovat přijímaný signál na jednu či druhou stranu od středu a trimrem P3 nastavujeme největší hlasitost a nejmenší šum. Správné nastavení se kromě největšího zesílení signálu vysílače a nejmenšího šumu projeví při ladění tak, že se nejprve mírně zvětší šum, pak „naškočí“ vysílač, příjem je čistý a pak se opět mírně zvětší šum, který se v zálepě zmenší na původní úroveň mezi vysílači. Charakter zvětšení šumu před i za optimálním nalaďením vysílače musí být při správném nastavení obvodů stejný. Při příjmu kvalitního signálu ještě jemně doladíme trimrem P4 kmitočet oscilátoru ve stereofonním dekodéru.

Nastavení tuneru je tedy velmi jednoduché a nevyžaduje žádné přístrojové vybavení. Podmínkou ovšem je, aby všechny použité součástky byly bez závad:

Konstrukční provedení

Tuto stránku ponechávám na libovůli každého zájemce. Tím, že ladící potenciometr může být umístěn kdekoli, lze ladící

du, aby mohlo být použito v přesně určeném čase.

Zachycení správného napětí z výstupu převodníku D/A a jeho „podřízení“ na patřičnou dobu, jsou hlavní prvky, určující jakost celého digitálního systému. Mechanismus, vzniku „klamných napětí“ je u výrobce těchto zařízení velice podrobne zmapován a každý z nich k tomuto problému přistupuje individuálně. Při volbě nejvhodnějšího zařízení je proto třeba velké opatrnosti, protože některé nedostatky se obvykle projevují jen při určitém typu zaznamenávaného zvukového signálu a mohou být proto zdrojem neočekávaných potíží. Tuto skutečnost bych rád zdůraznil především proto, aby se nikdo nedomníval, že digitální záznam zvuku má již ve vinku danou dokonalost.

Dalším krokem zpracování výstupního pravouhlého napětí je jeho filtrace výstupní dolní propusti. Ta musí z nespojitě funkce výstupního napětí vytvořit spojitu funkci a (stejně jako při záznamu) odstranit signály vyšších kmitočtů, které v tomto případě vznikly vzorkováním. To je opět zřejmé z obr. 5. Proti vstupním obvodům je u výstupních obvodů daleko větší nebezpečí vzniku interferenčních signálů. Jde o interferenci zbytků vzorkovacího signálu s produkty připojených dalších přístrojů jako je například predmagnetizace analogového magnetofonu, další digitální zařízení, rušit může i místní vysílač s dostatečně silným polem. Rovněž je výhodné vědět, jaký je vstupní filtr dalšího

připojeného zařízení, neboť nevhodné spojení dvou přístrojů může též degradovat signál vznikem parazitních zvuků.

Závěr


Účelem tohoto článku, který si zdaleka nečiní nárok na úplnost, bylo seznámit čtenáře se základními funkcemi jednotlivých částí digitálních systémů pro záznam a reprodukci zvuku. Největší pozornost byla věnována nejpoužívanějším typům a z toho vyplývá, že o systémech s nepohyblivými hlavami, které nesporně v budoucnosti převládnou, byla pouze zmínka v souvislosti se stříhem záznamu. Zámrně byl též opomínut popis čtyřkanálového digitálního zařízení DENON PCM 035, který též Supraphon vlastní a používá pro záznamy velkých vokálních forem.

Poznámky ke konstrukci strojů a k jejich ideovery návrhům byly uvedeny pouze tam, kde z nich vyplýnuly buď funkční problémy příslušné soustavy, nebo tam, kde je i v praktickém použití nutné o nich vědět a s případnými nedostatkami počítat. Proto nepochybují, že některí čtenáři budou hledat podrobnější informace a připojuji seznam alespoň základní literatury, z níž byly v odboru nahrávání VHS Supraphon o. p. čerpány informace nutné pro zavedení digitálního záznamu zvuku.


Literatura

- [1] Roberts, L.: Picture Coding Using Pseudo-Random Noise. IRE Vol. 8, s. 145 až 154, březen 1982.

- [2] Schuchman, L.: Dither Signals And Their Effect On Quantisation. IRE Vol. Com. 12, s. 162 až 165, prosinec 1982.
- [3] Croll, M.: Pulse Code Modulation For High Quality Sound Distribution; Quantizing Distortion At Very Low Signal Levels. BBC Research Eng. Div. Great Britain, Monograph 1970/18.
- [4] Stockham, T.: A/D and D/A Convertors, Their Effect On Digital Audio Fidelity In Digital Signal Processing. Eds. L. Rabiner and C. Radér, IEE Press, New York, 1972.
- [5] Taub, H., Shilling, D.: Digital Integrated Electronics. McGraw-Hill, New York, 1977.
- [6] Karwoski, R.: Greater Accuracy In Successive Approximation A/D Convertors. 57. Convention AES, Los Angeles, květen 1977.
- [7] Manson, W.: Digital Sound Signals, Subjective Effect Of Timing Jitter. BBC Research Eng. Div. Great Britain, Monograph 1974/11.
- [8] Firemní literatura Sony: PCM, Professional Theory Of Operation, PCM Digital Audio Processor.
- [9] Firemní literatura Sony: Digital Audio Editor DAE-1100, Professional Operation And Maintenance Manual, 2nd Ed..
- [10] Blesser, B., A.: Digitalization Of Audio Current Practice.
- [11] Mužík, V. Ing.: Převodníky pro školní mikropočítače. AR A9/83.
- [12] Kyřík, F.: Vzorkovací obvod typu Sample and Hold. AR A11/83.
- [13] Salava, T. Ing.: Číslicové metody ve zvukové technice. AR A 3 až 5/82.

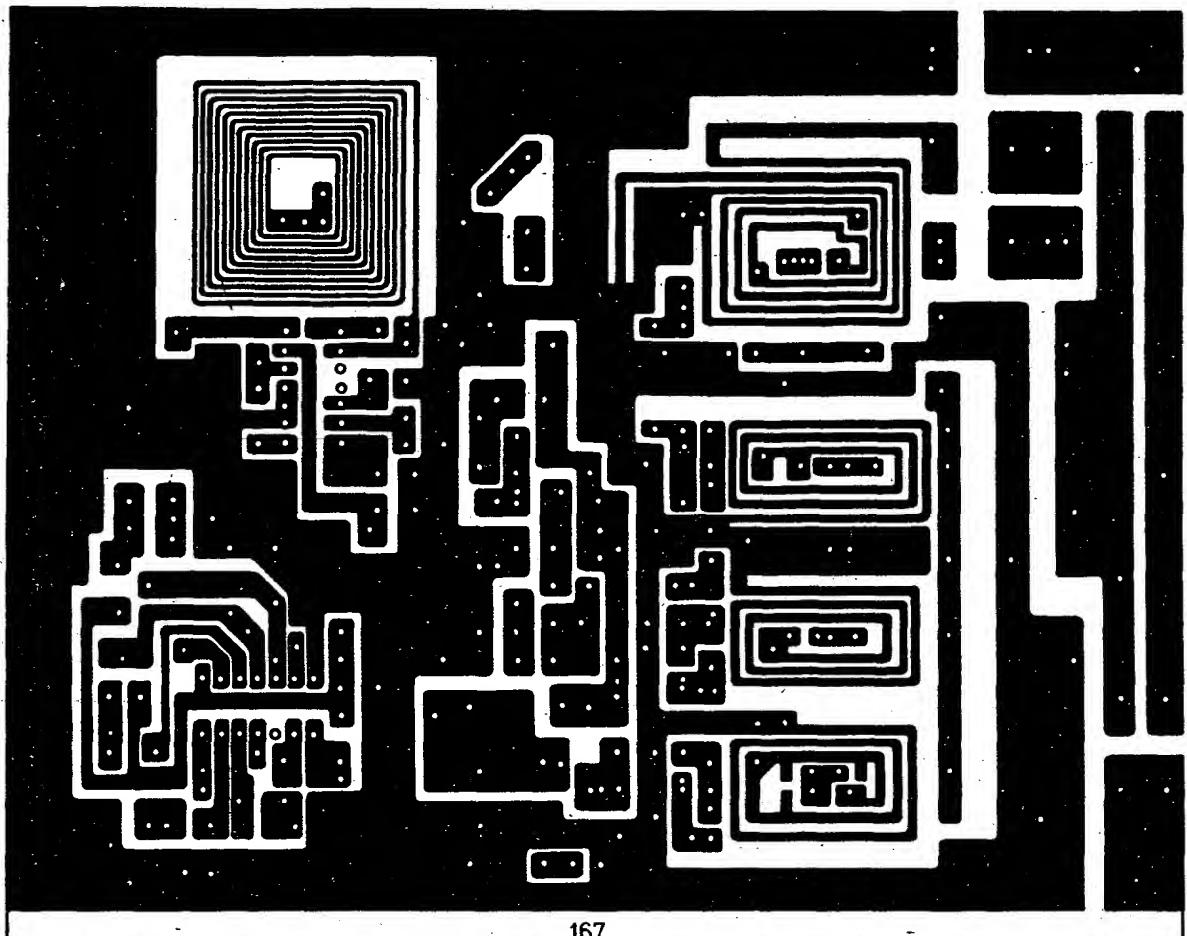

167

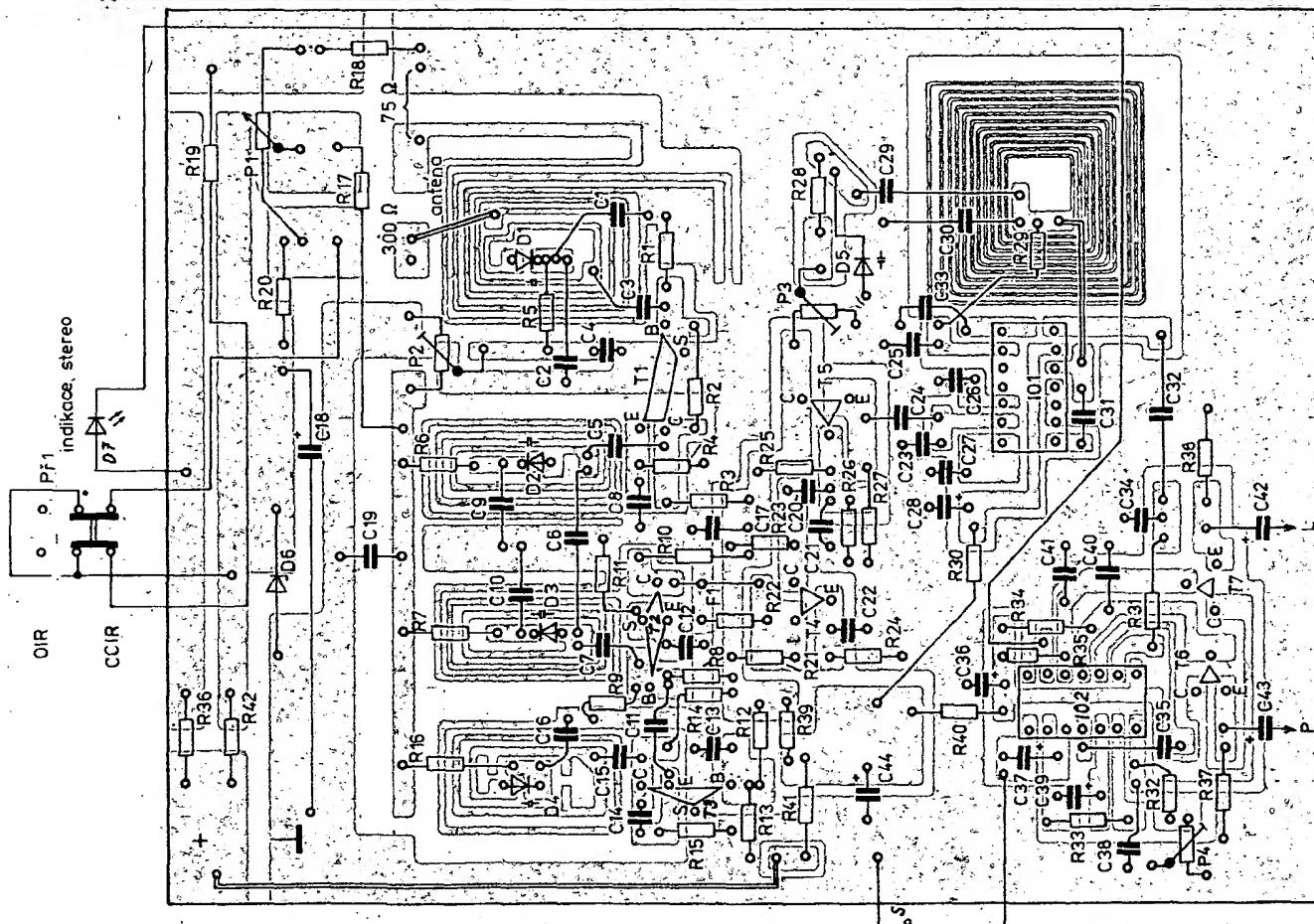

Obr. 2. Deska s plošnými spoji S71

mechanismus řešit podle potřeby. Jedno z možných řešení vyplývá z obrázku na titulní straně časopisu. K ladění byl v tomto případě použit potenciometr $0,25 \text{ M}\Omega/\text{G}$ s dlouhým hřidelem. Ukazatel stupnice byl zde vyřešen svérázně – jako šroubovice. Váleček, na jehož obalu je křivka stupnice nakreslena, byl vyroben z plastického obalu malých monocoámkových dovařených k nám z Polska (červené PVC). Obal ze dvou monocoámkových stálých, plechových vršků monocoámků použil jako distanční mezikruží pro spojení obou obalů uprostřed a takto vzniklý váleček jsem nasunul na hřidel potenciometru. Předtím jsem jej ještě přelepil bílým papírem. Opěrné ložisko hřidele u knoflíku je ze starého rozebraného potenciometru.

Máme-li možnost, můžeme si pak průbeh šroubovice přesně „odbozovat“ pomocí vý generátoru a spojením takto vzniklých bodů zajistit přesně lineární stupnice. Celkové provedení je dobře patrné z obrázku. Tlačítka na přepínače jsou využívány z odstílených čepiček uzávěrů barevných „fixů“.

Jednoduchá stavba i nastavování celého tuneru včetně relativně nízké pořizovací ceny použitých součástek, umožňuje jeho realizaci velmi širokému okruhu zájemců o příjem stereofonních rozhlasových pořadů.

Seznam součástek

Resistory (TR 212)

R1, R8, R19	12 k Ω
R2, R12, R32	15 k Ω

* Pozor na chybu: rezistor R1 má být správně 2,7 k Ω .

R3	1,8 k Ω
R4, R29	3,3 k Ω
R5, R6, R7, R9, R16	10 k Ω
R10, R14, R18, R36,	
R37, R38, R42	1 k Ω
R11	1,5 k Ω
R13, R34, R35	5,6 k Ω
R15	2,2 k Ω
R20	0,22 M Ω
R21, R25	27 k Ω
R22, R26	6,8 k Ω
R23, R24, R27, R31	1,2 k Ω
R28	0,1 M Ω
R30, R39, R40	27 Ω
R41	12 Ω
P1	0,25 M Ω/G , TP 283
P2	0,1 M Ω , trimr
P3	15 k Ω , trimr
P4	6,8 k Ω , trimr

Kondenzátory (ker.)

C, C ₁	10 pF, viz text
C ₁ , C ₆ , C ₂₀	3,3 pF, viz text
C ₂ , C ₁₆ , C ₃₈	470 pF
C ₃	8,2 pF
C ₄ , C ₈ , C ₉ , C ₁₀ , C ₁₂ , C ₁₃	2,2 nF
C ₅	120 pF
C ₇	12 pF
C ₁₁	39 pF
C ₁₄	33 pF
C ₁₅	10 pF
C ₁₇ , C ₁₉ , C ₂₂ , C ₂₅	0,1 μF
C ₂₆ , C ₂₇ , C ₂₉	200 μF , TE 984
C ₁₈ , C ₄₄	27 pF
C ₂₁ , C ₃₁	1,5 nF
C ₂₃	3,3 nF
C ₂₄	10 μF , TE 984
C ₂₈	18 pF
C ₃₀	2 μF , TE 986
C ₃₂ , C ₄₂ , C ₄₃	390 pF
C ₃₃ , C ₃₄	68 nF
C ₃₅	

C ₃₆	100 μF , TE 984
C ₃₇ , C ₃₉	220 nF, viz text
C ₄₀ , C ₄₁	15 nF
Polovodičové součástky	
T ₁ , T ₂ , T ₃	KF525
T ₄ , T ₅	KF124
T ₆ , T ₇	KC507
I _{O1}	MAA661
I _{O2}	A290D

Přezkoušeno v redakci

Popsaný přístroj jsem spotřebitelským způsobem přezkoušel obdobně, jak je zvykem v naší rubrice AR seznamuje. Při srovnávacím měření se zahraničním tunerem moderního provedení nebyl zjištěn žádný subjektivně poznatelný rozdíl v citlivosti. Při stereofonném příjmu vzdálených vysílačů v pásmu CCIR se úroveň sumu zdála být o poznání nižší, než u zahraničního přístroje.

Z hlediska obsluhy lze velmi kladně hodnotit způsob, jakým u popisovaného přijímače „naskakuje“ vysílače při průběžném ladění. Plně to odpovídá tomu, co je o tom řečeno v textu. Ladění je natolik přijemné a plesnivé, že se neprojevilo negativně ani to, že u vzorku nebyl použit ladící převod. A vzhledem k tomu, že jde o relativně levný výrobek a že jeho autor zaručuje zcela bezpečnou reprodukovatelnost uvedených vlastností, domnívám se, že tento přijímač bude vhodnou stavbou pro všechny zájemce. — Hs

V některém z prvních čísel ARA/85 bude uveřejněna varianta bez keramického filtru 10,7 MHz.

JEŠTĚ JEDNO POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ

V AR A1/84 byl uveřejněn návod na poplašné zařízení, k němuž přišlo do redakce i několik kritických dopisů. Nechci vyvolávat polemiku, jisté však je, že otřítěná konstrukce byla vzhledem ke svým vlastnostem neuměrně složitá, tím i nákladná a navíc vyžadovala desku s oboustrannými plošnými spoji. Těž udávaný „výstupní výkon“ 250 mW byl zcela nereálný.

Předkládám proto čtenářům zařízení, které „umí“ přesně totéž, je však nesrovnatelně jednodušší, tedy i levnější a je snadno reprodukovatelné, což uvítají všichni, kteří se stavbou podobných přístrojů dosud nemají větší zkušenosť.

Základním požadavkem, který musí zařízení splňovat, je skutečnost, že


poplaš musí být možno vytvářet buď spojením, nebo rozpojením kontaktů a jakmile poplašový stav již nastane, nesmí být možno zrušit jej již jinak, než vypnutím hlavního spínače. Odběr v pohotovostním stavu musí být zcela zanedbatelný.

Bzučák, jehož schéma jsem uveřejnil v AR A2/83, je proto (obr. 1) doplněn obvodem s tranzistorem T2 a tyristorem Ty. Tím je zajištěno, že v klidovém stavu (spínač S sepnut) je v případě, že využíváme spínacího kontaktu, nulový odběr ze zdroje, v případě, že využíváme kontaktu rozpojovacího, je odběr ze zdroje menší než 10 μA . To dovoluje k napájení bez problémů použít i malou devítivoltovou kompaktní baterii.


Poplaš nastává v okamžiku, kdy se tranzistor T2 stane vodivým a tudíž se otevře i tyristor Ty. Vzhledem k tomu, že proud procházející tyristorem nelze přerušit jinak, než vypnutím hlavního spínače S, setrvává zařízení v poplašovém stavu i když se mezi tranzistory T2 uzavře.

Tranzistor T2 lze otevřít (a tedy způsobit poplaš) dvěma způsoby. Bud sepnutím kontaktů A (kontakty B zůstávají přitom trvale v rozpojeném stavu), anebo rozpojením kontaktů B (kontakty A trvale spojeny).


K zapojení bych chtěl připojit pouze několik poznámek. Kondenzátor C3 má za úkol zajistit, aby nebyl poplaš vytvářán náhodným brumovým napětím na bázi tranzistoru T2. Rezistor R3 vytváří dodatečnou umělou zátěž, aby tyristor po sepnutí zůstal spolehlivě v sepnutém stavu i když se tranzistor T2 mezičím uzavře (pokud ovšem poplaš nezrušíme spínačem S). Rezistor R4 určuje proud báze tranzistoru T2 a byl zvolen relativně velký proto, aby při využívání rozpojovacích kontaktů byl odběr ze zdroje co nejménší. Proto byl jako T2 zvolen tranzistor s velkým proudovým zesilovacím činitelem. Když byl použit tranzistor s menším zesilovacím činitelem, lze spolehlivé sepnutí tyristoru zajistit tím, že R4 o něco zmenšíme — samozřejmě za cenu o něco zvětšeného klidového proudu.

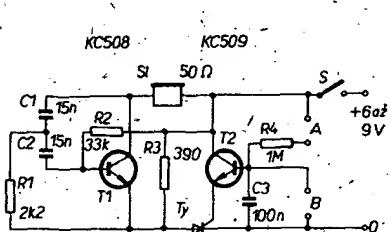

Obr. 1. Schéma zapojení

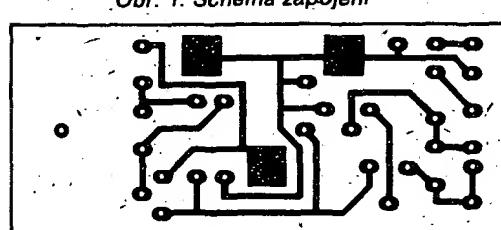

Obr. 2. Deska s plošnými spoji S72

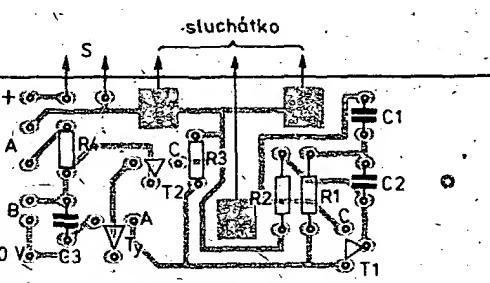

Seznam součástek

Resistory (TR 212)

R1	2,2 k Ω
R2	33 k Ω
R3	390 Ω , TR 213
R4	1 M Ω

Kondenzátory

C1, C2	15 nF, ker.
C3	0,1 μF , ker.

Polovodičové součástky

T1	KC508
T2	KC509
Ty	KT506

Ostatní součástky
telefonní sluchátko 50 Ω

Souprava pro dálkové ovládání s kmitočtovou modulací

Ing. Václav Otýš


(Dokončení)

Potřebné počty závitů jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky obr. 16. Keramický filtr může být libovoľného typu, pokud bude dostačeně přesný a kvalitní. Informace o keramických filtroch byly uvedeny v AR 7/81 a 11/81. Ve své soupravě používám keramický filtr typu SPF 455 z NDR.

Hlavní výhodou keramických filtrov je podstatné zlepšení selektivity přijimače, což umožňuje pracovat s kanálovým odstupem 10 kHz. Této výhody se však využije zejména v pásmu 40,68 MHz, v němž je malý počet kanálů. V pásmu

27,120 MHz u nás prozatím vyhovuje kanálový odstup 20 kHz, který je snadno realizovatelný klasickými mf transformátory. Použití keramických mf filtrů značně komplikuje stavbu soupravy v amatérských podmínkách. Jednak se musí použít přesně párované krystaly, určené pro soupravy FM; musí se přesně nastavit kmitočet vysílače a zkontrolovat přesnost keramického filtru, což nelze provést bez speciálních měřicích přístrojů.

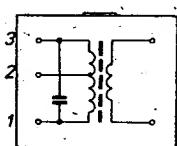Na místě integrovaného obvodu IO4 (MH74164) lze použít i jiný typ s menší spotřebou (např. SN74L164N) nebo




Vinutí	MF1 (LMC 4200)	MF2 (LMC 4201)	MF3 (LMC 4101)	MF4 (LMC 4202)	MF2/k
1-2	164 z	143 z	143 z	134 z	16 z/2,4 kΩ
2-3	41 z/15 kΩ	62 z/35 kΩ	62 z/35 kΩ	74 z/37 kΩ	180 z
4-6	4 z/150 Ω	4 z/150 Ω	8 z/600 Ω	42 z/12 kΩ	4 z/150 Ω

Obr. 16. Uspořádání vývodů a tabulka počtu závitů a impedancí mf transformátorů (kapacita kondenzátoru je 150 pF)



SN74LS164), přičemž se musí změnit kapacita kondenzátoru C26 na 1 μF a odporník R12 na 100 Ω. Ještě výhodnější je použít integrovaný obvod typu CMOS (např. MM74C164), jehož spotřeba je pouze několik nA. Při použití integrovaného obvodu CMOS je nutné přidat odporník R16 (22 kΩ), změnit kapacitu kondenzátoru C26 na 0,22 μF a odporník rezistoru R12 na 100 Ω. Navíc se musí všechny nevyužité vstupy integrovaného obvodu spojit s kladným pólem napájecího napětí (vývod 14). Použitelný je také funkčně podobný a rozšířenější integrovaný obvod CMOS typu CD4015, jehož ekvivalent MHB4015 se bude vyrábět i u nás. Pro tento integrovaný obvod by však bylo nutno upravit obrazec plošných spojů tak, aby odpovídal schématu na obr. 17.

Konstrukční uspořádání přijímače

Přijímač je na jedné desce o rozměrech 58 × 35 mm (obr. 18). Pro dosažení malých rozměrů jsou všechny součástky kromě integrovaného obvodu IO4 pájeny

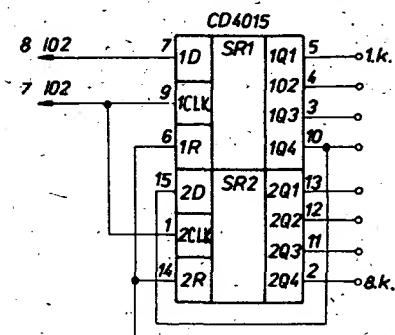

Obr. 17. Schéma zapojení pro úsporné IO

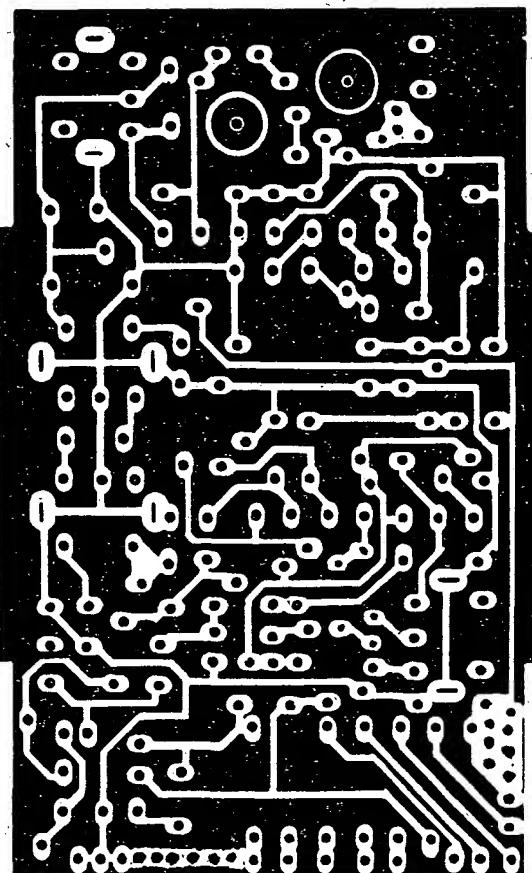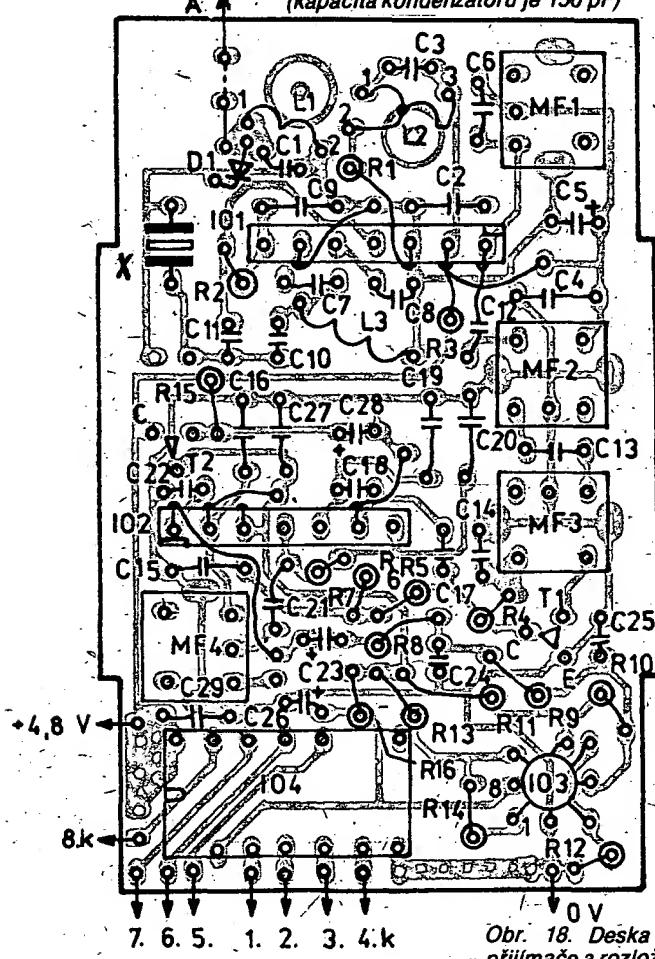

Obr. 18. Deska S62 s plošnými spoji přijímače a rozložení součástek (zvětšeno v měř. 2:1)

„na výšku“. Konektory pro připojení serv Fubaba nejsou na desce; jsou připojeny kabelky. Krystal může být v přijímači bud zapájen nebo se může zasouvat do kontaktoru. Přijímač je umístěn v dvoudílné krabičce z hliníkového plechu (obr. 19, 20). Spodní díl krabičky je vyrobený z plechu tl. 1 mm, vrchní díl je z plechu tl. 0,5 mm. Krabička může být i z nevodivého materiálu. Anténa přijímače by měla být dlouhá asi 110 cm.

Seznam součástek přijímače

Odpory (TR 191)

R1, R3	100 Ω
R2, R6, R7, R152,2 k Ω	
R4	0,1 M Ω
R5	4,7 k Ω
R8	470 Ω
R9	1 k Ω
R10	8,2 k Ω
R11, R14	22 k Ω
R12	47 Ω
R13	10 Ω

Kondenzátory

C1, C3	33 pF (22 pF), TK 774
C2, C9, C15	22 nF, TK 782
C4, C16, C17, C19,	
C20, C27, C29	47 nF, TK 782
C5, C28	47 μ F, TE 121
C6, C18	100 pF, TK 794
C7, C8	1 nF, TK 744
C10, C11	1,5 pF, TK 656
C12, C22	4,7 nF, TK 783
C13	4,7 pF, TK 754
C14, C25	10 nF, TK 782
C21	10 pF, TK 754
C23	4,7 μ F, TE 121
C24	0,1 μ F, lze nahradit sériovým spojením 2x 0,22 μ F TE 125 nebo TC 782
C26	2,2 μ F, TE 125

Cívky

L1	12 z (8 z) drátu CuI o \varnothing 0,3 mm
L2	2x 6 z (2x 4 z) drátu CuI o \varnothing 0,3 mm
L3	20 z drátu CuI o \varnothing 0,3 mm na feritu o \varnothing 2 mm (15 z drátu CuI o \varnothing 0,3 mm samonosně na \varnothing 2 mm)

Cívky L1, L2 jsou na kostrách o \varnothing 5 mm. Smysl vinutí obou cívek je navzájem opačný. Všechny cívky jsou navinuty těsně závit vedle závitu.

Údaje uvedené v závorkách platí pro pásmo 40,68 MHz.

MF1	LMC 4200
MF2	LMC 4201
MF3	LMC 4101
MF4	LMC 4202

Položidločové součástky

IO1, IO2	MAA661
IO3	MAA435
IO4	MH74164
T1, T2	KC507 až 509
D1	KA206

Ostatní

X	jmenovitý kmitočet krystalu musí být o 455 ± 15 kHz nižší než je kmitočet vysílače.
---	---

Montáž a uvedení do chodu

Stavba přijímače je náročnější, než vysílače vzhledem k většímu mechanickému namáhání přijímače v provozu a k mnohem větší hustotě uspořádání součástek. Všechny delší vývody součástek (zejména odporů) je třeba izolovat navlečením „bužírek“, aby nemohly nastat zkraty.

Při osazování desky součástkami doporučujeme postupovat opačně, než bývá zvykem. Je výhodnější zapájet nejdříve velké součástky – cívky, MF transformátory, integrované obvody, tranzistory a potom teprve do zbyvajících mezí umístit drobné součástky. Integrované obvody MAA661 jsou umístěny na výšku (kolmo k desce). Z toho důvodu je nutno před jejich montáží nejdříve narovnat opatrně pinzetou vývody 7 až 7. Zbyvající vývody (8 až 14) jsou zkráceny asi o 3 mm a jsou propojeny s plošnými spoji drátovými propojkami. Ve třech případech jsou součástky připájeny přímo k vývodům (R1, R3, C12). Cívky (L1 a L2) jsou opět připojeny tak, aby spodní vývody (blížší k desce) byly připojeny jako „živé“. Cívka L3 je položena přímo na desce.

Oživovat přijímač je nejvhodnější až po úplném sestavení. Při správném zapojení dobrých součástek spočívá oživování pouze v nastavení vstupních a mezfrekvenčních laděných obvodů a kontrole správného nastavení synchronizačního obvodu.


Poprvé se připojí napájecí napětí jen krátkodobě (přes miliampérmetr), přitom se ověří, není-li oddebraný proud větší než asi 50 mA. Teprve pak se napájecí napětí připojí trvale. Pro ladění je třeba mít

k dispozici hotový a nastavený vysílač. Jako první se nastavuje laděný obvod detektoru MF4. Osciloskopem (pokud možno se stejnosměrným vstupem) se kontroluje průběh signálu na vývodu 14 integrovaného obvodu IO2. Signál má mít tvar kladných impulsů s úrovní asi 0,3 V. Jádrem MF4 se nastaví maximální úroveň signálu a současně symetrická vzdálenost od obou hranic omezenování.


Při nastavování ostatních mezfrekvenčních obvodů se měří osciloskopem signál na kolektoru tranzistoru T1. Mezfrekvenční transformátory MF1, MF2 a MF3 ladíme na maximální amplitudu mezfrekvenčního signálu a současně na minimální amplitudovou modulaci impulsním průběhem. Stejným způsobem můžeme předběžně nastavit i vstupní cívky L1 a L2.

Nakonec ladíme cívky L1 a L2 na hotovém přijímači uzavřeném v krabičce (pokud je kovová) a s anténu přijímače určenou pro provoz. Při tomto ladění musí být v obou přívodech k osciloskopu použity oddělovací odpory asi 22 k Ω (umístěné co nejbližše u přijímače). Protože odpory značně tlumí signál mezfrekvenčního kmitočtu je nutno ladit vstupní cívky podle výstupního signálu detektoru (vývod 14 IO2). Při tom nelze ladit podle amplitudy signálu, ale je nutno vzdálením vysílače (bez antény) nastavit co nejslabší signál na hranici rozlišitelnosti v okolním šumu a laděním nastavit co největší odstup signálu od šumu.

Správnost nastavení synchronizačního obvodu lze posoudit podle průběhu napětí na kondenzátoru C26, který je znázorněn na obr. 21. Délka časové konstanty nabíjení kondenzátoru v době synchroni-

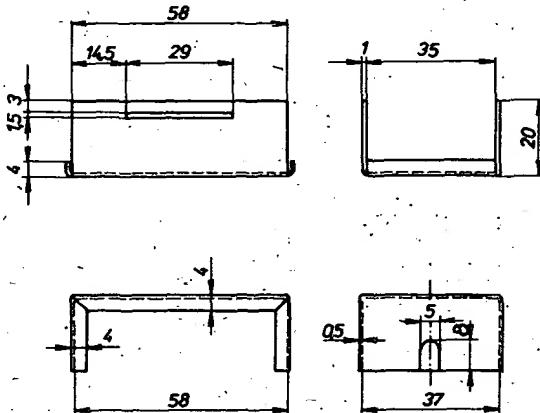

Obr. 19.
Krabička
přijímače

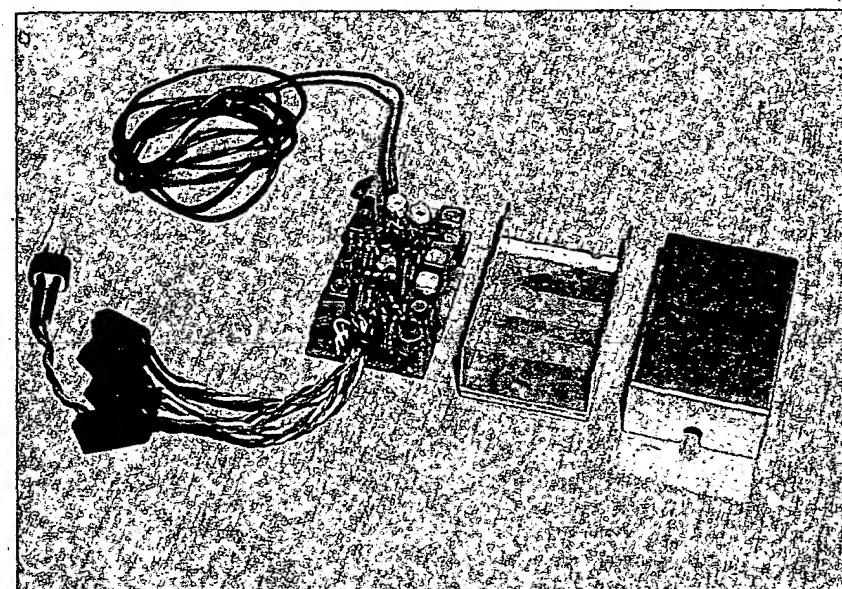


Obr. 20. Konstrukční uspořádání
přijímače

zační mezery má být asi 4 ms a lze ji nastavit změnou kapacity kondenzátoru C26.

Nakonec doporučuji zkontovalovat správnou činnost přijímače při sníženém a zvýšeném napájecím napětí v rozsahu asi od 3,5 V do 6 V.

Bude-li přijímač používán v motorovém modelu, je vhodné zajistit všechny součástky proti vibracím. Osvědčenou metodou je vzájemné propojení součástek

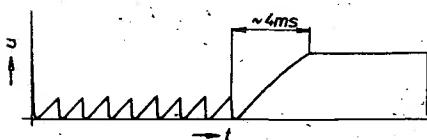

Obr. 21. Průběh napětí na kondenzátoru C26

můstky z lepidla ALKAPREN. Při tom je nutno počít se smršťováním lepidla a některé malé mezery mezi součástkami, u nichž hrozí nebezpečí dotyku, je třeba předem vyplnit kapkami epoxidové pryskyřice.

Závěr

Zkušenosti ze stavby a provozu soupravy potvrdily plnou použitelnost tuzemských součástek pro tyto účely. Vlastnosti soupravy jsou srovnatelné s vlastnostmi zahraničních souprav RC obdobného druhu a také samotný vysílač nebo přijímač lze používat v libovolné kombinaci s těmito soupravami. Přednosti kmitočtové modulace se projevují nejvíce ve spolehlivé činnosti přijímače a v jeho jednoznačném chování při uvádění do chodu v porovnání s přijímači AM, kde se často vyskytuje různé „závludnosti“, jako malá citlivost,

problémy s kmitáním, s AVC apod. Příznivý vliv má také použití integrovaných obvodů ve vf a mf částech přijímače. Dosah soupravy je větší než 800 m na zemi. Větší složitost kódovacích obvodů vysílače nesouvisí s využíváním principu kmitočtové modulace, ale vyplývá z požadavku na plnění dalších přídavných funkcí.


Závěrem lze říci, že i při amatérské stavbě se již dnes těžko najdou důvody, svědčící ve prospěch souprav RC s amplifikačním modulací.

Literatura


AR-A 12/80 až 2/82
Firemní literatura fy Varioprop, Multiplex, Mikropop, Kraft, Futaba atd.
Katalog polovodičových součástek
TESLA

ÚPRAVA NAPÁJANIA MAGNETOFÓNU B 113

V magnetofóne B 113 sa mi po nejakej dobe zničili obidva výkonové obvody MDA2020. Preto som sa rozhodol prerobiť nesymetrické napájanie na symetrické, ktoré je výhodnejšie a majú ho aj nové prístroje tohto typu.

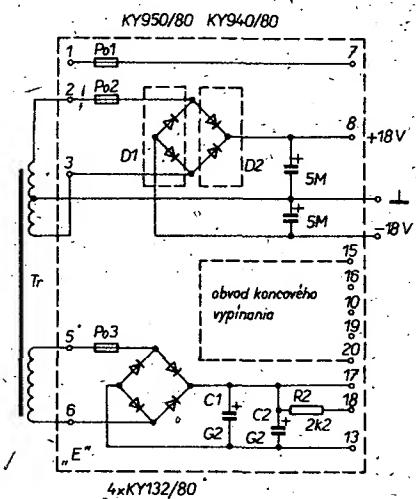

Obr. 1. Schéma upraveného zdroja

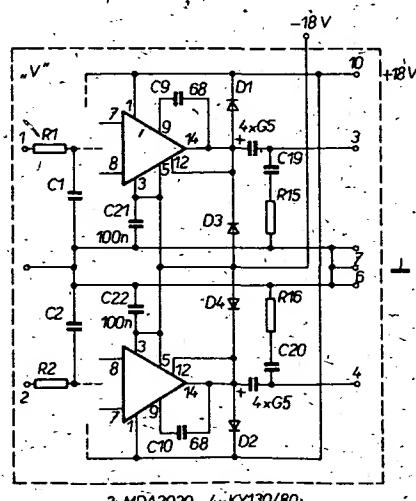

Obr. 2. Schéma upraveného zosilňovača


Napájací zdroj je pomerne jednoduché prerobiť (obr. 1), lebo použitý sieťový transformátor má v strede vinutia odbočku. Z pôvodného zdroja pre napájanie výkonových zosilňovačov poopájame kondenzátory C3, C5 a C7. Odpojíme tiež prostredne vývody usměrňovacích diód, ktoré potom pripájame podľa obr. 1 na filtračné kondenzátory. Ďalej odpojíme celý blok stabilizátora napäťia (pokiaľ je použitý). Ďalej odpojíme rezistor R101 z prepínača S4 a zapojíme ho priamo na T101. Z tohto tranzistora odpojíme emitor spojený s kostrom a ten zapojíme na záporný pól zdroja pre napájanie ostatných častí napäťim 24 V. Ide o spoj pôvodne spojený zo záporným pôlom zdroja pre napájanie výkonových IO. Namiesto filtračných kondenzátorov, ktoré mali kapacitu 1000 μ F musíme použiť kondenzátory 2000 až 5000 μ F/50 V. Zdroj by mal dávať v bodech 10 a 11 stabilizované napätie

24 V a na filtračných kondenzátoroch symetrické napätie +18 a -18 V.

Podľa obr. 2 som upravil aj výkonový zosilňovač. Poodpájame C21, C22, C23, C24, C9, C10, anódy diod D3 a D4. Prerušíme na doske spoje z vývodov IO 3 a 5 tesne za ich spojením. Do miesta spojenia týchto vývodov zaspájame káblík, ktorý prepojíme s vývodmi IO 3 a 5 v druhom kanali. Do toho miesta pripojíme jeden vývod kondenzátora C21 alebo C22 a druhý vývod pripojíme na zem. Tiež sem zapojíme aj odpojené anódy diód D3 alebo D4. Sem budeme zo zdroja privádzať záporné napätie -18 V. Ďalej zapojíme kondenzátor C9 alebo C10 medzi vývod 9 a 14 IO. Kladné napätie +18 V budeme privádzať do pôvodného bodu 10-na doske výkonového zosilňovača.

Bloková schéma upraveného magnetofónu je na obr. 3. Celé zapojenie prekontrolujeme a magnetofón môžeme vyskúšať.

Rudolf Pavlovič

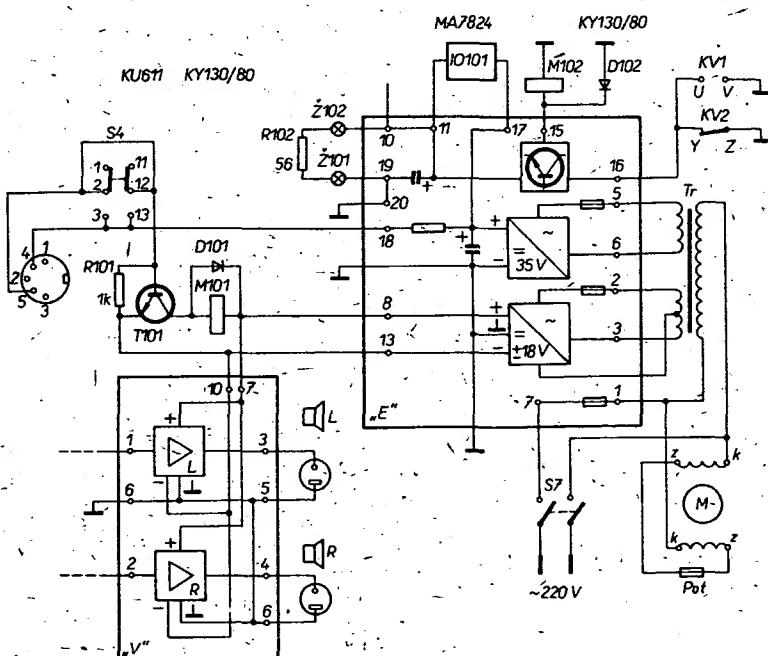

Obr. 3. Bloková schéma upraveného magnetofónu

CW-nf klíčovač pro velké rychlosti

Ing. Milan Gütter, OK1FM

Při velkých rychlostech klíčování např. z automatických klíčů bývají potíže s kvalitou vysílaných telegrafních značek a maximální použitelná rychlosť závisí na daném transceiveru či vysílači. Např. pro FT225Rd je to 500 až 700 LPM (písmen za minutu), při vyšších rychlostech značky splývají a jsou nečitelné. Pro provoz M/S (Meteor Scatter - spojení odrazem od stop meteoru) je výhodné používat rychlosť vysší (běžně 1000 LPM, High Speed M/S treba 2500 LPM i více).

Popisovaný klíčovač umožňuje bez zásahu do zařízení i tyto rychlosť spolehlivě generovat. Je vhodný i pro pomalé klíčování CW, kdy omezí na minimum klíčovací kliky, neboť u mnohých továrních zařízení jsou právě klíčovací obvody často nejslabším místem transceiveru.

Popis zapojení


Nf klíčovač vychází ze zapojení LABAK ve zpravodaji DUBUS 2/81, je překonstru-

ován a upraven na čs. součástkovou základnu (TTL obvody místo nedostupných typů C-MOS). Klíčovač je sestaven na desce plošných spojů, zapájené v krabičce z pocípaného plechu tl. 0,4 mm (tabule 0,5 m² k dostání asi za 20 Kčs v železářství) o rozměrech 74 x 43 mm a výšce 30 mm. Připojuje se konektorem do transceiveru (u FT225Rd šestikolikový nf konektor do zástrčky „TONE IN“ na zadním panelu), ze kterého je i napájen, a do paměťového klíče mezi kolektor

a emitor výstupního klíčovacího tranzistoru (nepoužívat relé!). Vlastní zapojení sestává z nf generátoru s MH7400 (kmitočtu 2 až 3 kHz i více), klíčovacího obvodu s přepínáním fáze (MH7474 a MH7400), tvarovacího obvodu s MA1458 (daleko nejlevnější OZ v plast. pouzdru MINI DIP TESLA), převádějícího pravoúhlý průběh na (témař) sinusový, a zdroje pro TTL s KC507 ap.

Uvedení do provozu

Při pripojení k zařízení (viz dále) nastavte trimrem P1 kmitočet generátoru na asi 3 kHz (pro M/S). Výstupní nf-telegrafní signál je vydelen na 1500 Hz téměř sinusového tvaru, slabé harmonické produkty odfiltruje krystalový filtr v transceiveru (přepnut do polohy USB). Je třeba si uvědomit, že vysílaný kmitočet CW nebude souhlasit s údajem stupnice transceiveru. Generátor lze případně nastavit i na 2 kHz (pro menší rychlosť), výstupní signál je pak 1 kHz a stupnice transceiveru (FT225Rd) pak souhlasí s původním kmitočtem CW. Podle měření je podíl hlavně druhé harmonické v signálu zanedbatelný.

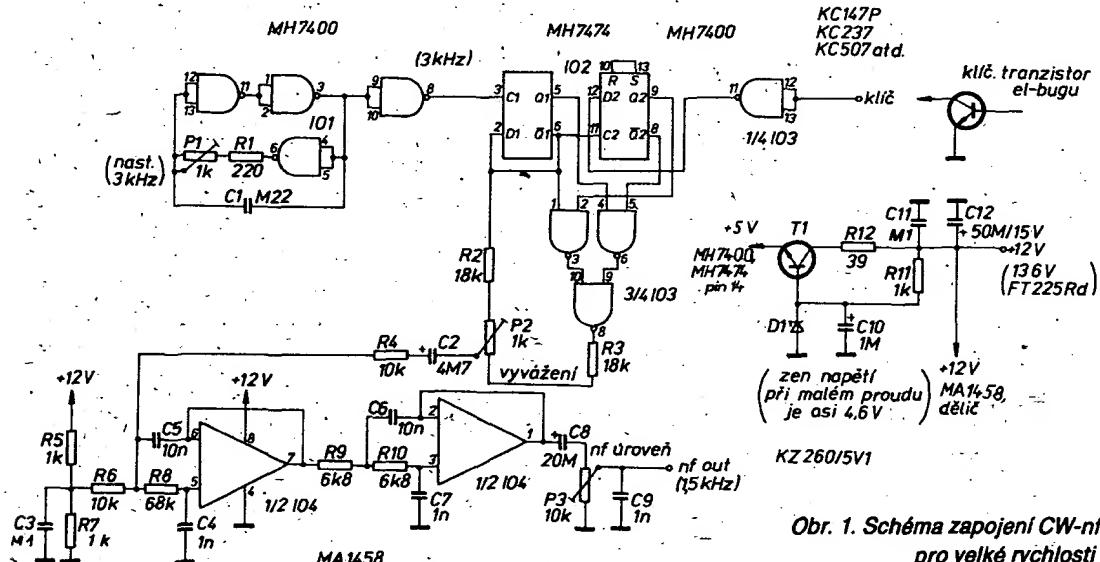

Obr. 1. Schéma zapojení CW-nf klíčovače pro velké rychlosťi

Seznam součástek

Rezistory (TR212, není-li uvedeno jinak)

R1	220 Ω	R9	6,8 kΩ
R2	18 kΩ (5 %, TR 151)	R10	6,8 kΩ
R3	18 kΩ (5 %, TR 151)	R11	1 kΩ
R4	10 kΩ	R12	39 Ω
R5	1 kΩ	R13	6,8 kΩ
R6	10 kΩ	R14	6,8 kΩ
R7	10 kΩ	R15	1 kΩ
R8	68 kΩ	R16	39 Ω

Potenciometry


P1 1 kΩ TP 040 P2 1 kΩ TP 040
P3 10 kΩ TP 041

Kondenzátory


C1	0,22 μF (TC 180)	C7	1 nF
C2	4,7 μF	C8	20 μF
C3	0,1 μF	C9	1 nF
C4	1 nF	C10	1 μF
C5	10 nF	C11	0,1 μF
C6	-10 nF	C12	50 μF (15 V)

Ostatní součástky

I01 MH7400 I03 MH7400
I02 MH7474 I04 MA1458
T1 KC147P, KC237, KC507 atd.
D1 KZ260/5V1

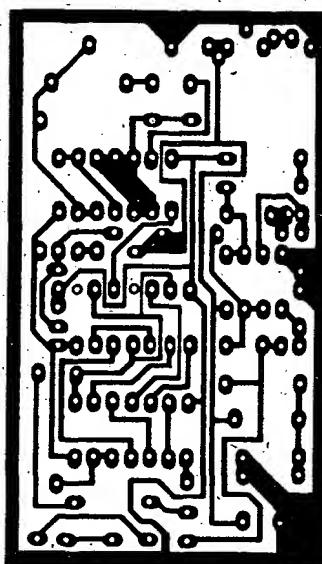

Obr. 2. Deska plošných spojů S73 klíčovače

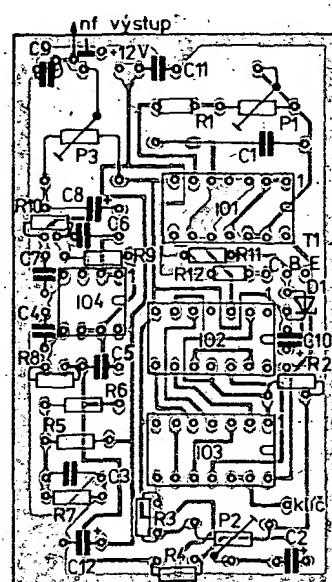


Obr. 3. Rozmístění součástek na desce plošných spojů S73

ný, maximální použitelná rychlosť je omezena počtem sinusovek, ktoré sa „vedou“ do dĺžky tečky a roste sa zvyšováním kmitočtu nf generátora.

Poté pri rozpojení klíč nastavíme trimrem P2 minimálni príkon nf tónu na výstup (stačí kontrolovať např. vysokofrekvenčné sluchátka na výstupu klíčovača). Je-li trimr v krajnej poloze a nepodať sa najít minimum (je ostré), je treba prieslušne upraviť rezistory R2 alebo R3, aby nejmenší príkon bol asi ve strednej poloze běže P2.

Potřebná výstupní úroveň se nastaví trimrem P3 tak, aby byl transceiver při trvalém zaklícování právě správně vybuzen (ne přebuzen!). U FT225Rd je „MIC. GAIN“ na čtvrté rysce zleva (z jedenácti), knoflík „ukazuje na 10 hodin“. Tato poloha regulátoru mikrofonního zisku „MIC. GAIN“ je optimální pro provoz SSB, vyšší úroveň modulace je nezádoucí. V této poloze mikrofonního zisku bude zajištěna shoda při vybuzení signálem z mikrofonu i pro klíčovač CW. Při provozu CW pak je třeba odpojit ze zařízení mikrofon.

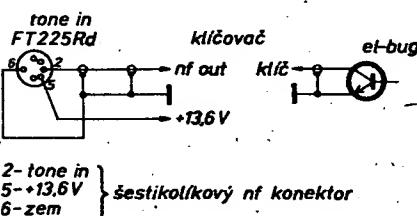

Obr. 4. Připojení klíčovače k zařízení FT225Rd

Závada transceiveru JIZERA

Výsledkem jedné kontroly radioamatérské stanice Inspektorátem radiokomunikací byl poněkud překvapivý zápis. Transceiver JIZERA (vyrábí Radiotechnika Teplice, podnik UV Svazarmu) byl shledán po stránce výkonu a vyzárování nezádoucích kmitočtů nezávadným, ale neodpovídajícího bohužel bezpečnostním předpisům (ČSN 34 1010). Byl totiž naměřen ochranný odpor (odpor nulového vodiče proti kostře zařízení) 0,5 Ω. Příslušná norma však připouští pouze max. 0,1 Ω. Proto bylo nařízeno kontrolním orgánem zařízení neprovozovat až do odstranění závady. Na transceiveru nebyly do té doby dělány žádné úpravy. Jedná se tedy zřejmě o závadu již z výrobního závodu.

Podobná závada byla v Ústí nad Labem zjištěna již dříve u transceiveru BOUBÍN. Lze se tedy domnívat, že se bude vyskytovat i u jiných kusů této typu.

Transceiver JIZERA je určen především mládeži, a proto je zajímavé, že se u něho objevily takové základní nedostatky. Udržuje výkon až 220 W příkonu; tolik nevydrží ani stabilizovaný zdroj na sekundární straně. Maximální příkon celého transceiveru při zapnutém osvětlení a zaklícování plného výkonu vestavěným poloautomatickým klíčem nepřekročí 40 W!

ex OL4BEV, ex OL5AYF

KONCOVÝ ZESILOVAČ s komplementárními tranzistory

František Novotný

V poslední době se na trhu objevily nové typy výkonových komplementárních tranzistorů KD366B a KD367B v Darlingtonové zapojení, které jsou určeny hlavně pro lineární aplikace a proto jsou vhodné i pro konstrukci výkonových zesilovačů. Jejich základní parametry $P_{tot} = 60 \text{ W}$, $U_{ces} = 100 \text{ V}$ a $f_{max} = 7 \text{ MHz}$ umožňují použití jako zesilovače středního výkonu. Jedno z možných zapojení popisují v následujícím příspěvku.

Popis zapojení

Úplné schéma zapojení je na obr. 1. Na vstupu zesilovače je použit operační zesilovač, k němuž je navázán koncový stupeň. Zapojení splňuje všechny požadavky kladené na moderní výkonový zesilovač. Výhodou je i to, že koncové tranzistory nemusí být párovány, stačí použít dvojici se stejným zesilovacím činitelem v jednom bodě charakteristiky.

Vstupní zesilovač s IO1 je zapojen běžným způsobem jako neinvertující a do jeho invertujícího vstupu je zavedena záporná zpětná vazba, která určuje celkové zesílení. Je tvořena rezistory R2 a R5. Signál pak postupuje přes D3 a T1, který je zapojen jako emitorový sledovač, do emitoru T2. Zapojení emitorového sledovače na výstupu OZ značně zvětšuje jeho přebuditelnost, takže se jeho výstupní napětí blíží napětí napájecímu. Zároveň se zmenšuje zatížení výstupu operačního zesilovače. Dioda D3 chrání přechod emitor-báze T1 při větších záporných napětích. Obvod tvořený R3, R4, D1, D2, C3, C4 a C5 zabezpečuje napájení operačního zesilovače. Tranzistor T2 je zapojen jako převodník napětí a ještě dále zesiluje signál z výstupu OZ1. Rezistor R6 chrání přechody emitor-báze T1 a T2 při velkých proudech do bází. Obvody s D4, D5, D6, R7, T3, D7, D8, D9, R10 a T4 jsou zdroji konstantního proudu a R8 spolu s R11 chrání báze T3 a T4. Výkonový stupeň je osazen Darlingtonovými dvojicemi T5 a T6. Na odporech R13 a R14 se vytváří úbytek napětí, který určuje klidový proud koncové dvojice a současně na nich vzniká proudová zpětná vazba, která tento proud spolu s D10 až D13 stabilizuje.


Rezistory R13 a R14 jsou překlenuty výkonovými diodami D14 a D15, které se otevírají, překročí-li úbytek napětí na R13 a R15 napětí v jejich propustném směru a tím zmenšují ztráty na R13 a R14. Ochranný obvod R15, D16 a R16, D17 omezuje proud zátěží a brání zničení koncových tranzistorů při zkratu na výstupu zesilovače. Doporučují připojit na výstup zesilovače zpožďovací obvod (např. podle AR A3/81), který potlačuje rušivé projevy při zapínání a též chrání reproduktory při průrazu některého z koncových tranzistorů.

Mechanická konstrukce


Deska s plošnými spoji (obr. 2) obsahuje obvod OZ1, T1 a T2 a zdroje konstantního proudu T3 a T4. Výkonové tranzistory T5 a T6 a výkonové diody D14 a D15 jsou uchyceny izolovaně na tepelném můstku z duralu nebo hliníku tloušťky 4 mm a šířky 75 mm, který plně postačuje pro převod tepla k chladiči tvořenému buď zadní stěnou, nebo bočními stěnami skřínky zesilovače. Chladič musí být dimenzován pro vyzářený výkon 32 W každého zesilovače. Dobrý tepelný styk s můstekem musí mít i D10 až D13, stabilizující klidový proud T5 a T6. Ty jsou sevřeny v drážce mezi tepelným můstekem a deskou s plošnými spoji (obr. 3). Všechny plochy přenášející teplo je třeba natřít silikonovou vazelinou.

Oživení zesilovače

Vzhledem k tomu, že přístroj neobsahuje žádné nastavovací prvky, je oživení jednoduché. Po osazení desky s plošnými spoji a po kontrole zapojení připojíme napájecí napětí $\pm 42 \text{ V}$ a sle-

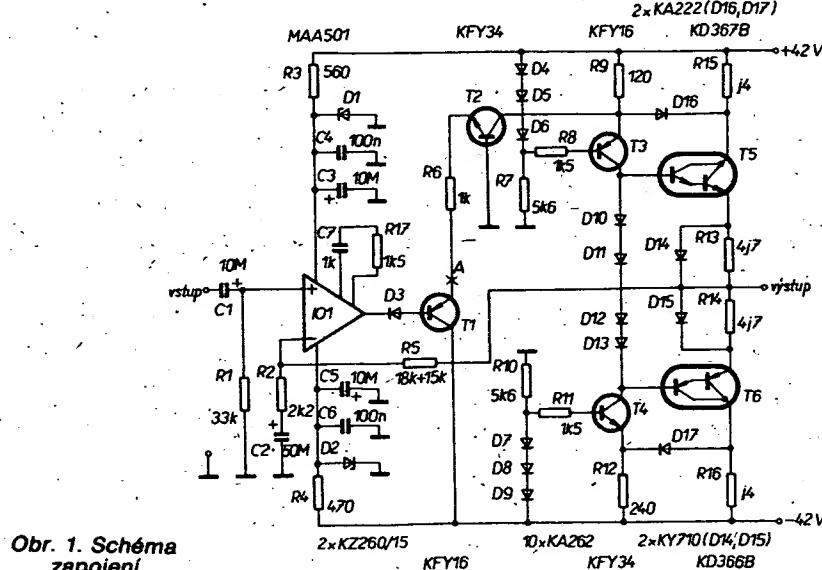


Obr. 1. Schéma zapojení

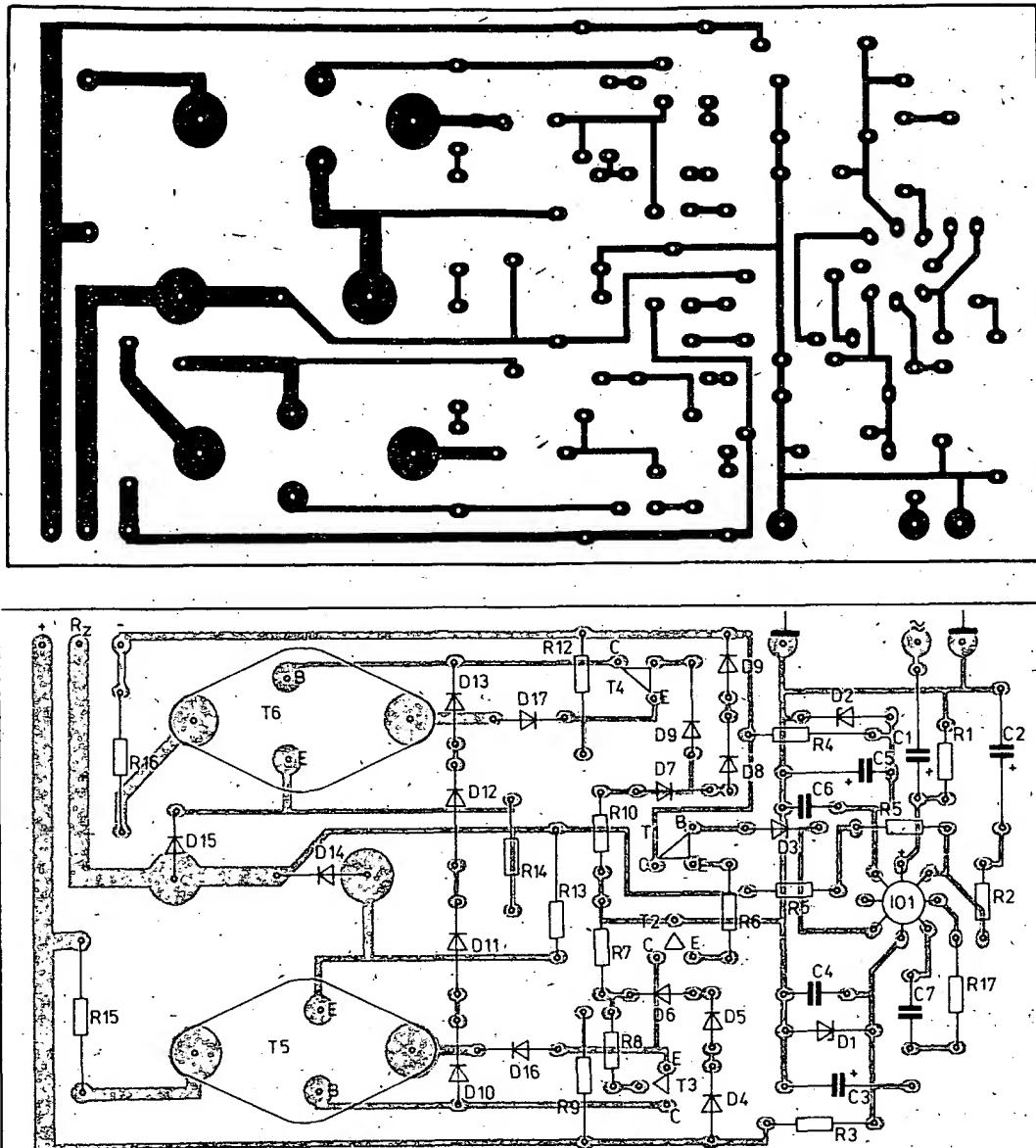

Obr. 2. Deska s plošnými spoji S74

Seznam součástek

Rezistory		
R1	33 k Ω MLT 0,25	
R2	2,2 k Ω MLT 0,25	
R3	560 Ω MLT 1	
R4	470 Ω MLT 1	
R5	18-15 k Ω MLT 0,5	
R6	1 k Ω MLT 0,25	
R7, R10	5,6 k Ω TR 213	
R8, R11	1,5 k Ω TR 213	
R9	240 Ω MLT 0,5	
R12	240 Ω TR 214	
R15, R16	viz text	
Kondenzátory		
C1, C3, C5	10 μ F, TE 986	
C2	50 μ F, TE 986	
C4, C6	0,1 μ F, TK 782	
Položidové součástky		
D1, D2	KZ260/15	T1, T3 KFY16
D3	KA222	T2, T4 KFY34
D4 až D13	KA262	T5 KD367B
D14, D15	KY710	T6 KD366B
D16, D17	KA222	IO1 MAA501

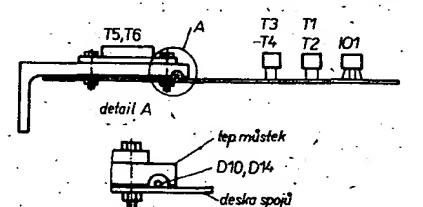

Obr. 3. Mechanické provedení teplného můstku

dujeme odběr proudů. Naměříme-li v každé větvi asi 100 mA, bude patrně vše v pořádku. Pak zkонтrolujeme napětí v bodě A, kde má být -5 V a napětí na výstupu proti středu zdroje, kde bychom měli naměřit nejvýše několik milivoltů. Není-li vše v pořádku, musíme závadu odstranit vyhledáním vadné součástky nebo zjištěním chyby při osazování desky.

Jouli-li stejnosemná napětí a proudy v pořádku, můžeme kontrolovat dosažitelný výstupní výkon. Při kmitočtu asi 1 kHz zastavíme volbou kombinace odporů na místě R5 zesílení tak, aby při vstupním napětí přibližně 1 V bylo na zatěžovací impedanci 8 Ω výstupní napětí přibližně 25 V, což odpovídá výstupnímu výkonu 80 W. Pak ještě můžeme zkонтrolovat kmitočtovou charakteristiku a, máme-li možnost, můžeme změnit zkreslení.

Jestliže jsme správně pracovali, musíme na výstupu zesilovače naměřit výstupní výkon 80 W při zkreslení menším než 0,1 %. Intermodulační zkreslení, které lze měřit například

přípravkem podle AR B5/80, nesmí být postřehnutelné. Kmitočtová charakteristika musí mít v rozmezí 10 až 55 000 Hz odchyliku nejvíce ± 1 dB.

K použitým součástkám bych jen rád připomenul, že tranzistory T1 a T2 je třeba vybrat tak, aby jejich U_{CEO} bylo 80 V, T3 a T4 musí mít U_{CEO} 100 V. Jako D14 a D15 lze použít KY708 nebo KY710, D16 a D17 musí být rychlé, dobré vyhovují KA222 nebo jiné z téže řady. Jako IO1 lze použít i MAA748 bez změn na desce s plošnými spoji, je však třeba nastavit vhodnou kompenzaci. Nedoporučuji však typ 741. Rezistory R3 až R5 jsou pro zatížení 1 W, R9, R12 až R14 pro zatížení 0,5 W. R15 a R16 jsou navinutiny odporovým drátem na tělesko rezistoru 1 W.

Vzhledem k naměřeným parametry lze zesilovač vhodně využít i v technice hi-fi a po vypuštění C1 a C2 jako výkonový OZ nebo jako servozesilovač. Kdo by měl zájem o zesilovač s odlišným výstupním výkonem, naleze ne podrobný návod v [1] nebo [2].

Literatura


- [1] Radio, Fernsehen, Elektronik 14/77.
- [2] AR B4/78.

Z opravářského sejfu

ZÁVADA TELEVIZORU RUBÍN 714

U tohoto barevného televizoru byl obraz vysoký jen asi 5 cm a přeložený shora i zdola. Rezistor $5,1\ \Omega$ (typ MLT) přitom hořel, i když zůstal neprořušen. Na kolektoru P215 (obr. 1) bylo naměřeno napětí 15 V namísto předepsaných 2,8 V. Tímto tranzistorem protékal tedy proud téměř 2 A. Po výměně P215 byla naměřena správná napětí, avšak po několika hodinách se zcela shodná závada opakovala.


Přičinu se podařilo objevit osciloskopem. Na kolektoru tohoto tranzistoru byl zjištěn průběh podle obr. 2, namísto předepsaného průběhu podle obr. 3. Trimr 4,7 k Ω neměl na průběh vliv. Obvod skládající se z C52, KD105B, rezistoru 2,7 a 4,7 k Ω slouží k tlumení napěťových špiček, které vznikají na indukčnosti Tr3 v době zpětných běhů. Tehdy se C52 nabije, zatímco v době činných běhů se vybijí. Napětí, které na C52 na konci činného běhu zbude, určuje okamžik otevření KD105B v následujícím zpětném běhu.

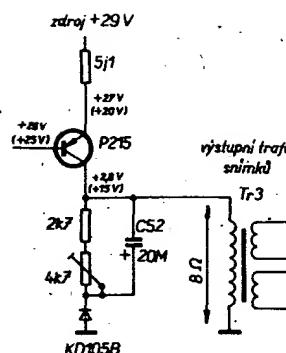


Obr. 1

Zjistil jsem, že se (patrně zvětšením přechodového odporu mezi polepem a přívodem tohoto kondenzátoru) zhoršila účinnost zatlumení zpětných běhů a nadměrnými napěťovými špičkami se vždy P215 postupně zničil. Výměna C52 závadu odstranila.

ha

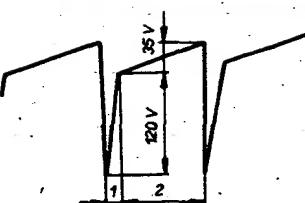

Obr. 2. Napětí naměřené na kolektoru P215

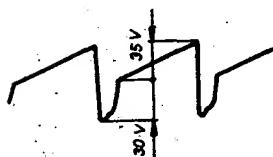

Obr. 3. Předepsané napětí na kolektoru P215

NÁHRADA TRANZISTORU V HORIZONTÁLNÍM ROZKLADU TELEVIZORU MINITESLA

Jednou z typických závad těchto televizorů je poškození výkonového tranzistoru AU213 v horizontálním rozkladu. Stává se to většinou přehřátím v důsledku změny pracovního režimu. Jestliže totiž v bodě A (obr. 1) zjistíme namísto jednoduchých impulsů s úrovní asi 190 V, impulsy zdvojené, či vícenásobné s menší úrovní, znamená to, že tranzistor mezi impulsy není plně vybuzen a že je tedy ve vnitřní závadě. Zdvojení impulsů bývá způsobeno zmenšením kapacity C730 (33 nF) nebo C744 (3,3 nF).

Ekvivalent použitého výkonového tranzistoru p-n-p se na našem trhu nevyskytuje, musíme ho nahradit např. typem KU607 a současně pozměnit spoje na desce a upravit další obvody. Na obr. 1 je schéma zapojení, na obr. 2 nutné úpravy na desce s plošnými spoji. Spoje je třeba na šesti místech přerušit a vytvořit propojky podle nákresu. Rovněž je nutno doplnit diodu D706 (KY189), kterou přišroubujeme na kryt vnitřní transformátoru a její katodu


připojíme do bodu K na obr. 2.

Protože se televizory Minitesla značně liší v jednotlivých výrobních sériích, je ještě třeba z ostrívku spoje u vývodu 6 budicího transformátoru TR702 odpojit propojovou propojku a rezistor R731 (47 Ω) a spojit je vzájemně nad deskou. Do téhož bodu je nutno připojit podle obr. 2 většinou chybějící C726 (0,1 μ F) a rezistor R734 (220 Ω , 0,5 W). Před prvním zapojením doporučujeme zkontrolovat oba na začátku jmenované kondenzátory C730 a C744!


Při zivování napájíme televizor nejlépe s regulovatelným zdrojem, který připojíme až za stabilizátor. Dále je vhodné zkontrolovat průběh impulsů v bodě A, zda jsou jednoduché a mají úroveň asi 190 V. Objeví-li se před nábožnou hranou

zvýšené kolektorové napětí na tranzistoru KU607, znamená to, že není dokonale vybuzen do saturace. Obvykle je přítom na vývodu 10 v transformátoru napětí výrazně nižší než 27 V. Nedokonalým vybuzením se zvětšuje ztrátový výkon a tranzistor se příliš zahřívá. V takovém případě je třeba přivinout na sekundární budicího transformátoru (anž bychom ho rozebrali) asi 10 závitů smaltovaného drátu o průměru 0,35 až 0,5 mm. Pozor na shodný směr vinutí! Napětí lze korigovat i změnou kapacit C730 či C744. Jestliže je vše v pořádku, bude se nový tranzistor zahřívat jen velmi málo. Úpravu dokončíme nastavením horizontálního rozkladu jádrem cívky L202.

Ing. Miroslav Vondrák, CsC,
Ing. Jaroslav Kopecký, CsC.

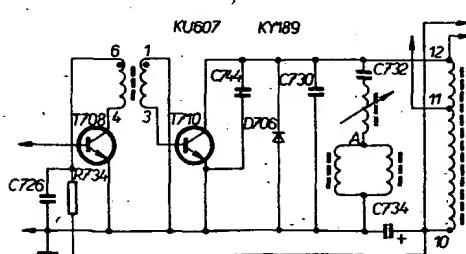

Obr. 1. Schéma zapojení

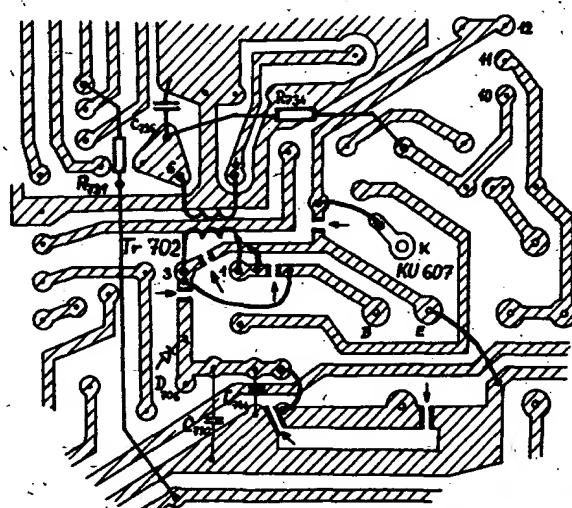

Obr. 2. Úpravy na desce s plošnými spoji



AMATÉRSKÉ RADIO BRANNÉ VÝCHOVĚ

VKV

Letní DX provoz na VKV

Letošní rok byl zatím (červenec 1984) velice skupý na spojení DX na VKV odrazem od polární záře. Rovněž tak díky neobvyklému průběhu začátku léta nebylo mnoho příležitostí k navazování spojení v pásmu 145 MHz odrazem od vrstvy E. Přesto však i těch několika příležitostí využily mnohé naše stanice k uskutečnění pěkných dálkových spojení. Už 21. května byla příležitost navázat spojení se vzdálenými stanicemi v SSSR a to s UA6YBH ze čtverce TE a s UA6BAC ze vzácného čtverce SE. To vše se událo navečer kolem 17. hodiny UTC a trvalo asi 30 minut. Další příležitost k DX spojením byla 8. června a ta skutečně stála za to. V časných odpoledních hodinách byl pro mnohé naše stanice otevřen směr na Španělsko do čtverců YY, YZ, ZY a ZZ. Těhož dne navečer mezi 18.00 až 20.00 UTC se směr šíření stácel přes severozápad až na sever. V té době si mnohé naše stanice udělaly novou vzácnou zemi v pásmu 145 MHz, a to OY9JD ze čtverce WW, jejž operátor pracoval nepřetržitě celé dvě hodiny, kdy trvaly dobré podmínky šíření. Dále naše stanice pracovaly se stanicemi LA, SM a zejména s OH a OH0. Hlavní provoz však probíhal mezi stanicemi z YU a I do středního Švédská, Finska a Norska, z čehož vyplývá, že odrazná plocha byla v té době zhruba nad našim územím, a tak vlastně naše stanice více-méně spíše jen paberkovaly. Kupříkladu finská stanice OH1ZAA udělala více než 100 spojení se stanicemi ze střední a té-měř celé jižní Evropy během několika hodin provozu.

Další krátká otevření pásmá 2 m byla v době konání našeho provozního aktivity 17. června. Krátce, až na 20 minut těsně před začátkem provozního aktivity od 07.40 do 08.00 UTC byl otevřen směr na Řecko do čtverců LA, LY a MX. Před koncem aktivity, v době od 10.40 do 10.50 bylo možno navázat spojení se stanicemi IT9 a zejména se vzácnou ISO. Kromě toho bylo možno pracovat se stanicí IT9DQZ/IG9, vysílající z africké zóny WAZ č. 33.

Zde, nevyklik studený začátek léta nám nepřinesl obvyklá otevření pásmá 145 MHz pro spojení přes E, která v minulých letech bývala s pravidelnou přesností vždy kolem 25. června a kolem 8. července. V době psaní tétoho řádku však již třetí den panovala v Evropě doslova tropická

vedra s teplotami nad 30 °C, takže lze očekávat, že to přinese i nějaké to milé překvapení v podobě E, pro ty, kteří trpělivě hledají podmínky v pásmu 2 m.

Marconi Memorial Contest 1983

V tomto mezinárodním závodě pořádaném v pásmu 145 MHz se na prvním místě v kategorii více operátorů umístila československá stanice OK1KTL/P pracující z QTH Ic. GK45D s počtem bodů 134 850. K tomuto úspěchu gratulujieme! Na dalších místech jsou: DK0BN/P - DJ09B - 134 204 bodů, 3. DK8ZB/P - FJ15A - 114 051, 4. F6DKQ/P - CH29F - 112 495, 5. OK1KEI/P - HK29B - 112 309 bodů. Hodnoceno bylo 131 stanic.

Závod k Mezinárodnímu dni dětí 1984

Kategorie 145 MHz - do 25 W:

1. OK1KRU/P	HJ29j	59	QSO 18 nás.	3438 b.
2. OK1KTL/P	GK45d	57	13	2483
3. OK2KZR/P	WJ32j	49	15	2340
4. OK1ORA/P	GJ79g	50	12	2004
5. OK3KME/P	II19a	56	11	1936

Hodnoceno 44 stanic.

Kategorie 145 MHz - do 1 W:

1. OK5VBN/P	IK53g	18	4	212
2. OL1BIO/P	HK74g	16	4	144
3. OL4BHI	HK13d	15	4	136

Hodnoceno 7 stanic.

VKV Polní den mládeže 1984

Kategorie I. - 145 MHz - přechodné QTH:

1. OK1KCH	GK62h	75	QSO 22	748 bodů
2. OK1KRU	HK18d	129	22	433
3. OK1KKI	HK29b	123	18	851
4. OK2KZR	WJ31a	124	17	515
5. OK7SNP	JI16a	99	16	320
6. OK1KRG	-	16 - 204	bodů	7. OK1KJP - 15 145, 8. OK1KFB - 14 031, 9. OK1KKS - 13 477, 10. OK2KYC - 13 128 bodů. Hodnoceno 142 stanic.

Kategorie II. - 433 MHz - přechodné QTH:


1. OK1KSF	HJ01h	35	5	440
2. OK3KVL	JI21g	32	4	908
3. OK1KPA	HJ19e	40	4	539
4. OK1KRG	GK38g	29	3	458
5. OK1KTL	GJ19j	31	3	422
6. OK1OTA	-	2950	bodů	7. OK1KJP - 2687, 8. OK2KAT - 2459, 9. OK1KIR - 2446, 10. OK2KGE - 2355 bodů. Hodnoceno 25 stanic.

Diskvalifikované stanice: OK1KRA - více než 10 % spojení uvedeno v jiném čase než v UTC, OK3KXI - neuvedl body za QSO. **Vyhodnotil** OK1MG

Všeobecné podmínky československých závodů a soutěží pořádaných na velmi krátkých vlnách

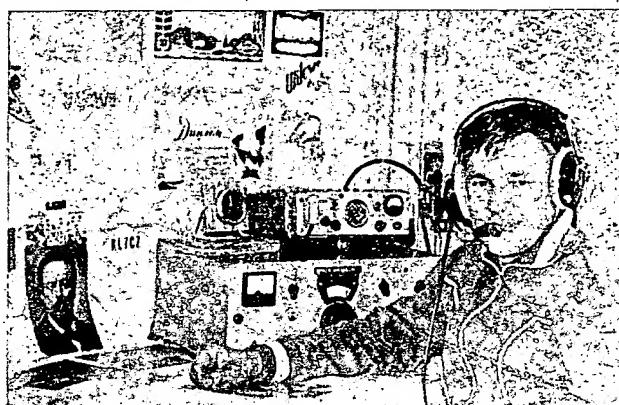- 1) **Soutěžní pásmo** – pokud není uvedeno jinak:
 I. - 145 MHz – stanice jednotlivců
 II. - 145 MHz – stanice s více operátory (kolektivní)
 III. - 433 MHz – stanice jednotlivců.
 IV. - 433 MHz – stanice s více operátory.
 V. - 1296 MHz – stanice jednotlivců
 VI. - 1296 MHz – stanice s více operátory
 VII. - 2320 MHz – stanice jednotlivců
 VIII. - 2320 MHz – stanice s více operátory
 IX. - 5,6 GHz – stanice jednotlivců
 X. - 5,6 GHz – stanice s více operátory
 XI. - 10 GHz – stanice jednotlivců
 XII. - 10 GHz – stanice s více operátory
 XIII. - pásmo vyšší než 10 GHz – stanice jednotlivců
 XIV. - pásmo vyšší než 10 GHz – stanice s více operátory V kategorii jednotlivců soutěží pouze stanice s individuální volací značkou obsluhované vlastníkem povolení, s vlastním zařízením (uvedeným v seznamu zařízení), bez jakékoli cizí pomoci.
- 2) **Druhy provozu** – A1, A3, A3J a F3. Provoz A2 lze použít v pásmech nad 1 GHz. Při volbě druhu provozu je nutno dodržovat doporučení IARU – I. oblasti pro jednotlivé druhy provozu v různých kmitočtových úsecích pásem VKV.
- 3) **Příkon koncového stupně vysílače** je povolen podle povolovacích podmínek, pokud není stanoven jinak. Záhadné se nesmí v závodech používat mimořádně povolené zvýšené příkon.
- 4) **Napájení stanice** je libovolné, pokud není uvedeno jinak.
- 5) **Hmotnost stanice** není omezena, pokud není uvedeno jinak.
- 6) **Soutěžící stanice** jsou povinny i v mezinárodních závodech dodržovat naše soutěžní podmínky, a to i v těch případech, kde je to vzhledem k ostatním soutěžícím stanicím poškozuje.
- 7) **Z jednoho soutěžního QTH** (stálého i přechodného) může během závodu pracovat pouze jedna stanice na kaž-

Radioamatér na snímku je třicetiletý Boris Drozdián, UA1CWE, ze Svetogorská. Pracuje jako elektrotechnik a zajímá se o radioamatérské sporty a jejich technické vybavení. Vlastní volací značku má 13 let. Prostřednictvím AR upozorňuje čs. radioamatéry, kteří cestují do SSSR, na knihu s názvem „Я строю KB радиостанцию“ autora Ja. S. Lapovoka, která v SSSR nedávno vyšla nákladem 150 000 výtisků a je k dostání za 60 kopek. Je určena pokročilejším radioamatérům a popisuje podrobně konstrukci radioamatérských přijímačů, KV transceiveru pro pásmo 160 metrů i všeprásmového transceiveru a obsahuje rozsáhlou kapitolu o radioamatérských anténách i o provozu v radioamatérských pásmech. Knihu vydala sovětská branná organizace DOSAAF v roce 1983.




Osobnosti radioamatérského světa



Známý Steve, AA6AA, účastník expedice do oblasti Indického oceánu (vpřavo). Často pracuje na nižších pásmech 80 a 40 m, vždy rád navazuje spojení s Československem
(z alba OK2JS)

Výsledky OK SSB závodu 1984

V závodě bylo hodnoceno 37 kollektivních stanic, 24 stanic jednotlivců a 8 posluchačů. Na prvních místech se umístily stanice: 1. OK2KMI 15 972 b., 2. OK3RKA 14 532 b., 3. OK1KTW 14 364 b., mezi jednotlivci 1. OK2LL 15 498 b., 2. OK3CLA 15 480 b., 3. OK2BEH 14 652 b. Pořadí posluchačů: 1. OK1-30295 - 8892 b., 2. OK1-23397 - 8400 b., 3. OK1-22309 - 8370 b. Jedenáct stanic nezaslalo deník. Vyhodnotil kolektiv OK1KGA.

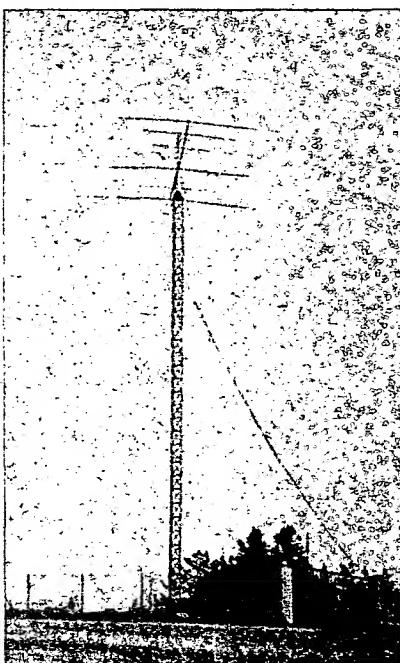

QTH vítězné stanice v kategorii kollektivních stanic: OK2KMI z Velké Bílé

Dálkopisný provoz v pásmech KV

S přibývajícím počtem terminálů pro RTTY provoz se rozvíjí tato technika i v pásmech KV a přibývají stanice ze zemí, odkud je problém navázat běžné spojení

CW či SSB. Podle zprávy OK1JKM byly v prvním čtvrtletí 1984 na KV provozem RTTY běžné k dosažení stanice: C21BD, FB8WK, FH8CR, KG4DX, TZ6FE, T32AB, VK9ZW, VS5HG, ZK1XL, ZL8AFH, 3X4EK, 4U1UN, 5W1EJ, 6W1CK aj. DXCC na RTTY tedy již není tak nedostupným diplomem; technicky a konstruktérsky zaměření radioamatérů, kteří se zpravidla zabývají RTTY, však většinou nevyvádí současně nadšenými provozáři; takže místo na pásmech se setkáváme s jejich výrobky spíše na radioamatérských výstavách...

OK2QX

Předpověď podmínek šíření KV na měsíc prosinec 1984

Z bruselského SIDC jsme 31. 7. dostali následující předpověď vyhlazených hodnot relativního čísla slunečních skvrn pro měsíce listopad až leden: 35, 34 a 32. Pro srovnání - týž index o rok dříve byl 66,6, 63,7 a 60,0, o dva roky dříve opět témař o třicet více, což by mohlo ukazovat, že nás od minima cyklu dělí možná již jen rok. Podobný dojem vytvárá předpověď výkonového toku slunečního rádiového šumu na kmitočtu 2800 MHz, jehož měsíční průměry pro prosinec 1984 až červenec 1985 stanovili v CCIR takto: 99, 92, 86, 84, 84, 86, 87 a 88. Z letošních hodnot byl zatím nejvyšší průměr únorový (140,6) a hluboký pokles znamenal červenec (89,0) s nejnižším denním měřením 20,7 (74,0).

Pokles použitelných kmitočtů po západu Slunce je v prosinci nejrychlejší z celého roku a brzdi jej zejména energie částic slunečního větru. Znamená to, že v období geomagnetických poruch je délka nočního pásmá ticha mnohem při současném vztahu k útlumu, což zvýší růžení mezi evropskými stanicemi navzájem při současném zeslabení signálů DX. Naopak geomagnetický klidně noci znamená díky obvykle klidné a nízké hladině atmosférického počátkem celoročního optima pro práci na dolních pásmech KV.

Otevření horních pásem KV jsou poměrně krátká, do obtížnějších (zpravidla severnějších) směrů mnohdy chybí. V říšení dlouhými trasami převažují deště cesty, takže např. pro spojení s oblastí Pacifiku směrujeme dopoledne mezi 160 až 210 stupňů (na ZK2 až 3D2) a odpoledne mezi 150 až 180 stupňů (na ZK1 až FO). Současně mívá celý vývoj spíše krátkodobý a málo stabilní charakter, takže i v příznivých dnech se obvykle vývoj vyvinou bud' dopoledne nebo odpoledne podmínky.

V ionosférickém šíření VKV sehrál svou obvyklou roli meteorické roje Geminid a Ursid s maximy 12, 12. a 22. 12., trvajícími tři dny a půl dne a frekvencemi 60/hod. a 15/hod.

K jednotlivým pásmům KV:

TOP BAND bude vhodný k místním spojením od 1315 do 0850 UTC, stanice DX budou dostupné postupně mezi 1540 až 0615 UTC. Stanice z oblasti Austrálie se zde vyskytují zejména v období od 20. prosince až do ledna (snáze dosažitelné stanice z VK6 můžeme slyšet od listopadu až do ledna). Taktéž koncem prosince je největší pravděpodobnost spojení s JA a po většinu prosince má smysl se pokoušet o spojení s oblastí Pacifiku. Nejdéle intervaly otevření se nám naskytají v oblasti severní polokoule Země.


Osamělostí bude v noci, zejména v její druhé polovině, poznamenána výskyty pásmá ticha o délce do několika set km. Kromě nich budou vnitrostátní spojení uskutečnitelná po celých 24 hodin, spojení DX zejména od 1530 do 0620 UTC. Podobně jako na stošedesátce a čtyřicítce zejména zde platí, že nejsilnější signály procházejí po trasách, jejichž východní konec začíná být právě ozafovan vycházejícím Sluncem. Takže optimum a zároveň začátek konce otevření jsou na dolních pásmech obvykle pozorovány např. pro JA okolo 2200, VK2 okolo 2000, 9V okolo 2330, PY okolo 0700, pro Sev. Ameriku mezi 0800-0900. Délka pásmá ticha na čtyřicítce bude po většinu noci 2000 km. Na třicítce to již bude okolo 3000 km s poklesem až na 500 km okolo poledne, dvacítka se bude na noc zcela zavírat

stejně jako vysílá pásma, zatímco přes den bude velmi živým pásmem DX s délkou pásmá ticha prakticky vždy nad 1200 km.

Patnáctka bude optimem pro jižní směry (pro kratší intervaly a lepší dny i šíře) občas se otevře desítka na jih.

OK1MH

ČETLI JSME

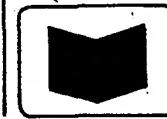

Navrátil, V.; Sokol, J.; Žák V.: OPERAČNÍ SYSTÉMY JSEP. SNTL: Praha 1984. 264 stran, 67 obr., 8 tabulek. Cena váz. 27 Kčs.

Nezbytným předpokladem efektivního využívání počítačů je jejich optimální programové vybavení, tvořící sklovený a promyšlený celek - operační systém. Autoři v knize popisují operační systémy Jednotného systému elektronických počítačů JSEP 1 a JSEP 2, které patří k nejrozšířenějším nejen u nás, ale i v dalších zemích RVHP. Popisují účel a způsob práce řídících a obslužných programů, systémů řízení vstupních a výstupních operací, řídících programů a třídících generátorů. Přináší podrobný výklad jazyků symbolických adres, popisuje tvorbu knihoven a zabývají se i problémy soustav pracujících v reálném čase. Podrobně se probírá koncept virtuálního adresování a virtuální paměti.

Obsah je rozdělen do čtrnácti kapitol: Počítače řady JSEP; Operační systém; Jazyk symbolických adres; Řízení výpočtu; Prostředky operačního systému; Vstup úloh; Vstup a výstup dat; Prostředky dálkového zpracování dat; Knihovny; Spojování programů; Prostředky ladění; Třídění a třídící generátory; Výšší programovací jazyky; Interaktivní systémy člověk - stroj. Do závěru knihy je zařazena Příloha, obsahující přehled operací. V seznamu doporučené literatury je výčet titulů 25 knižních, převážně zahraničních publikací.

Výklad nevyžaduje od čtenáře rozsáhlou teoretickou znalost matematiky, zato předpokládá určité znalosti o počítačích, jejich využívání a programování. Kniha je určena pracovníkům výpočetních středisek, pracovníkům ve výzkumu, studujícím vysokých škol a všem čtenářům, kteří se hlboučí zajímají o programové vybavení počítačů.

Ba

Kitajgorodskij, A. I.: ELEKTRÓNY. Alfa: Bratislava 1984. Z ruského originálu Fyzika dla vsech 3 - Elektron, vyd. Nauka, Moskva 1979, přeložili doc. RNDr. J. Chrapán, CSc., a prom. ped. E. Tokářková. 222 stran, 42 obr. Cena váz. 17 Kčs.

Publikace je třetí částí čtyřdílné série knih se společným titulem Fyzika pro všechny: recenze překladu prvního svazku (Fyzikálne telesá), který vysel v r. 1982, byla uveřejněna v lónském ročníku AR-A v č. 6. Zatímco předchozí dva svazky vznikly jako společná práce akademika L. D. Landaua a prof. A. I. Kitajgorodského, text třetího dílu byl zpracován v pozdější době samotným prof. Kitajgorodským; kniha je však psána stejně zajímavou a poučitelnou formou a přitom zahrnuje všechny nové objevy fyziky v dané oblasti.

Úkolem čtyřsvazkového díla je popularizovat základní vědecké poznatky z oblasti fyziky a svým živým a přístupným výkladem je vhodná pro nejširší okruh čtenářů všech věkových kategorií a profesí. Kromě vysvětlení základních fyzikálních jevů, souvisejících s naukou o elektřině, najdou čtenáři v knize i řadu historických údajů a zajímavosti o velkých osobnostech ze světa fyzikální vědy. Se způsobem zpracování námětu seznámuje autor čtenáře v předmluvě.

Základní pojmy a stručná historie nauky o elektřině tvoří obsah první kapitoly s názvem *Elektrina*. Tématem další (*Elektrická stavba látek*) je složení atomu a molekul se zřetelem k elektronům, popis vlastnosti dielektrika, emise elektronů z kovů, vodivosti látek a vlastnosti polovodičového přechodu. Třetí kapitola je věnována elektromagnetismu; hovoří se v ní o účincích magnetického pole, magnetických momentech čistic, výřivých proudech, magnetických doménách i o magnetickém poli Země a hvězd. Ve čtvrté kapitole, která je nazvana *Práh elektrotechniky*, je vysvětlen princip střídavého proudu, transformátorů, generátorů a elektromotorů. Pátá kapitola pojednává o elektromagnetickém poli, šestá o vzniku a historii rádiového přenosu signálů a o televizi. Závěr této kapitoly tvoří krátké seznámení s vlastnostmi integrovaných obvodů jakožto nejmodernější aplikací fyzikálních poznatků v elektronice.

Kniha zaujme všechny zájemce o pochopení základů moderní fyziky a je vhodná i jako doplňková literatura pro studenty všech středních škol a pro práci v kroužcích fyziky.

Ba

• • •

Radio (SSSR), č. 7/1984

Směšovače pro tranceiver - Doplňek k automatickému klíči - Devitirozsaňový transceiver - Stereofonní dekódér - Senzorový spínač osvětlení stupnice - Budík v hodinách s integrovanými obvody série K176 - Generátor obdélníkových impulsů - Jednoduchý generátor rozmitaného kmitočtu - Neobyvý hudební nástroj - Elektronická hra CETI - Mikrofonní zesilovač, zapojovaný jako dvojpól - Přístroj ke zkoušení tranzistorů - Využití transformátorů pro vychylování v TVP u napájecích zdrojů - Jednoduchý měřík kolísání - Využití IO K157UP1 - Zlepšení magnetofonu Maják-203 - Snímací zesilovač zlepšující šumové vlastnosti - Signální činnost „autostopu“ v magnetofonu - Napájecí část časovače - Měřík polarity napětí zdroje - Zlepšení stabilizátoru s K142EN1 - Měřík napětí s indukčností - Amatérská technologie - Obvody pro barevnou hudbu - Anténní přepínač - Patenty - Zapojení ze zahraničí - Údaje tranzistorů KT635B, KT646A, B, IO O4EM002.

Radio (SSSR), č. 8/1984

Přítomnost a budoucnost elektrických spojů - Radioelektronika a výzkum kosmu - Krátké informace o nových výrobcech - BTVP Horizont C-257 - Stereofonní bytová souprava Radiotechnika-101-stereo - Spojení ptes družice a radioamatérů - Transceiver s krytalovým filtrem - „Prostorové“ zobrazení - Synchronní přijímač AM - Výkonový zesilovač s integrovanými OZ - Kronika radioamatérské činnosti - Elektronické počítačidlo délky odvinutého pásku - Moderní kazetový magnetofon - Jednoduchý dynamický omezovač šumu - Zkoušec IO TTL - Programovatelný generátor telegrafních textů - Gramofon - Doplňek k měření indukčnosti měříčkem kmitočtu - Automatický vypínač osvětlení - Omezovač napětí svařovacího transformátoru - Vysokofrekvenční milivoltmetr - Vokodér.

Funkamatér (NDR), č. 7/1984

Konference I. oblasti IARU - Univerzální deska s plošnými spoji pro začínající radioamatéry - Indikátor spodního mezního napětí baterie - Transceiver s piezoelektrickými filtry (pro 144 MHz) - Měřík výkonu 0,5 až 6 W - Konvertor 2 m/23 cm - RAM S555C - Praktický připravek k prodlužování kabelů - Správné umístění reproduktorů pro stereofonní poslech - Jednoduchý taktovací obvod pro digitální hodiny TTL - Diagnostický přístroj pro automobilisty - Přenosný přijímač „Sound clock“ - Od jednoduchého dekadického čítače ke složitým obousměrným čítačům - Nové součástky - Pomůcky pro experimenty s jednoduchými mikropočítači - Programování jednoduchých mikropočítačů s U808D - Počítač LC80 - Radioamatérské rubriky.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 7/1984

Přídavné technické vybavení pro počítač Poly-Computer 880 - Struktura instrukcí IO U880 - Macrofast, jazyk pro popisování problémů digitálního řízení - Rídici a regulační obvod pro měniče stejnosměrných napětí - Předpisy pro praktické použití upínacích obvodů - Lipský jamní veletrh (2) - Systémy s několika mikropočítači (4) - Pro servis - Informace o polovodičových součástkách 205 - Rozhlasové přijímače s kazetovým magnetofonem K4 650 a KR 660 - Použití kamer CCD v automatizační technice a robotice - Generování impulsů mikropočítačem pro snímače typu CCD - Hodinový obvod U130X, U131G a U132X - Časová základna řízená krystalem - 50 let magnetického záznamu zvuku - Měření a zkoušení nif zesilovačů signálem pravouhlého průběhu - Osmibitový pseudonahodný generátor - Pomocný obvod k řízení elektromechanického převodníku energie - Zdroj napětí a proudu na principu Band Gap - Diskuse: Nové operační zesilovače.

Radioteknika (MLR), č. 8/1984

Cinnost a programování mikroprocesorů a mikropočítačů (5/3) - Zapojení školního počítače HT-1080Z do systému periferních zařízení (2) - Seznamte se s technikou dálkopisu (13) - Transceiver TR-21 s CW/SSB pro pásmo 80 m (2) - Amatérská zapojení: Měřík kapacit k digitálnímu měřiči kmitočtu; Krytalový kalibrátor, generátor značek; BFO pro 9 MHz - Dvoutónový generátor k měření vysílačů SSB - Videotechnika (9) - Připojení videomagnetofonu ke společné anténě - Pokusné vysílání dopravních informací - Osvědčená zapojení: Jakostní mikrofonní zesilovač; Stabilizátor napětí 6 V; Měřík rychlosti reakce; Sifový napájecí zdroj s regulací - Rozšíření paměti ZX-81 o 16 Kbyte - Naprogramování barevného kódu odporu - Nové řešení detektoru pro FM - Varovný blikáč - Katalog IO: MOS RAM, CMOS RAM, MOS-EPROM.

Radiotelektronik (PLR), č. 7/1984

Z domova a ze zahraničí - Jednoduchý omezovač šumu - Klub mladých elektroniků - Stereofonní dekódery PLL v přijímačích starších typů - Sací měřík kmitočtu, generátor - IO CMOS - Stereofonní zesilovač WS-302M (PW-8010) - SSTV - Základy číslicové techniky (12) - Aplikace IO U217B - Slovníček hi-fi a video - Oprava multimetu V-640 - Radioamatérské rubriky.

ELO (NSR), č. 8/1984

Technické aktuality - Od amatérského vysílání k mikropočítači - Reportáž z největší evropské pozemní stanice družicových spojů - Digitální televize - Mikropočítače: Struktury programů; Náhrady tranzistorů podle počítače; Kreslení schémat počítačem - Vše vstupů a výstupů pro Vás Commodore 64 - Rozdílení kmitočtových pásem (6) - Přehled vyráběných typů osciloskopů světových výrobců - Obvod pro kontrolu napětí automobilové baterie - Elektronická kostka - O součástkách (17) - Přístroj pro měření klimatických podmínek - Zdroj elektrické energie se slunečními článci - Rychlé kmity (2) - Zkoušec krytalů - Test: Dvojitý kazetový magnetofon - Digitální gramofon Nordmende 2003 - Videomagnetofon VHS Hitachi VT-33E.

Elektronikschau (Rak.), č. 8/1984

Elektronické aktuality - Výkonové tranzistory ve spínacím režimu - Měření velkých proudu pomocí feritových toroidů - Rozšíření architektury mikropočítačů: sběrnice VME - Z výstavy Telematica ve Stuttgartu - ISDN, telekomunikační síť budoucnosti - Detektor napětí s minimálním odběrem proudu - Zajímavá zapojení - Všeobecný generátor funkcí - Kompaktní měřík systém Acurex Autograph 800 - Nové součástky a přístroje.

INZERCE



Inzerci přijímá osobně a poštou Vydavatelství Naše vojsko, inzerční oddělení, (inzerce AR), Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzávěrka tohoto čísla byla dne 16. 8. 1984, do kdy jsme museli obdržet uhradu za inzerát. Neopomeněte uvést prodejní cenu, jinak inzerát neuvedejme. Text inzerátu pište čitelně, aby se předešlo chybám vznikajícím z nečitelnosti předlohy.

PRODEJ

Software pre ZX-81 hry (1) (40), systémové (1) (80), pre Spectrum (50, 90), případně správim podla požadaviek. Oznam zašlem proti známke. Inverzný modul pre ZX-81, svetelné pero pre Spectrum (50, 520). Ing. V. Jarabka, Trnavská 16, 821 08 Bratislava. Jap. minikombinaci, přenosná, 2 x 20 W VKV CCIR OIRT (9500), anténní zesil. TV 28. a 55. kanál (400). Pamět 16 Kbyte RAM K ZX81 (2200), přenos. tranz. radio (300). Pavel Rada, Žitná 6, 120 00 Praha 2. ZX-81 + napájecí (5900), 2 kazety s programy - hry profes. (700). I. Falta, Loretánská 11, 118 00 Praha 1, tel. 53 85 97.

Hi-fi reproboxy Corona 3 pásmá, 4 Ω, 50 W, kalotové reproduktory (3200). Nepouž. H. Mišurcová, Tůmova 10, 150 00 Praha 5-Košíře, tel. 52 32 72.

Nedokončené přístroje - osciloskop (400), dig. multimeter (200), analog. multimeter (100), zesilovač (500) a další. I. Rezek, Ostravická 186, 196 00 Praha 9.

Sledovač signálů TESLA BS367 (250), Avomet I. jako nový (550), Megmet 500 V (100), magnetofon Unitra ZK147 na součástky (200). Kamila Cirková, Tháliemannova 31, 160 00 Praha 6.

Konektory BNC, stříbrné. Vojtěch Voráček, Mimoňská 623, 190 00 Praha 9, tel. 87 19 108. Kalkulátor HP 15-C (4800). Ing. P. Synovec, nám. K. Gottwalda 17, 974 05 Banská Bystrica.

PC-1211 + cas. interface CE 121 (5900). Petr Šibrava, Nad Kundratkou 1591, 190 00 Praha 9-Střížkov. 14prvk. ant. FM 88 až 100 MHz s prostor. uspořádání direktori. Podle AR B1/84 (500). F. Švagr, Havlíčkova 761, 267 51 Zdice. BFR 90, 96, A277D, CS20D (85, 95, 60, 165). Koupím čitač. M. Pačes, 281 66 Jevany 180.

Třípásm. boxy JVC S-55, 80 W RMS, 8 Ω (4800), vysoká kvalita. J. Hnát, Pod vrchem 2988, 276 01 Mělník.

Kvadro Pioneer QX646, 2x VKV, SV, 4 x 10 až 13 W, 4 až 18 Ω, dokumentace (7600), boxy electro-voice 60 W, pár 2pás. (2500), 3pás. (6400), magn. B73 stereo (2500), elektrosouč., levně. P. Tyleček, Čechova 22, 170 00 Praha 7.

Třípásmové, velmi kvalitní hi-fi reprosoustavy, nové, čs. výrobky s regulací výšek a středu ±3 dB o přík. 20 až 50 VA/4 Ω. Výšk. repr. kalotové (3500 2 ks). O. Polášková, Stichova 595, 149 00 Praha 4, tel. 79 11 389.

Sinclair Spectrum 48 k RAM, příslušenství, učebnice Basic, 57 programů z elektrotechniky, pročítano (14500). Ing. L. Číšař, Svobodova 536, 360 17 Karlovy Vary, tel. 425 09.

AY-3-8810 (800), nový RLC most, SSSR, Ω až 5 MO, pF až 100 μF, μH až 0,1 H, ±3 % (1100). M. Janatka, Navrátilova 5, 110 00 Praha 1.

Grundig Satellit 2100 komunik. světové radio 18 x KV (18 až 10 m), SV, DV, VKV r. v. 1980, perfekt. citlivost, nové vč. dokumentace, dovezu, předvedu + konv. VKV (7500). R. Heger, Na skalce 23, 150 00 Praha 5.

2 ks basový repro ARN6604, 4 Ω - 20 W (a 100), 2 ks vysokový repro ARV160, 15 Ω - 5 W (a 50), tyristorový cyklovač stěračů pro Š 105, 120 podle AR 10/82

